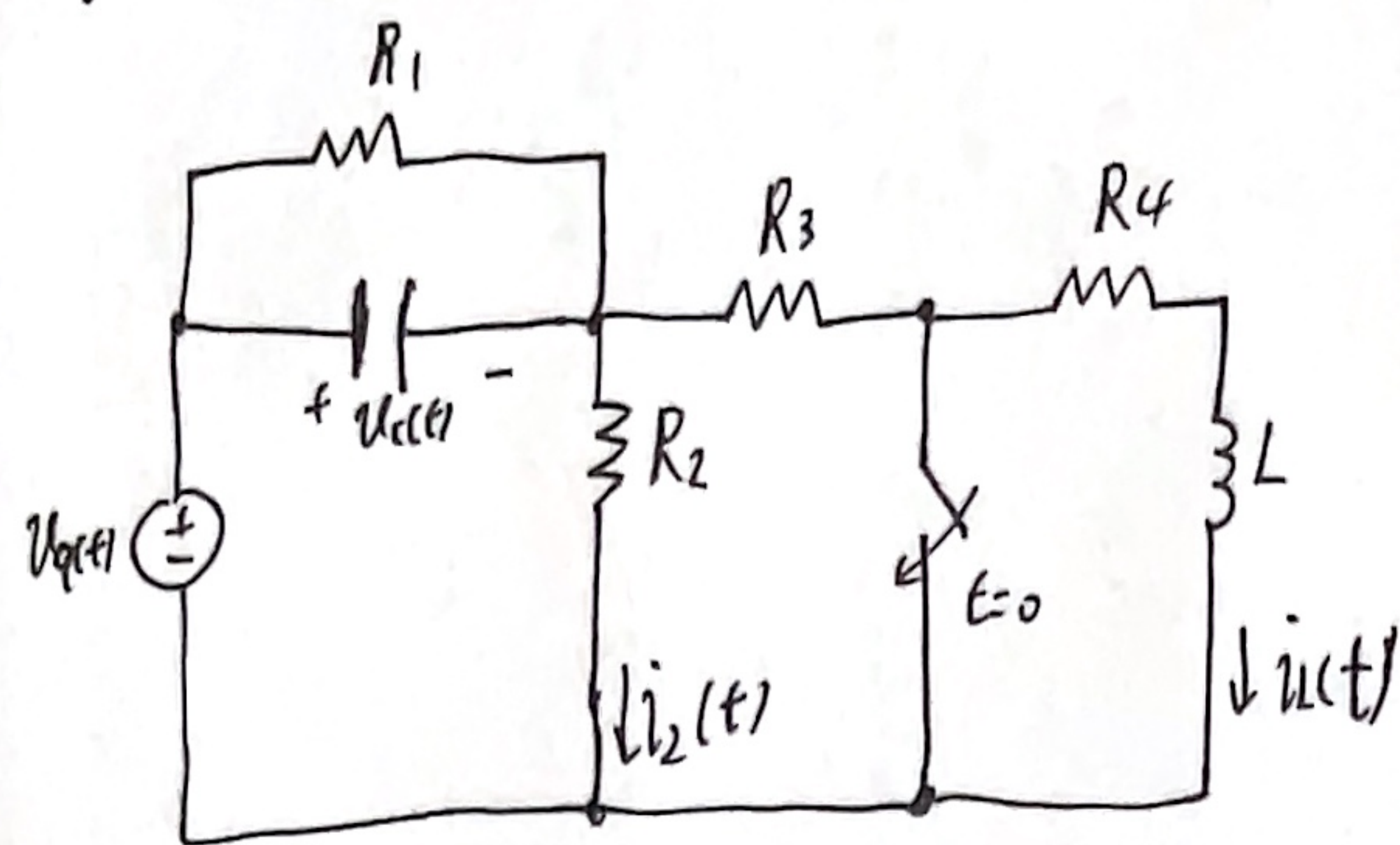


# Aufgabe 8




$$U_q(t) = V_0$$

$t < 0$  eingeschungen

a.  $t < 0$ ,  $i_2(t)$ ,  $U_C(0^-)$ ,  $i_L(0^-)$

eingeschungen  $\Rightarrow \begin{cases} -||- \triangleq \text{Leerbuch} \\ -\text{---} \triangleq \text{Kurzschluss} \end{cases}$

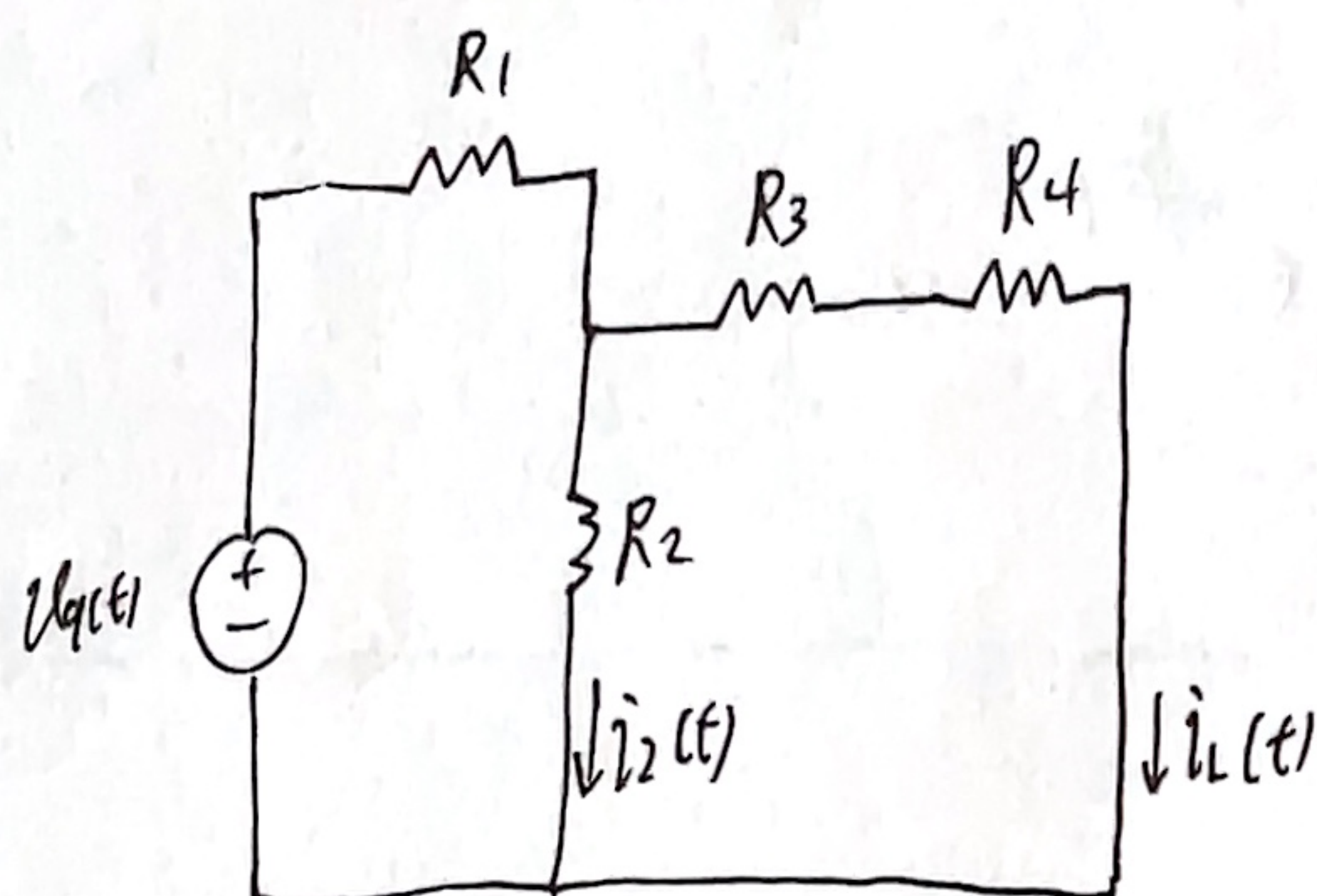

$$R_{34} = R_3 + R_4$$

$$R_{11} = \frac{R_{34} \cdot R_2}{R_{34} + R_2}$$


$$I = \frac{U_q(t)}{R_1 + R_{11}}, \quad U_{11} = I \cdot R_{11}$$

$$\Rightarrow i_2(t) = \frac{U_{11}}{R_2} = \frac{1}{R_2} I R_{11} = \frac{1}{R_2} \frac{V_0}{R_1 + R_{11}} R_{11} = \frac{R_{11}}{R_1 + R_{11}} \frac{V_0}{R_2} \quad (\text{eingeschungen})$$


$$i_L(t) = \frac{U_{11}}{R_{34}} = \frac{1}{R_3 + R_4} I R_{11} = \frac{R_{11}}{R_1 + R_{11}} \frac{V_0}{R_3 + R_4} = i_L(0^-)$$

$$U_C(t) = I \cdot R_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_{11}} V_0 = U_C(0^-)$$


b.  $t > 0$ , Laplacebereich

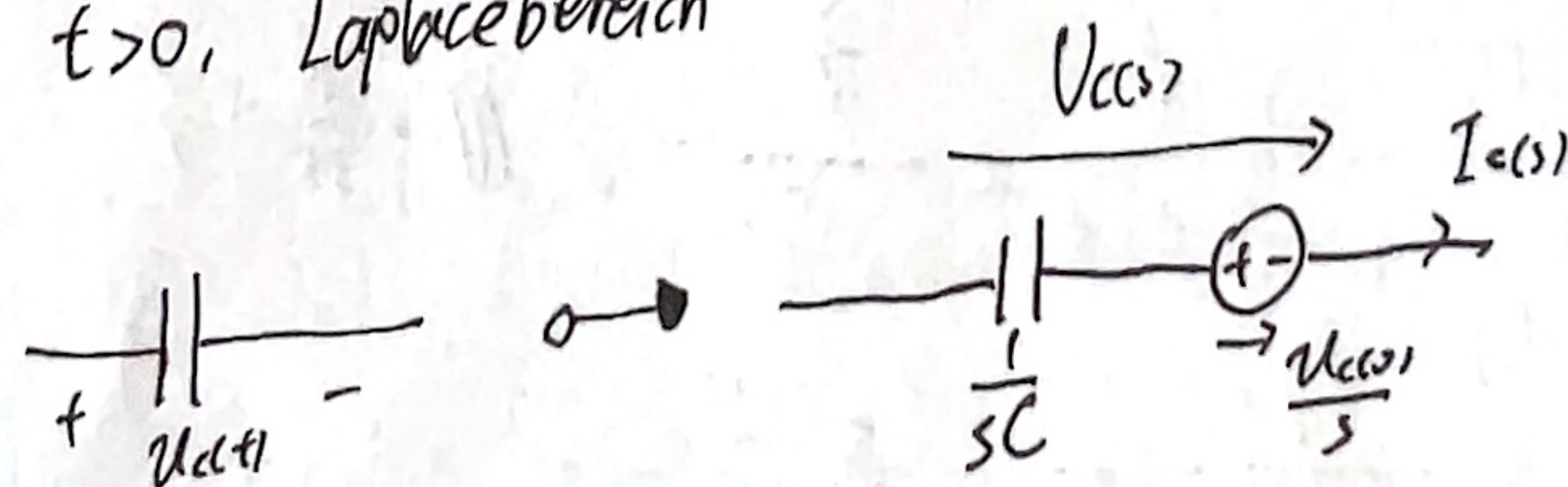

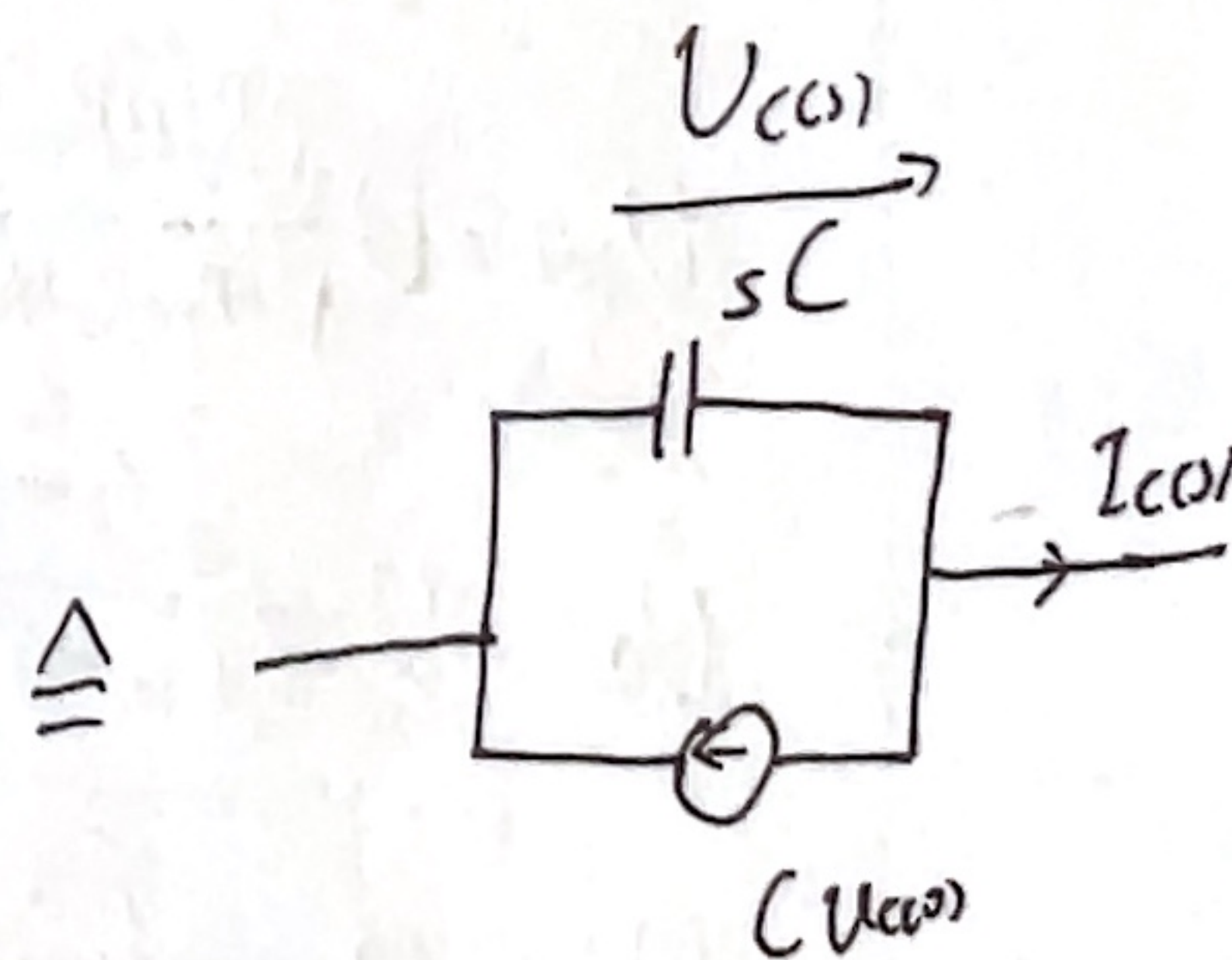
$$U_C(s) = \frac{1}{sC} I_C(s) + \frac{U_C(0^-)}{s}$$



$$I_C(s) = sC U_C(s) - C U_C(0^-)$$

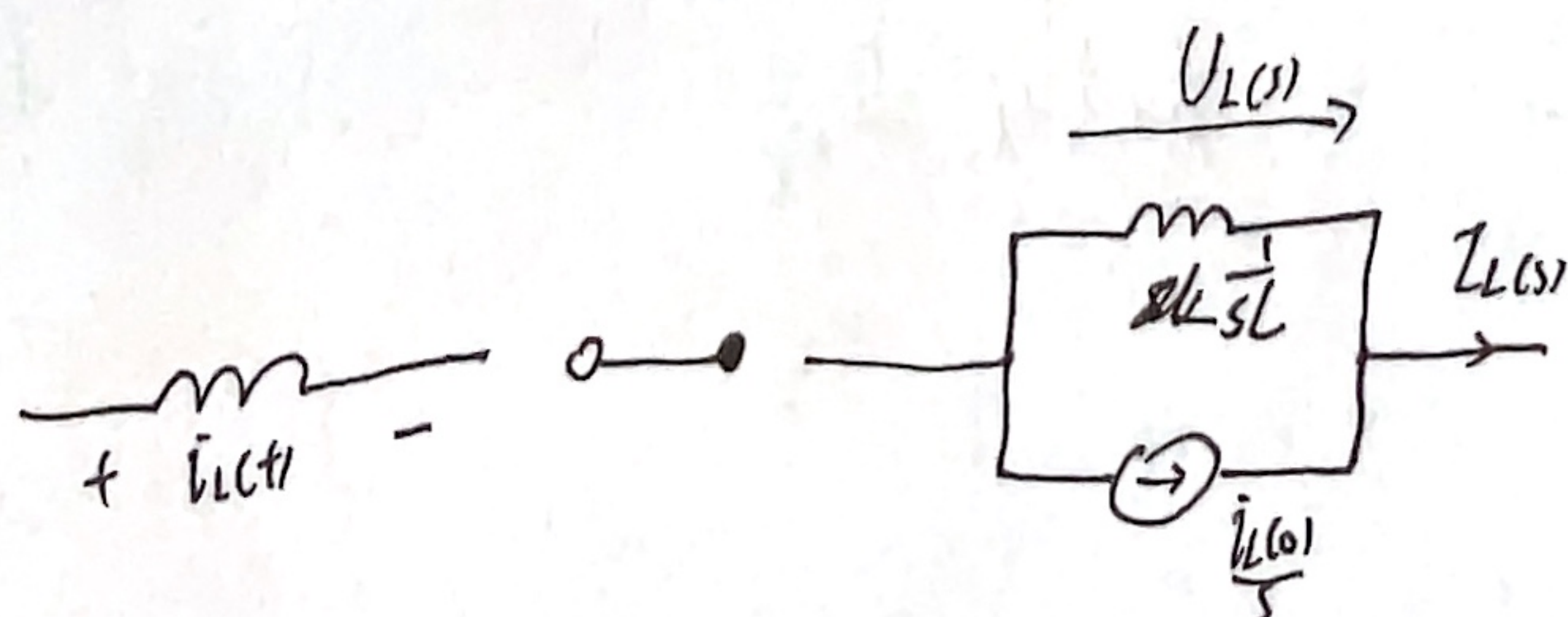

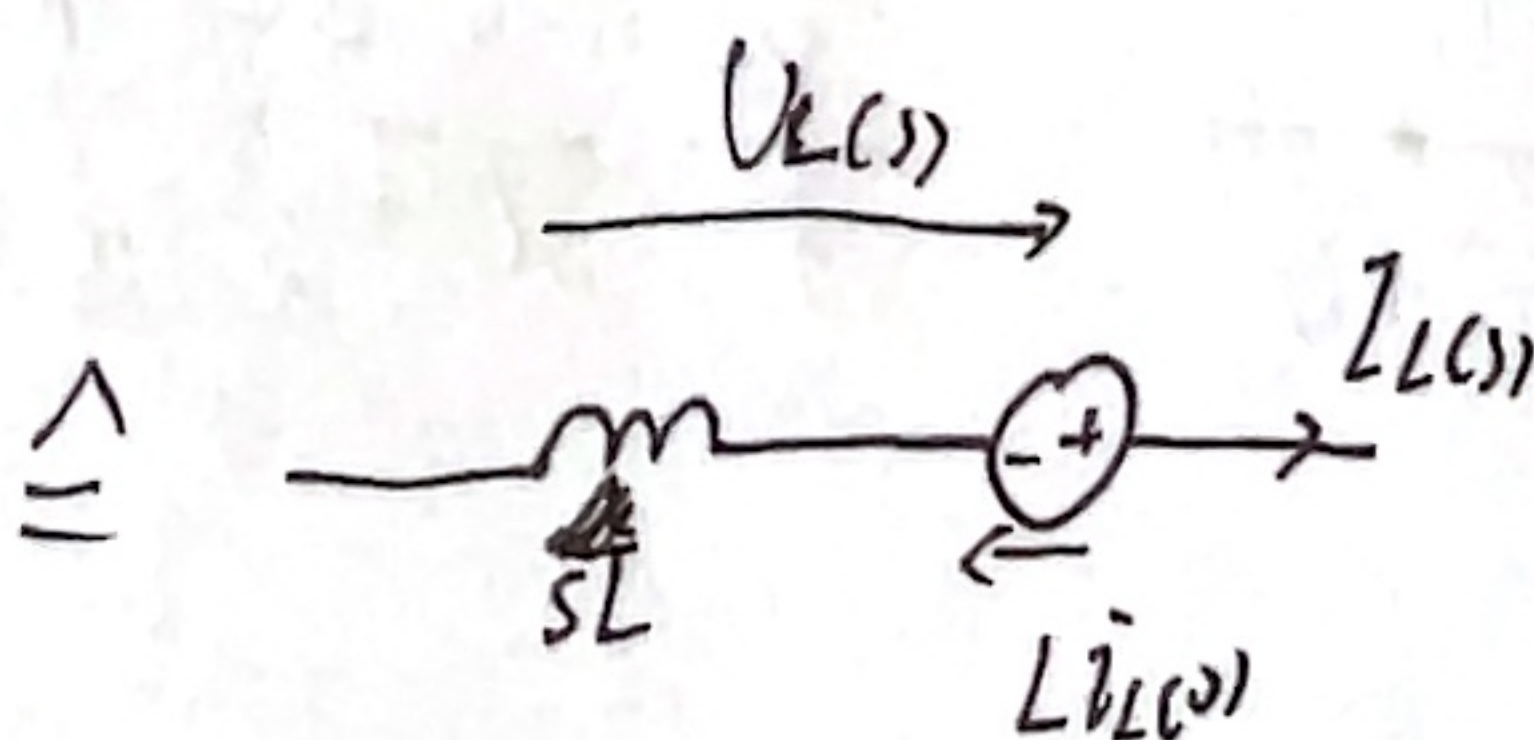
$$I_L(s) = \frac{1}{sL} U_L(s) + \frac{i_L(0^-)}{s}$$




$$U_L(s) = sL I_L(s) - L i_L(0^-)$$



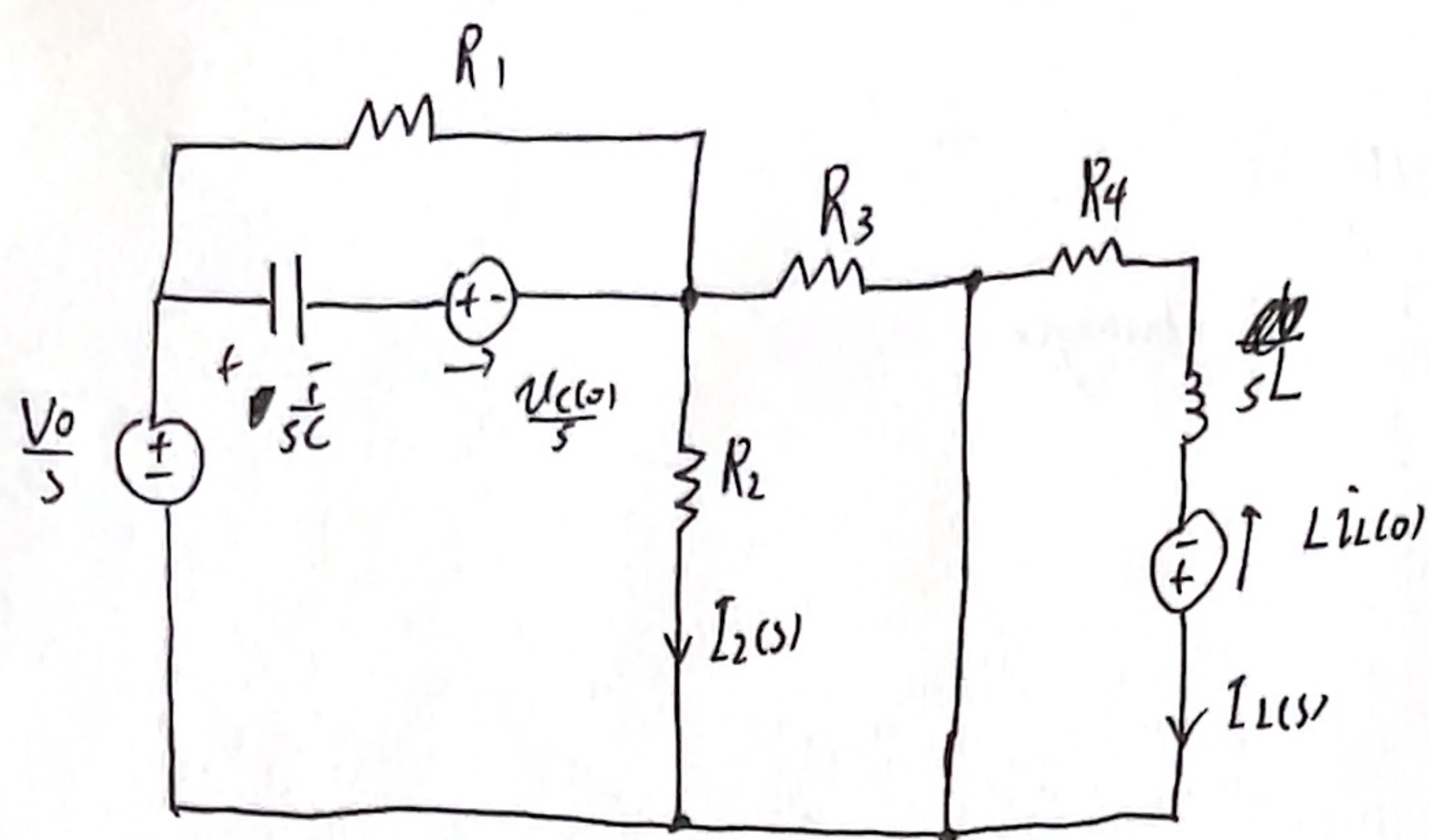


C.  $i_2(t)$ ,  $i_L(t)$

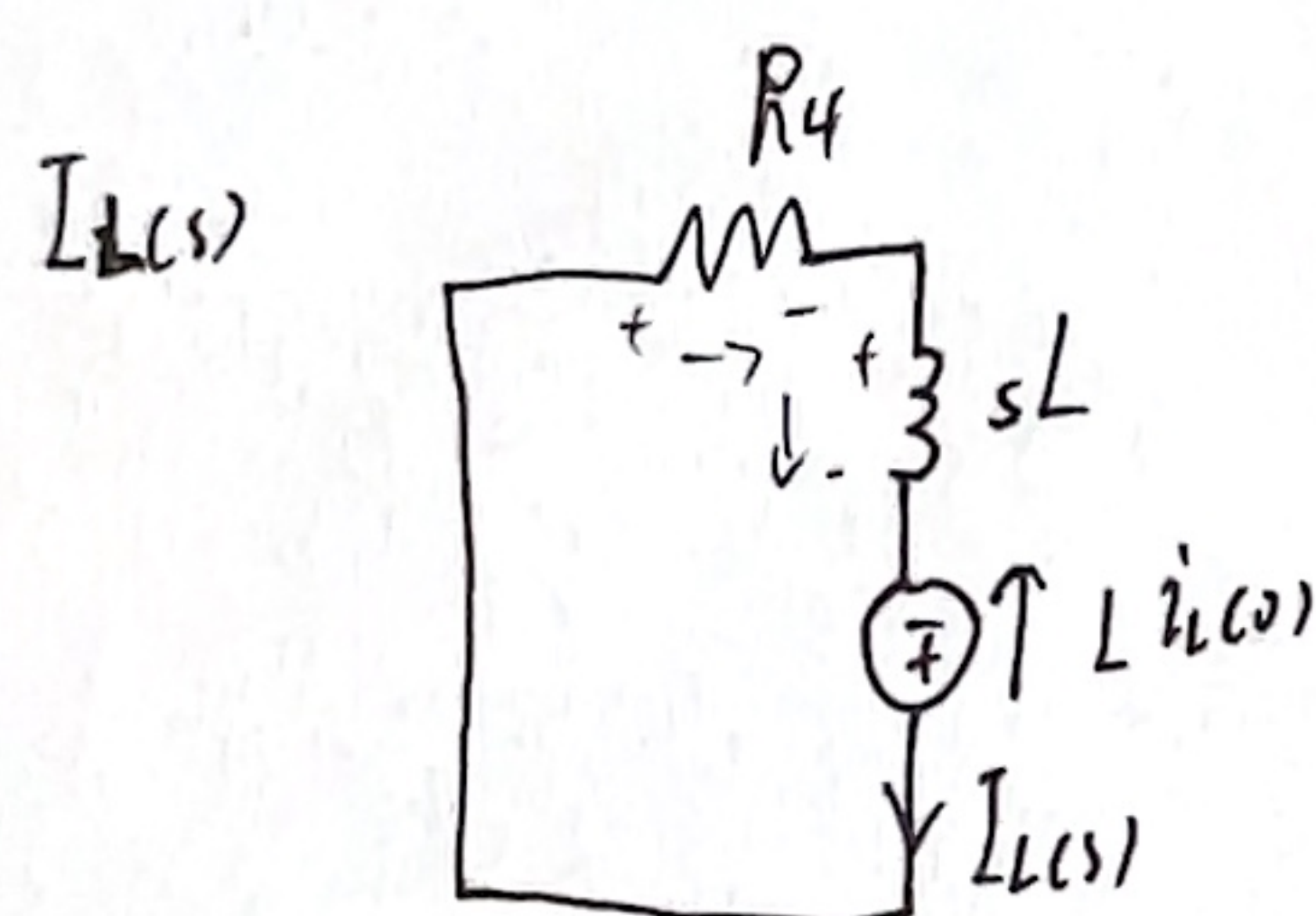


$$I_L(s)(R_4 + sL) = L i_L(0)$$

$$I_L(s) = \frac{L}{sL + R_4} i_L(0) = \frac{1}{s + \frac{R_4}{L}} i_L(0)$$

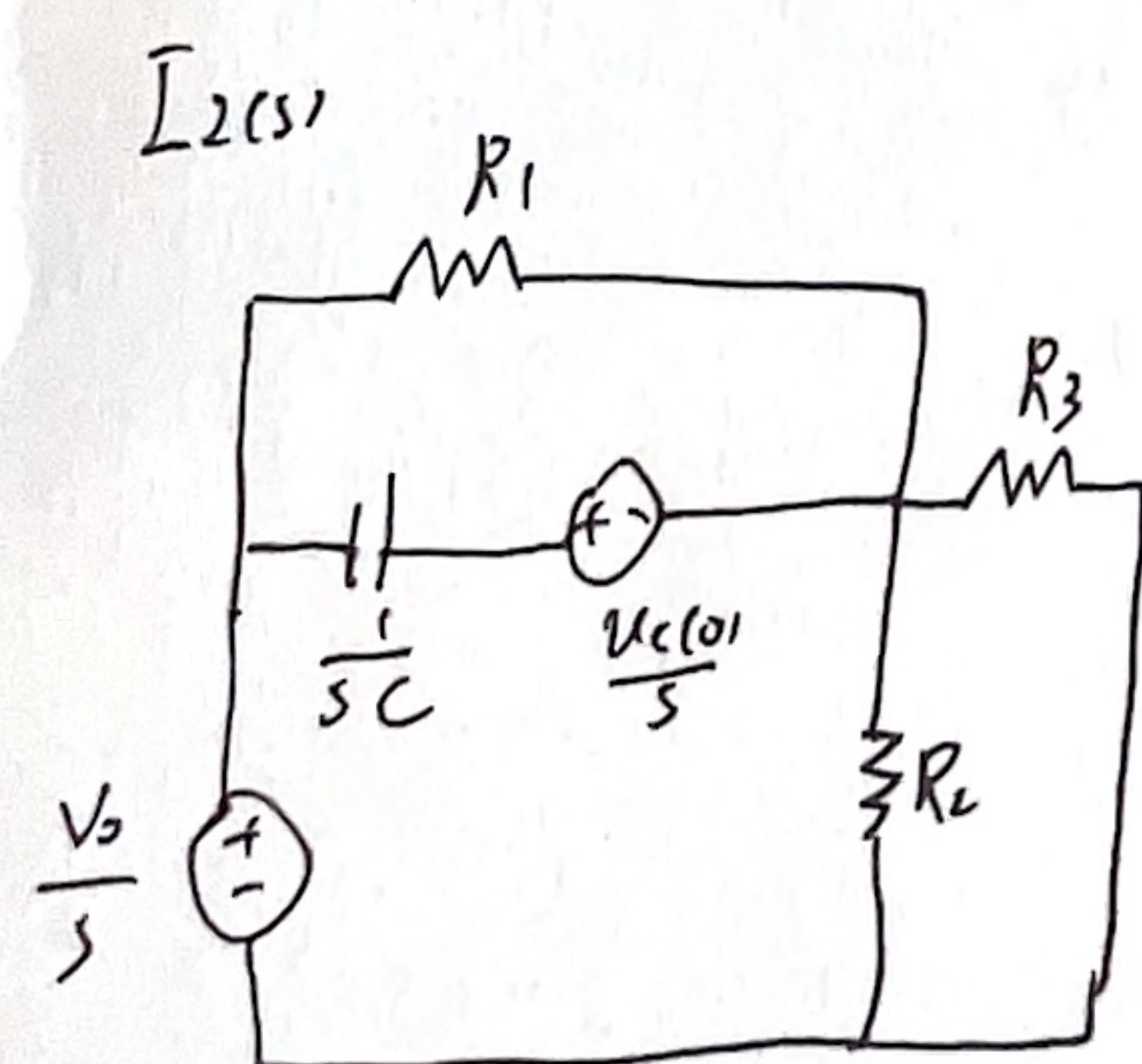
$$i_L(t) = i_L(0) e^{-\frac{R_4}{L}t} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \frac{V_0}{R_3 + R_4} e^{-\frac{R_4}{L}t}, t > 0$$



$$\textcircled{1} U_C(s) = 0$$

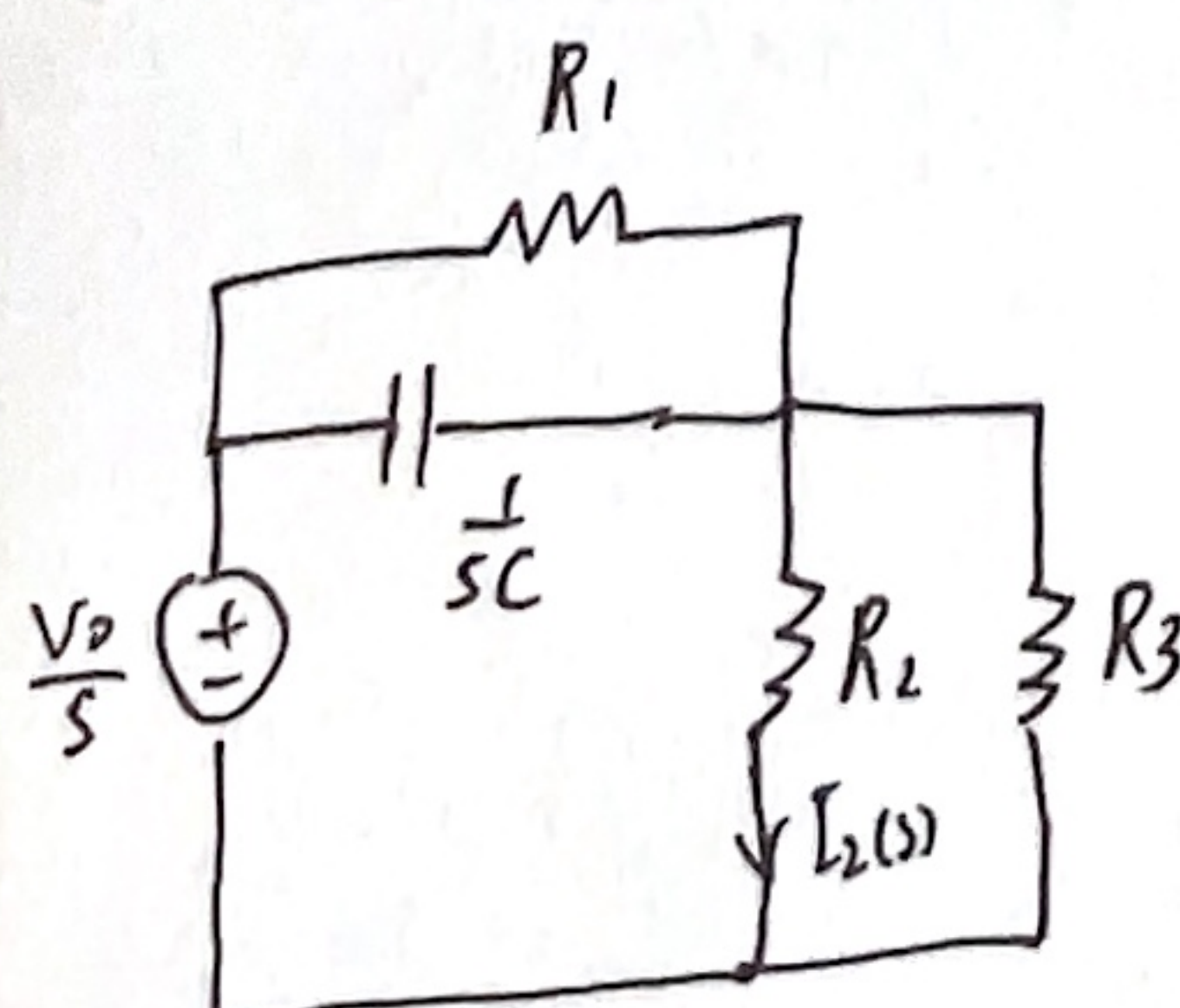

等效电路引入

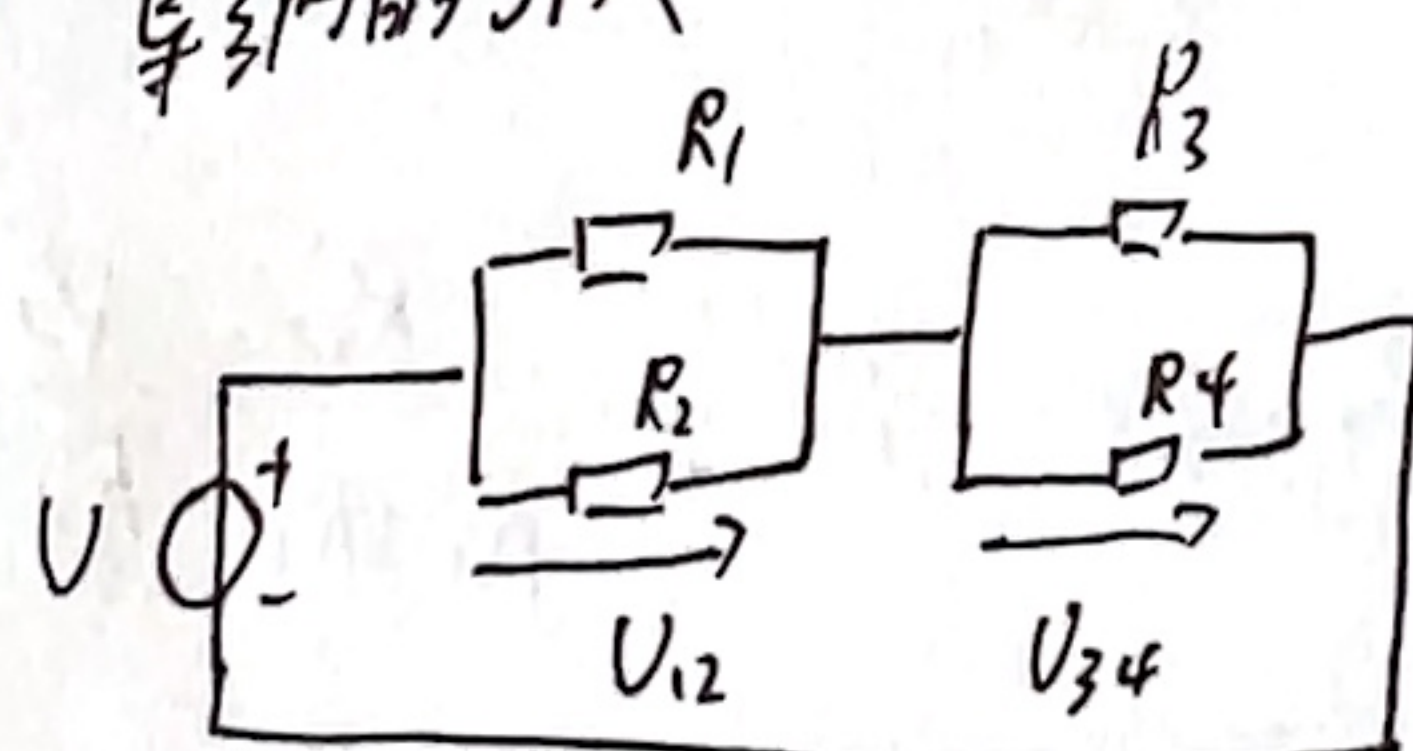

$$R_1 = 3\Omega \quad R_3 = 2\Omega$$

$$R_2 = 2\Omega \quad R_4 = 8\Omega$$

$$U_{12} R_{eq} = R_1 \parallel R_2 + R_3 \parallel R_4 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4} = \frac{6}{5} + \frac{16}{10} = \frac{14}{5}$$

$$U_2 = U \frac{(R_1 \parallel R_2)}{R_1 \parallel R_2 + R_3 \parallel R_4} = \frac{\frac{6}{5}}{\frac{14}{5}} = \frac{6}{14} = \frac{3}{7}$$

$$U_{34} = U \frac{(R_3 \parallel R_4)}{R_1 \parallel R_2 + R_3 \parallel R_4} = \frac{\frac{8}{5}}{\frac{14}{5}} = \frac{8}{14} = \frac{4}{7}$$

$$U_{12} = U \frac{(Y_3 + Y_4)}{Y_1 + Y_2 + Y_3 + Y_4} = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{8}}{\frac{1}{3} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{8}} = \frac{\frac{5}{8}}{\frac{35}{24}} = \frac{5}{8} \cdot \frac{24}{35} = \frac{3}{7}$$

$$U_{34} = U \frac{(Y_1 + Y_2)}{Y_1 + Y_2 + Y_3 + Y_4} = \frac{\frac{1}{3} + \frac{1}{2}}{\frac{35}{24}} = \frac{\frac{5}{6}}{\frac{35}{24}} = \frac{5}{6} \cdot \frac{24}{35} = \frac{4}{7}$$

$$\Rightarrow U_{23} = \frac{V_0}{s} \frac{Y_c + Y_1}{Y_c + Y_1 + Y_2 + Y_3} = \frac{V_0}{s} \frac{sC + \frac{1}{R_1}}{sC + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$$


$$\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{R_g}$$

$$= \frac{V_0}{s} \frac{sC + \frac{1}{R_1}}{sC + \frac{1}{R_g}}$$

$$I_{2.1}(s) = \frac{U_{23}}{R_2} = \frac{V_0}{s} \frac{1}{R_2} \frac{s + \frac{1}{CR_1}}{s + \frac{1}{CR_g}} = \frac{V_0}{R_2} \frac{s + \frac{1}{CR_1}}{s(s + \frac{1}{CR_g})}$$



$$\textcircled{2} \frac{V_0}{s} = 0$$

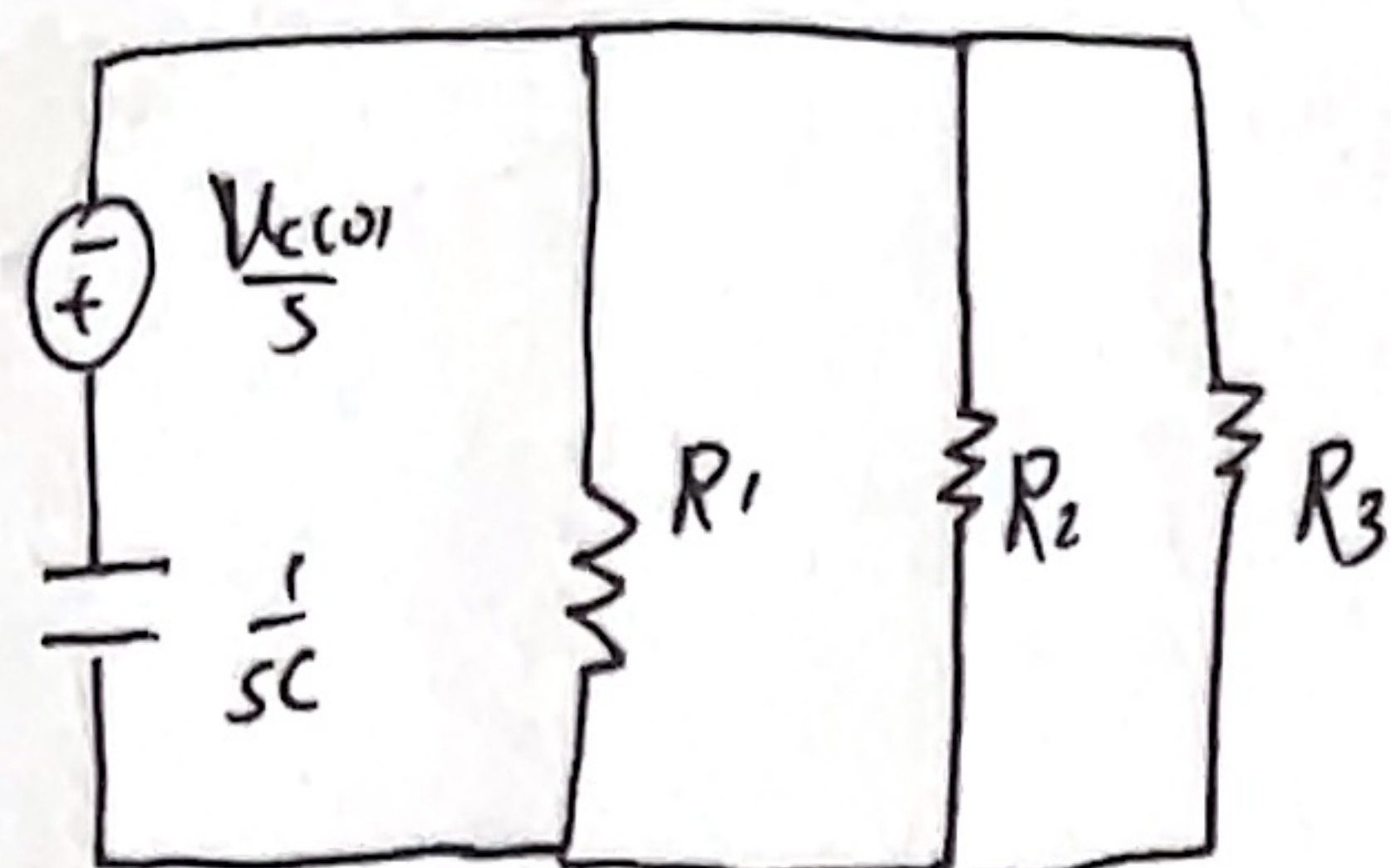

$$\Rightarrow U_{123} = \frac{U_c(s)}{s} \frac{Y_c}{Y_c + Y_1 + Y_2 + Y_3} = \frac{U_c(s)}{s} \frac{sC}{sC + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = \frac{U_c(s) \cdot C}{sC + \frac{1}{R_g}}$$

$$\bar{I}_{22}(s) = \frac{U_{123}}{R_2} = \frac{U_c(s)}{R_2} \frac{1}{s + \frac{1}{CR_g}} = \frac{V_0}{R_2} \frac{R_1}{R_1 + R_{11}} \frac{1}{s + \frac{1}{CR_g}}$$

$$\Rightarrow I_2(s) = I_{2,1}(s) - I_{2,2}(s)$$

$$= \frac{V_0}{R_2} \frac{s + \frac{1}{CR_1}}{s(s + \frac{1}{CR_g})} - \frac{V_0}{R_2} \frac{R_1}{R_1 + R_{11}} \frac{1}{s + \frac{1}{CR_g}}$$

PZ

$$\frac{s + \frac{1}{CR_1}}{s(s + \frac{1}{CR_g})} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s + \frac{1}{CR_g}}$$

$$\bullet s, s=0$$

$$\frac{s + \frac{1}{CR_1}}{s + \frac{1}{CR_g}} = A = \frac{CR_g}{CR_1} = \frac{R_g}{R_1}$$

$$\bullet s + \frac{1}{CR_g}, s = -\frac{1}{CR_g}$$

$$\frac{s + \frac{1}{CR_1}}{s} = B = \frac{-\frac{1}{CR_g} + \frac{1}{CR_1}}{-\frac{1}{CR_g}} = 1 - \frac{R_g}{R_1}$$

$$\Rightarrow \frac{s + \frac{1}{CR_1}}{s(s + \frac{1}{CR_g})} = \frac{R_g}{R_1} \frac{1}{s} + \left(1 - \frac{R_g}{R_1}\right) \frac{1}{s + \frac{1}{CR_g}}$$

$$\Rightarrow I_2(s) = \frac{V_0}{R_2} \left[ \frac{R_g}{R_1} \frac{1}{s} + \left(1 - \frac{R_g}{R_1}\right) \frac{1}{s + \frac{1}{CR_g}} \right] - \frac{V_0}{R_2} \frac{R_1}{R_1 + R_{11}} \frac{1}{s + \frac{1}{CR_g}}$$

○

$$\hat{i}_2(t) = \frac{V_0}{R_2} \left[ \frac{R_g}{R_1} + \left(1 - \frac{R_g}{R_1}\right) e^{-\frac{1}{CR_g}t} \right] - \frac{V_0}{R_2} \frac{R_1}{R_1 + R_{11}} e^{-\frac{1}{CR_g}t}, t > 0$$

$$= \frac{V_0}{R_2} \left[ \frac{R_g}{R_1} + \left(1 - \frac{R_g}{R_1}\right) e^{-\frac{1}{CR_g}t} - \frac{R_1}{R_1 + R_{11}} e^{-\frac{1}{CR_g}t} \right], t > 0$$