

# Grundlagen elektrische Energietechnik (SoSe2022)

# 1. Übung Leistungselektronik

## Applikationen der Leistungselektronik


- Aufgabe 1: Aufgaben der Leistungselektronik
- Aufgabe 2: Bestandteile einer leistungselektronischen Schaltung
- Aufgabe 3: Ideale und reale Bauelemente
- Aufgabe 4: Entwicklungsprozess einer Leistungselektronik

#### Aufgabe 1: Aufgaben der Leistungselektronik

a) Nennen Sie die vier wesentlichen Wandlertypen der Leistungselektronik mit Hilfe derer die elektrische Energieumwandlung ermöglicht werden.



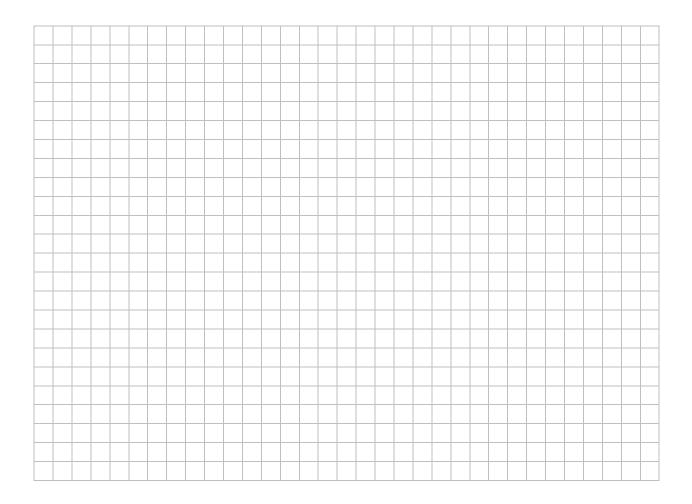
b) Ordnen Sie den Wandlertypen jeweils eine Topologie zu. Ergänzen Sie zur ausgewählten Topologie eine entsprechende Quelle und eine mögliche Last.




#### Aufgabe 2: Bestandteile einer leistungselektronischen Schaltung

Eine Leistungselektronische Schaltung besteht aus einem Leistungs- und einem Steuerungsteil. Im Folgenden soll schrittweise ein Blockschaltbild entwickelt werden anhand derer alle notwendigen elektronischen Schaltungsteile einer leistungselektronischen Hardware ersichtlich werden.

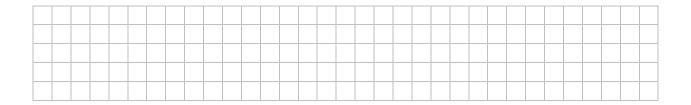
a) Sie stehen vor der Aufgabe eine Gleichspannung (800 Vdc) in eine andere Gleichspannung (300 Vdc) umzuwandeln. Welcher Wandlertyp ist für diese Anwendung geeignet?



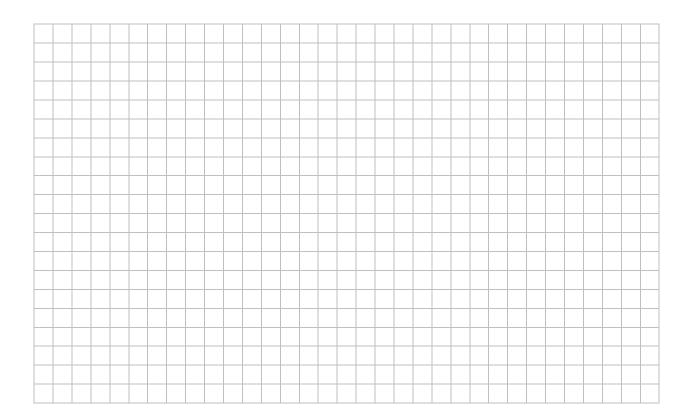
b) Zeichnen Sie für den in a) ausgewählten Wandlertypen eine geeignete Topologie, mit der die gewünschte Spannung gestellt werden kann. Zunächst sollen zur Vereinfachung ideale Schalter eingesetzt werden.



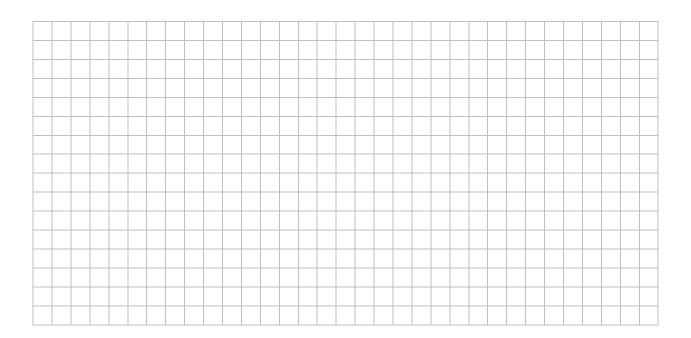
c) Erklären Sie kurz die Funktion der Schaltung. Wie wird die Ausgangsgleichspannung erzeugt?



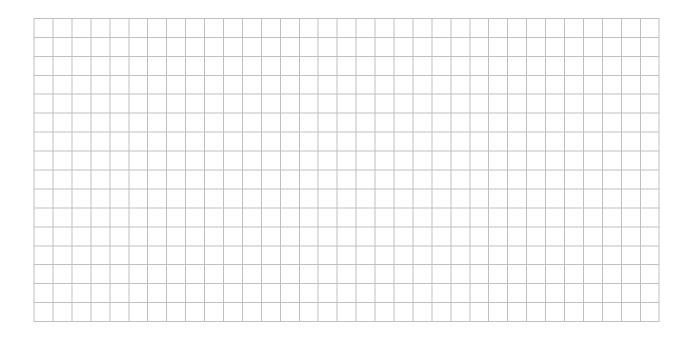
d) Ersetzen Sie nun die idealen Schalter durch geeignete reale Schalter. Erklären Sie die Unterschiede. Ergänzen Sie die Schaltung im Blockschaltbild, die für die Ansteuerung der realen Leistungshalbleiter notwendig ist.



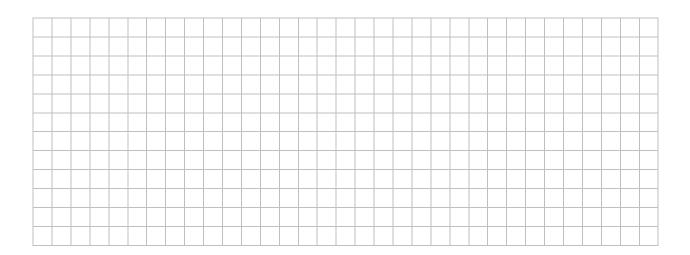e) Ergänzen Sie das Blockschaltbild um Messstellen und erklären Sie deren Notwendigkeit.



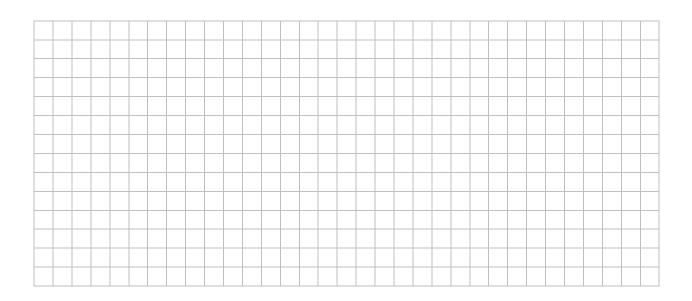
f) Wofür werden Hilfsspannungsversorgungen benötigt? Ergänzen Sie das Blockschaltbild.




g) Der Mikrocontroller muss programmiert werden. Ergänzen Sie die notwendigen Schaltungen.



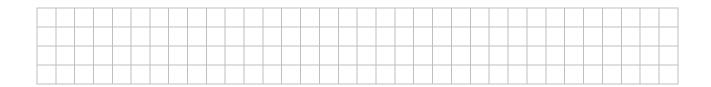h) Kennzeichnen Sie den Leistungs-und Steuerungsteil im Blockschaltbild.




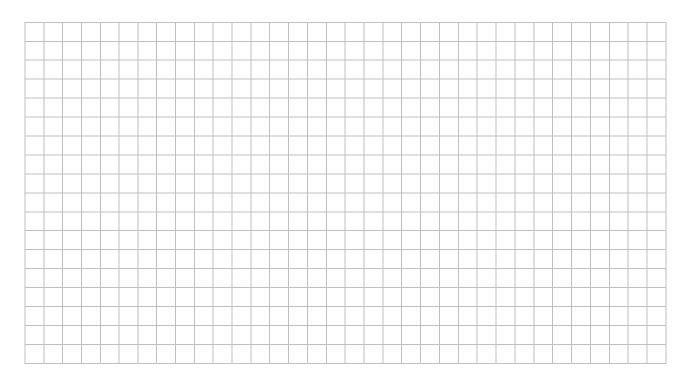i) Am Eingang des Wandlers soll das Drehstromsystem angebunden werden. Ergänzen Sie den Leistungsteil um den erforderlichen Wandlertypen. Zeichnen Sie die Topologie des ausgewählten Wandlertypen.




# Aufgabe 3: Ideale und reale Bauelemente

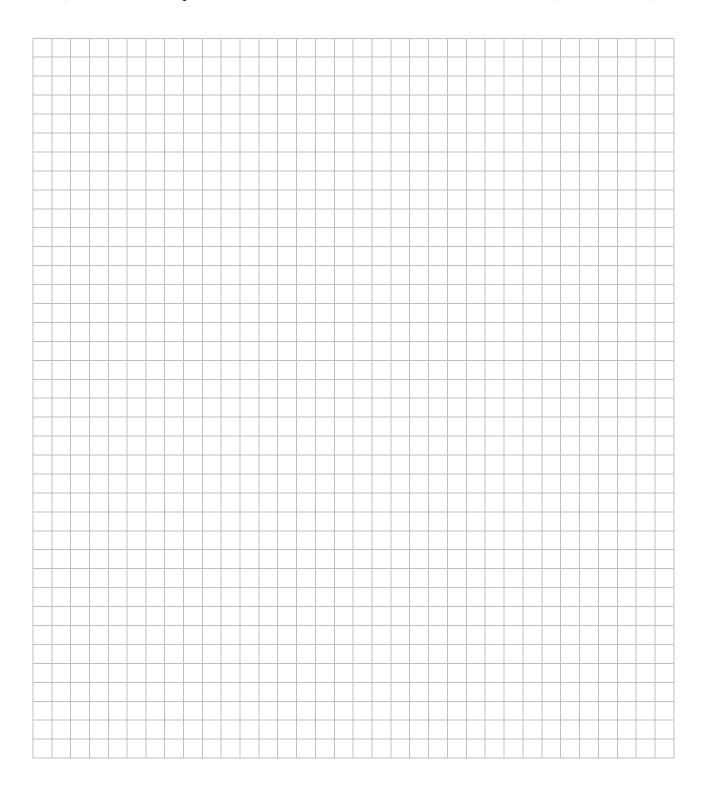a) Nennen Sie die passiven Bauelemente und erklären Sie die Unterschiede (ideale und real)


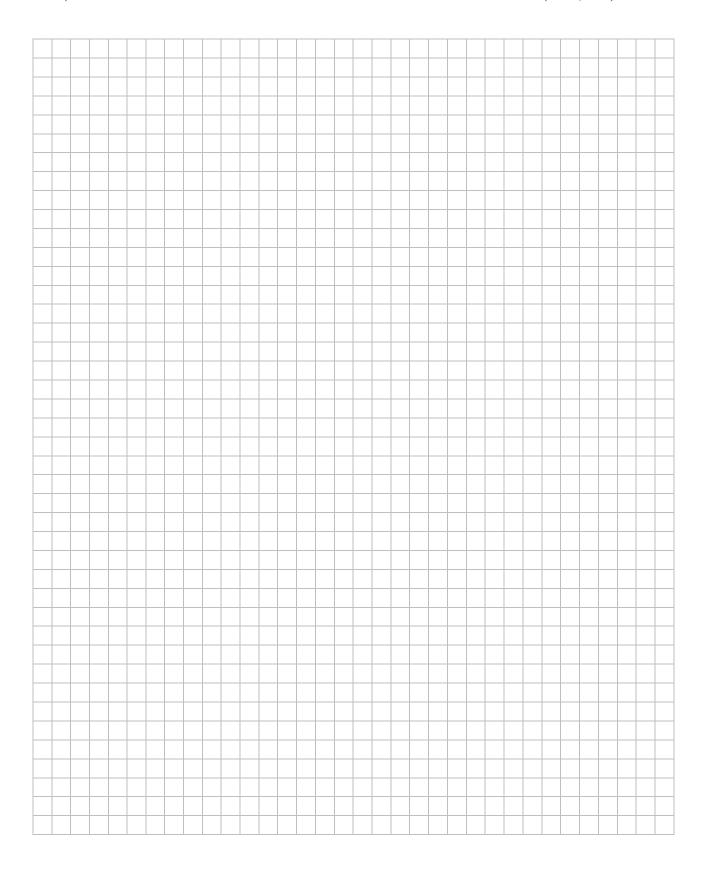
### b) Nennen Sie die aktiven Bauelemente und erklären Sie die Unterschiede (ideal, real)




#### Aufgabe 4: Entwicklungsprozess einer leistungselektronischen Schaltung


Der Entwicklungsprozess einer leistungselektronischen Schaltung kann in folgende Kategorien unterteilt werden: Erstellung von Anforderungen, Erarbeitung von Konzepten, Umsetzung der Konzepte, Aufbau und Test der entwickelten leistungselektronischen Schaltung.

Im Folgenden sollen die einzelnen Kategorien näher betrachtet werden.

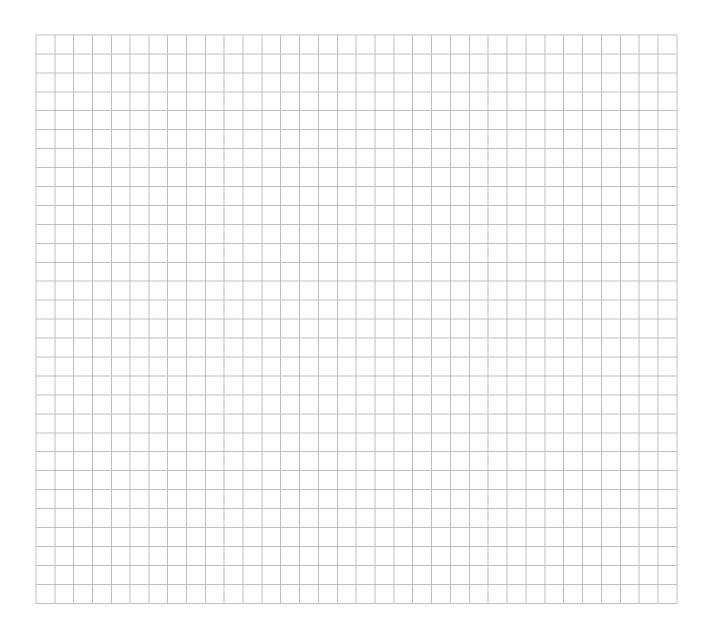
a) Überlegen Sie sich welche elektrische Anforderungen eine leistungselektronische Schaltung im Allgemeinen erfüllen sollte. Nennen Sie einige Beispiele.



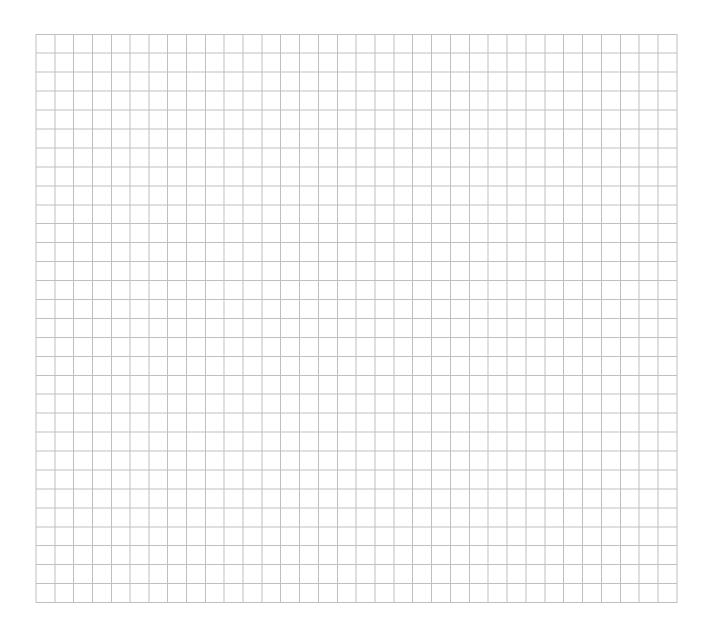b) Unter Berücksichtigung der Anforderungen soll eine geeignete Topologie für die leistungselektronische Schaltung erarbeitet und ausgewählt werden. Welche wesentlichen Gesichtspunkte sind zu beachten?



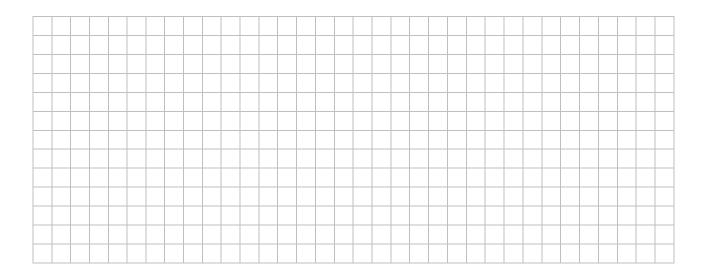c) Die ausgewählte Topologie soll ausgelegt werden. Welche wesentlichen Aspekte sind bei der Auslegung des Leistungsteils zu beachten?



Anschließend wird der Schaltplan und das Layout erstellt. Die Aufbau- und Inbetriebnahmephase schließen den Entwicklungsprozess ab.