

1 Elektrisches Feld

Punkte: 19

$$\text{a) } C = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{A}{d} \quad (1)$$

$$C_0 = \varepsilon_0 \frac{ab}{d_0} \quad (1)$$

 $\Sigma_a 2$

$$\text{b) } C_1 = \varepsilon_0 \frac{ab}{d_0 - x} \quad (1)$$

$$C_2 = \varepsilon_0 \varepsilon_{rx} \frac{ab}{x} \quad (1)$$

$$C(x) = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2} \quad (1)$$

$$C(x) = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_{rx} ab}{\varepsilon_{rx}(d_0 - x) + x} \quad (1)$$

$$\frac{C(x)}{C_0} = \frac{\varepsilon_{rx} d_0}{\varepsilon_{rx}(d_0 - x) + x} \quad (1)$$


$$C^* = \frac{\varepsilon_{rx}}{\varepsilon_{rx} + (1 - \varepsilon_{rx}) \frac{x}{d_0}} = \frac{1}{1 + (\frac{1}{\varepsilon_{rx}} - 1) \frac{x}{d_0}} \quad (1)$$

 $\Sigma_b 6$

$$\text{c) } C^* = \frac{1}{1 - \frac{2}{3} \cdot \frac{x}{d_0}} \quad (1)$$

$\frac{x}{d_0}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	1
C^*	1	1,5	2	3


 (1)

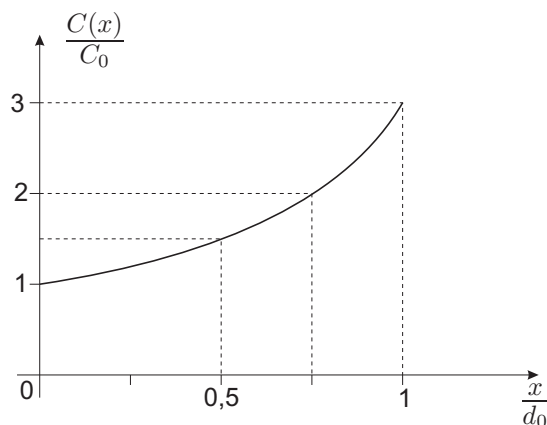

Skizze (2)

 $\Sigma_c 4$

d)

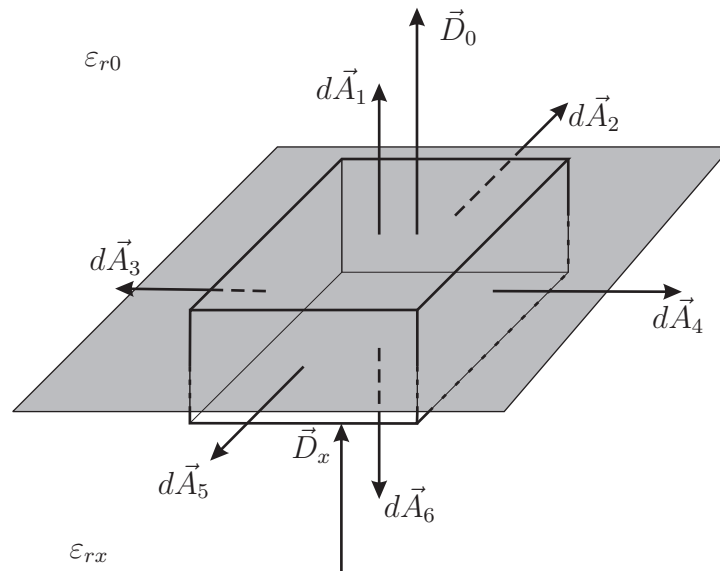

(1)

$$\oint_A \vec{D} d\vec{A} = Q \quad (1)$$

$$\text{Fl 1 : } d\vec{A}_1 \parallel \vec{D}_0, \angle(d\vec{A}_1, D_0) = 0 \Rightarrow \vec{D}_0 \cdot d\vec{A}_1 = D_0 dA_1 \quad (0, 5)$$

$$\text{Fl 2 - 5 : } d\vec{A}_i \perp \vec{D}_i \Rightarrow \vec{D}_i \cdot d\vec{A}_i = 0 \quad (0, 5)$$

$$\text{Fl 6 : } d\vec{A}_6 \parallel \vec{D}_x, \angle(d\vec{A}_6, D_x) = \pi \Rightarrow \vec{D}_x \cdot d\vec{A}_6 = -D_x dA_6 \quad (0, 5)$$

$$\oint_A \vec{D} d\vec{A} = 0 \quad (0, 5)$$

$$\int_{A1} \vec{D}_0 d\vec{A}_1 + \int_{A6} \vec{D}_x d\vec{A}_6 = D_0 A_1 - D_x A_6 = (D_0 - D_x) A_{1|6} = 0 \quad (0, 5)$$

$$D_0 = D_x \quad (0, 5)$$

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E} \quad (1)$$


$$\frac{E_x}{E_0} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_{r0}}{\varepsilon_0 \varepsilon_{rx}} = \frac{1}{\varepsilon_{rx}} \quad (1)$$

 $\Sigma_d 7$

2 Gleichstromnetzwerk

Punkte: 11

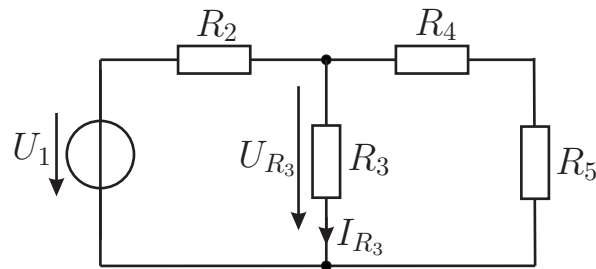a) I) Wirkung der Spannungsquelle U_1 betrachten. Stromquellen I_1 und I_2 passivieren.




Skizze oder Ansatz (1)

$$R_{345} = \frac{R_3(R_4 + R_5)}{R_3 + R_4 + R_5} \quad (1)$$

$$U_{R_3} = \frac{R_{345}}{R_{345} + R_2} U_1 = \frac{R_3(R_4 + R_5)}{R_3(R_4 + R_5) + R_2(R_3 + R_4 + R_5)} U_1 \quad (1)$$

$$I_{R_3I} = \frac{U_{R_3}}{R_3} = \frac{R_4 + R_5}{R_2 R_3 + (R_2 + R_3)(R_4 + R_5)} U_1 \quad (1)$$

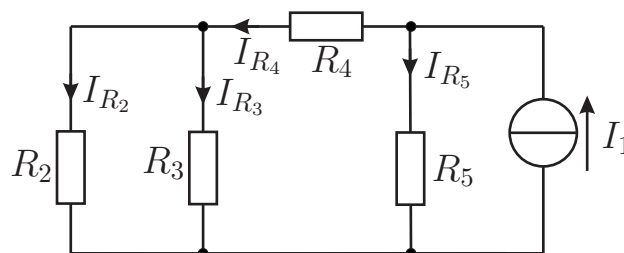II) Wirkung der Stromquelle I_1 betrachten. Spannungsquelle U_1 und Stromquelle I_2 passivieren.




Skizze oder Ansatz (1)

$$R_{234} = R_4 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} \quad (1)$$

$$I_{R_4} = \frac{R_5}{R_5 + R_{234}} I_1 \quad (1)$$

$$I_{R_3II} = \frac{R_2}{R_2 + R_3} I_{R_4} = \frac{R_2 R_5}{R_2 R_3 + (R_2 + R_3)(R_4 + R_5)} I_1 \quad (1)$$

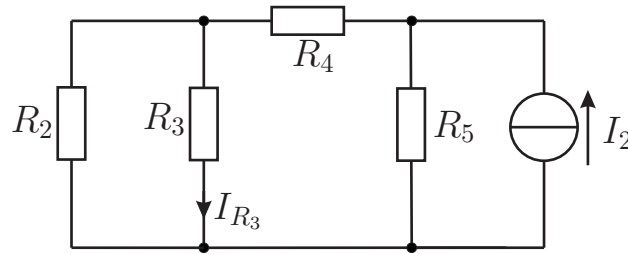III) Wirkung der Stromquelle I_2 betrachten. Spannungsquelle U_1 und Stromquelle I_1 passivieren.



Skizze oder Ansatz (1)

Anordnung identisch wie die bei Punkt II)

$$I_{R_{III}} = \frac{R_2 R_5}{R_2 R_3 + (R_2 + R_3)(R_4 + R_5)} I_2 \quad (1)$$


Superposition

$$I_{R_3} = \frac{(R_4 + R_5)U_1 + R_2 R_5(I_1 + I_2)}{R_2 R_3 + (R_2 + R_3)(R_4 + R_5)} \quad (1)$$

3 Magnetischer Kreis

Punkte: 20

a)

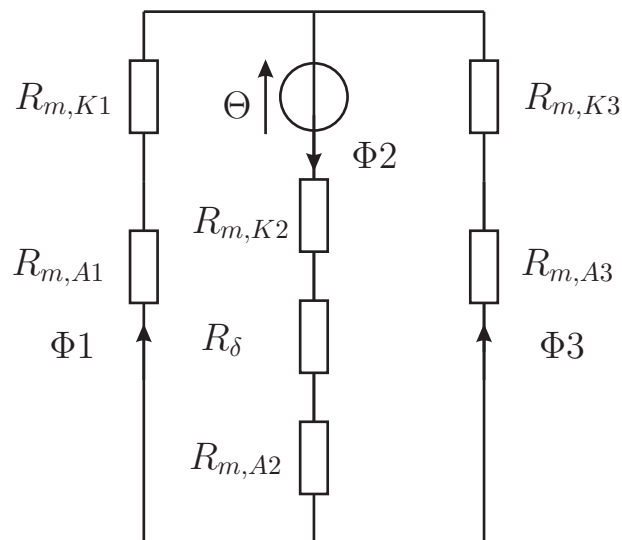

Skizze 1 Punkt

$$R_m = \frac{l}{\mu A}$$

$$R_{m,A1} = R_{m,A3} = \frac{l + h/2}{\mu_{r,gg}\mu_0 h^2}$$

$$R_{m,\delta} = \frac{\delta}{\mu_0 h^2}$$

$$R_{m,K1} = R_{m,K3} = \frac{2l}{\mu_{r,dyn}\mu_0 h^2}$$

$$R_{m,K2} = \frac{l - \delta}{\mu_{r,dyn}\mu_0 h^2}$$

$$R_{m,A2} = \frac{h/2}{\mu_{r,gg}\mu_0 h^2}$$

Je Zeile 1 Punkt = 6 Punkte

Symmetrie 1 Punkt

b)

$$\begin{aligned} \left[\frac{2h^2}{\mu_0} \right] \left(\frac{Vs}{m^2} \right)^2 &= \frac{m^2}{\frac{Vs}{Am}} \cdot \left(\frac{Vs}{m^2} \right)^2 = \frac{Am^3}{Vs} \cdot \frac{V^2 s^2}{m^4} = \\ &= \frac{AVs}{m} = \frac{Ws}{m} = \frac{Nm}{m} = N \end{aligned}$$

Je Zeile 1 Punkt = 2 Punkte

 $\Sigma_b 2$

c) gegeben:

$$F_L = \frac{B^2 A}{2\mu_0}$$

$$\begin{aligned} B &= \sqrt{\frac{2\mu_0 F_L}{A}} \\ \Phi_1 &= \frac{1}{2} \Phi_2 \\ \text{mit } B &= \frac{\Phi}{A} \\ \text{Phi}_1 &= \frac{1}{2} \sqrt{2\mu_0 F_L A} = \frac{1}{2} \sqrt{2\mu_0 \frac{2h^2}{\mu_0} \left(\frac{Vs}{m^2} \right)^2 h^2} = h^2 \frac{Wb}{m^2} \end{aligned}$$

Je Zeile 1 Punkt = 4 Punkte

 $\Sigma_c 4$


d)

$$\begin{aligned} V_m &= \Phi_2 \cdot R_{m,\delta} \\ &= 2\Phi_1 \cdot \frac{\delta}{\mu_0 \cdot h^2} = \frac{2h^2 \delta Wb}{\mu_0 h^2 m^2} = \frac{2\delta Wb}{\mu_0 m^2} \end{aligned}$$


Je Zeile 1 Punkt = 2 Punkte

 $\Sigma_d 2$

e)

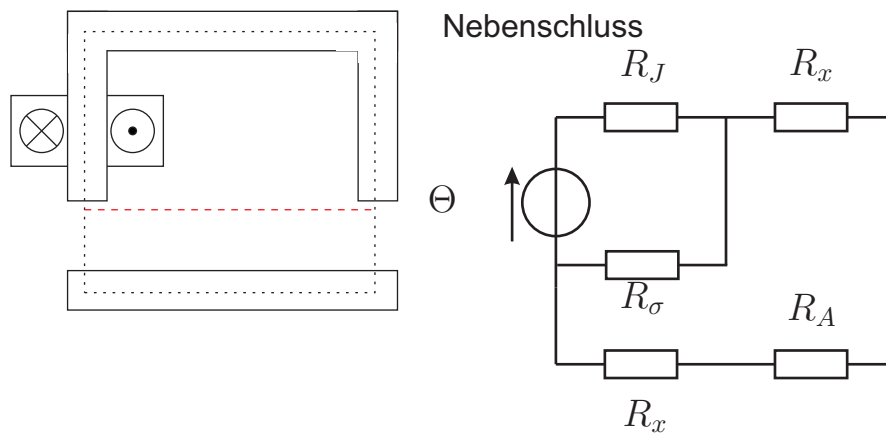

und

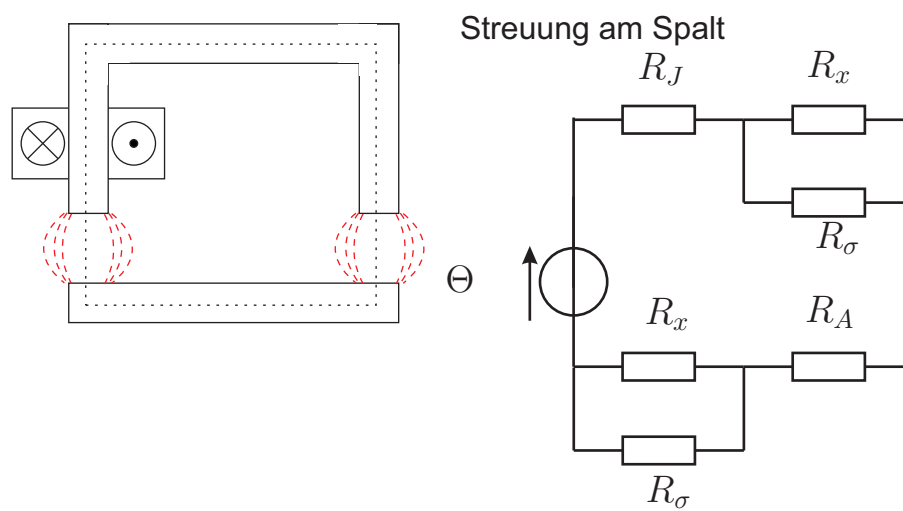

Skizze und richtige Modellierung je 1 Punkt

 $\Sigma_e 4$

4 Komplexe Wechselstromrechnung

Punkte: 30

- a) $\omega = 0 \Rightarrow$ Spule - Kurzschluss, Kondensator - Leerlauf (1)
 $\omega \Rightarrow \infty \Rightarrow$ Spule - Leerlauf, Kondensator - Kurzschluss (1)

$$R = \frac{U}{I} \text{ (1)}$$

$$R_1 = \left. \frac{|U_0|}{|I_0|} \right|_{\omega=0} = \frac{30 \text{ V}}{6 \text{ A}} = 5 \Omega \text{ (0,5)}$$

$$R_2 = \left. \frac{|U_0|}{|I_0|} \right|_{\omega \rightarrow \infty} = \frac{30 \text{ V}}{2 \text{ A}} = 15 \Omega \text{ (0,5)}$$

 $\Sigma_a 4$

- b) $\underline{Z}_{R_1 L} = R_1 + j\omega L \text{ (1)}$

$$\underline{Z}_{R_2 C} = R_2 - \frac{j}{\omega C} \text{ (1)}$$

$$\underline{Z} = \frac{\underline{Z}_{R_1 L} \cdot \underline{Z}_{R_2 C}}{\underline{Z}_{R_1 L} + \underline{Z}_{R_2 C}} \text{ (0,5)} = \frac{(R_1 + j\omega L)(R_2 - \frac{j}{\omega C})}{\underline{Z}_{R_1 L} + R_2 - \frac{j}{\omega C}} \text{ (0,5)}$$

$$\underline{Z} = \frac{R_1 R_2 + \frac{L}{C} + j(\omega R_2 L - \frac{R_1}{\omega C})}{R_1 + R_2 + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})} = \frac{\omega R_1 R_2 C + \omega L + j(\omega^2 R_2 L C - R_1)}{\omega(R_1 + R_2)C + j(\omega^2 L C - 1)} \text{ (1)}$$

 $\Sigma_b 4$

- c) $\underline{I}_2 = \frac{\underline{U}_{R_2}}{R_2} = \frac{45 \text{ V}}{15 \Omega} = 3 \text{ A} \text{ (1)}$

$$\underline{U}_C = -j \frac{1}{\omega C} \underline{I}_2 = -j 10 \Omega \cdot (3 \text{ A}) = -j 30 \text{ V} \text{ (1)}$$

$$\underline{U}_0 = \underline{U}_C + \underline{U}_{R_2} = (-j 30) \text{ V} + 45 \text{ V} = (45 - j 30) \text{ V} \text{ (1)}$$

$$\underline{Z}_{R_1 L} = R_1 + j(\omega L) = R_1 + j \left(250 \frac{1}{\text{s}} \cdot 20 \text{ mH} \right) = 5 + j 5 \Omega \text{ (0,5)}$$

$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{U}_0}{\underline{Z}_{R_1 L}} = \frac{(45 - j 30) \text{ V}}{(5 + j 5) \Omega} = 3 \frac{(5 - j 2) \text{ V}}{(1 + j) \Omega} = 3 \frac{(3 - j 2)(1 - j)}{(1 + j)(1 - j)} \text{ A}$$

$$= 3 \frac{(1 - j 5)}{2} \text{ A} = (1,5 - j 7,5) \text{ A} \text{ (1,5)}$$


$$\underline{U}_L = j\omega L \underline{I}_1 = j 5 \Omega \cdot (1,5 - j 7,5 \text{ A}) = (37,5 + j 7,5) \text{ V} \text{ (1)}$$

$$\underline{U}_{R_1} = R_1 \underline{I}_0 = 5 \Omega \cdot (1,5 - j 7,5 \text{ A}) = (7,5 - j 37,5) \text{ V} \text{ (1)}$$

$$\underline{I}_0 = \underline{I}_1 + \underline{I}_2 = (4,5 - j 7,5) \text{ A} \text{ (1)}$$

 $\Sigma_c 8$

d)

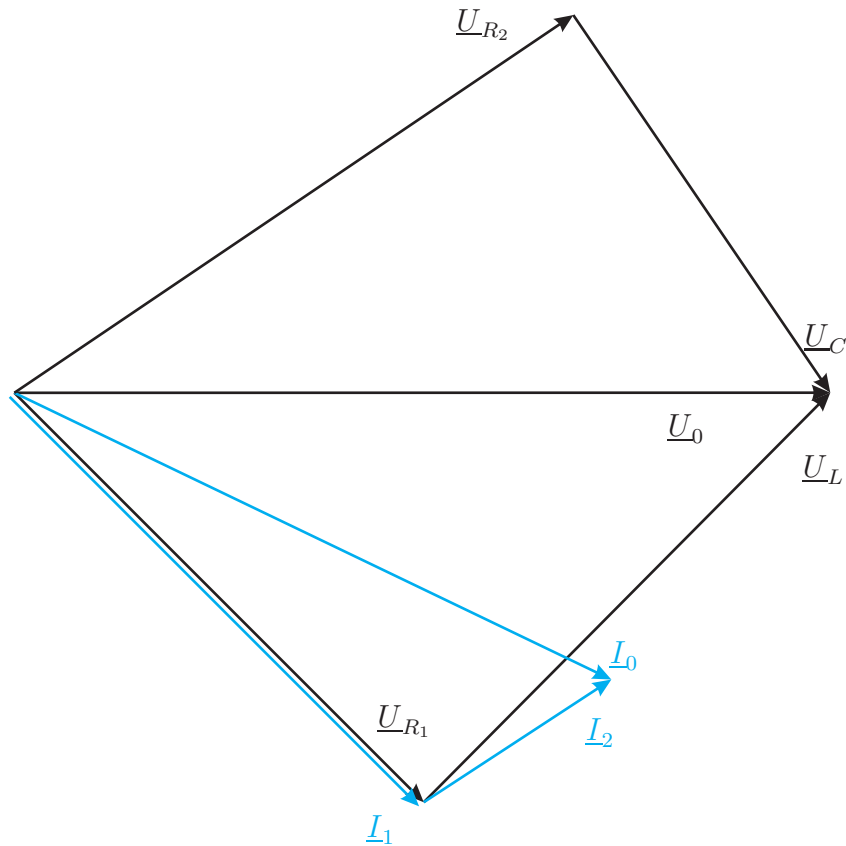

je Richtiger Zeiger 0.5 Punkte


$\Sigma_d 4$

e) $\varphi \approx 26^\circ$ (1)

induktives Verhalten (Spannung vor Strom) (1)

$\Sigma_e 2$

f)

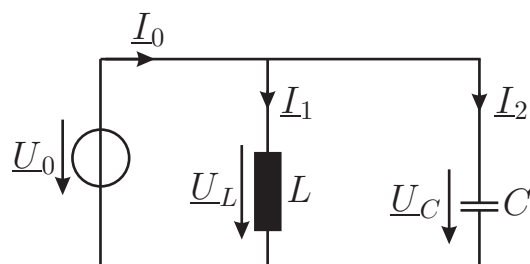

$\Sigma_f 1$


$$g) \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (1)$$

$$L = \frac{1}{\omega_0^2 \cdot C} = \frac{1}{250 \cdot 250 \frac{1}{s^2} \cdot 400 \cdot 10^{-6} \text{ F}} = 40 \text{ mH} \quad (1)$$

Σ_g 2

$$h) \quad \underline{I}_1 = \frac{\underline{U}_0}{j\omega L} = \frac{54 \text{ V}}{j250 \frac{1}{s} 40 \text{ mH}} = -j5,4 \text{ A} \quad (1)$$
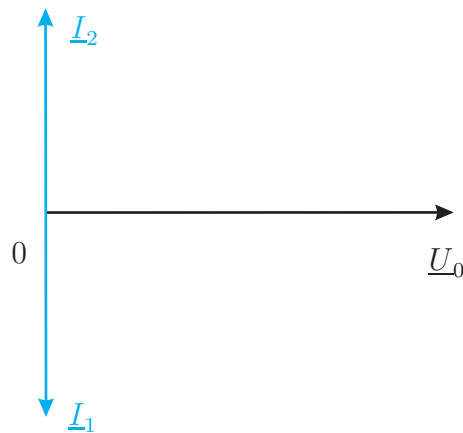
$$\underline{I}_2 = \underline{U}_0 \cdot j\omega C = 54 \text{ V} j250 \frac{1}{s} 400 \mu\text{F} = j5,4 \text{ A} \quad (1)$$



Skizze 1 Punkt

Σ_h 3

$$i) \quad \underline{I}_0 = \underline{I}_1 + \underline{I}_2 = -j5,4 \text{ A} + j5,4 \text{ A} = 0 \quad (1)$$


$$\underline{Z}_{LC} = \frac{\underline{U}_0}{\underline{I}_0} = \frac{54 \text{ V}}{0 \text{ A}} \rightarrow \infty \quad (1)$$

Σ_i 2

5 Kondensatornetzwerk

Punkte: 20

a)

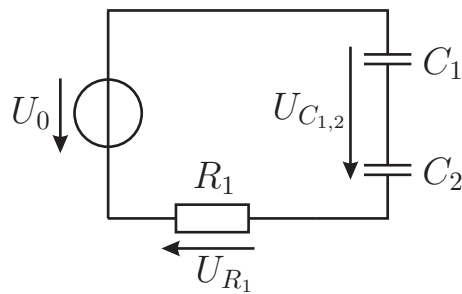 $\Sigma_a 1$

b)

$$U_{C_{1,2}} = U_0 - U_{R_1} \quad (1) = 15 \text{ V} - 10 \text{ V} = 5 \text{ V} \quad (0,5)$$

$$C_{GES} = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2} \quad (1) = \frac{6 \mu\text{F} \cdot 3 \mu\text{F}}{6 \mu\text{F} + 3 \mu\text{F}} = 2 \mu\text{F} \quad (0,5)$$

$$Q_{GES} = C_{GES} \cdot U_{C_{1,2}} \quad (1) = 2 \mu\text{F} \cdot 5 \text{ V} = 10 \mu\text{C} \quad (0,5)$$

$$W_{GES} = \frac{1}{2} Q_{GES} \cdot U_{C_{1,2}} \quad (1) = \frac{1}{2} \cdot 10 \mu\text{C} \cdot 5 \text{ V} = 25 \mu\text{Ws} \quad (0,5)$$


$$Q_{C_1} = Q_{C_2} = Q_{GES} = 10 \mu\text{C} \quad (1)$$

$$U_{C_1} = \frac{Q_{C_1}}{C_1} = \frac{10 \mu\text{C}}{6 \mu\text{F}} = \frac{5}{3} \text{ V} \quad (0,5)$$

$$U_{C_2} = \frac{Q_{C_2}}{C_2} = \frac{10 \mu\text{C}}{3 \mu\text{F}} = \frac{10}{3} \text{ V} \quad (0,5)$$

 $\Sigma_b 8$

c)

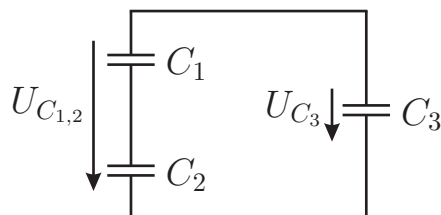 $\Sigma_c 1$

d) Ladungserhaltung. Umverteilung der Ladung auf alle Kondensatoren.

$\Sigma_d 1$

e)

$$C_{GES}^* = C_{GES} + C_3 = 2 \mu\text{F} + 3 \mu\text{F} = 5 \mu\text{F} \quad (1)$$

$\Sigma_e 1$

f)

$$Q_{GES} = Q_{GES}^* \text{ (Ladungserhaltung)}$$

$$U_{C_3}^* = \frac{Q_{GES}^*}{C_{GES}^*} = \frac{10 \mu\text{C}}{5 \mu\text{F}} = 2 \text{ V} \quad (1)$$

$$U_{C_1}^* = \frac{C_2}{C_1 + C_2} U_{C_{1,2}}^* \quad (1) = \frac{C_2}{C_1 + C_2} U_{C_3}^* \quad (0,5) = \frac{3 \mu\text{F}}{6 \mu\text{F} + 3 \mu\text{F}} \cdot 2 \text{ V} = \frac{2}{3} \text{ V} \quad (0,5)$$

$$U_{C_2}^* = \frac{C_1}{C_1 + C_2} U_{C_3}^* \quad (0,5) = \frac{6 \mu\text{F}}{6 \mu\text{F} + 3 \mu\text{F}} \cdot 2 \text{ V} = \frac{4}{3} \text{ V} \quad (0,5)$$

$\Sigma_f 4$

g)

$$W_{GES}^* = \frac{1}{2} Q_{GES}^* \cdot U_{C_3}^* = \frac{1}{2} \cdot 10 \mu\text{C} \cdot 2 \text{ V} = 10 \mu\text{Ws} \quad (1)$$

Energieverlust durch Hochfrequenz-Strahlung beim Schließen des Schalters S_2 (1)

$\Sigma_g 2$

h)

$$C_{GES}^* = \frac{Q_{GES}^*}{U_{C_3}^*} = \frac{10 \mu\text{C}}{1 \text{ V}} = 10 \mu\text{F} \quad (1)$$

$$C_3 = C_{GES}^* - C_{GES} = 10 \mu\text{F} - 2 \mu\text{F} = 8 \mu\text{F} \quad (1)$$

$\Sigma_h 2$