

K.7. Zeichnen Sie eine ungesteuerte Sechspulsbrückenschaltung mit einer ohmsch-induktiven Last, die über einen Transformator am dreiphasigen Wechselstromnetz betrieben wird. Der Transformator ist primär- und sekundärseitig in Y geschaltet.

