

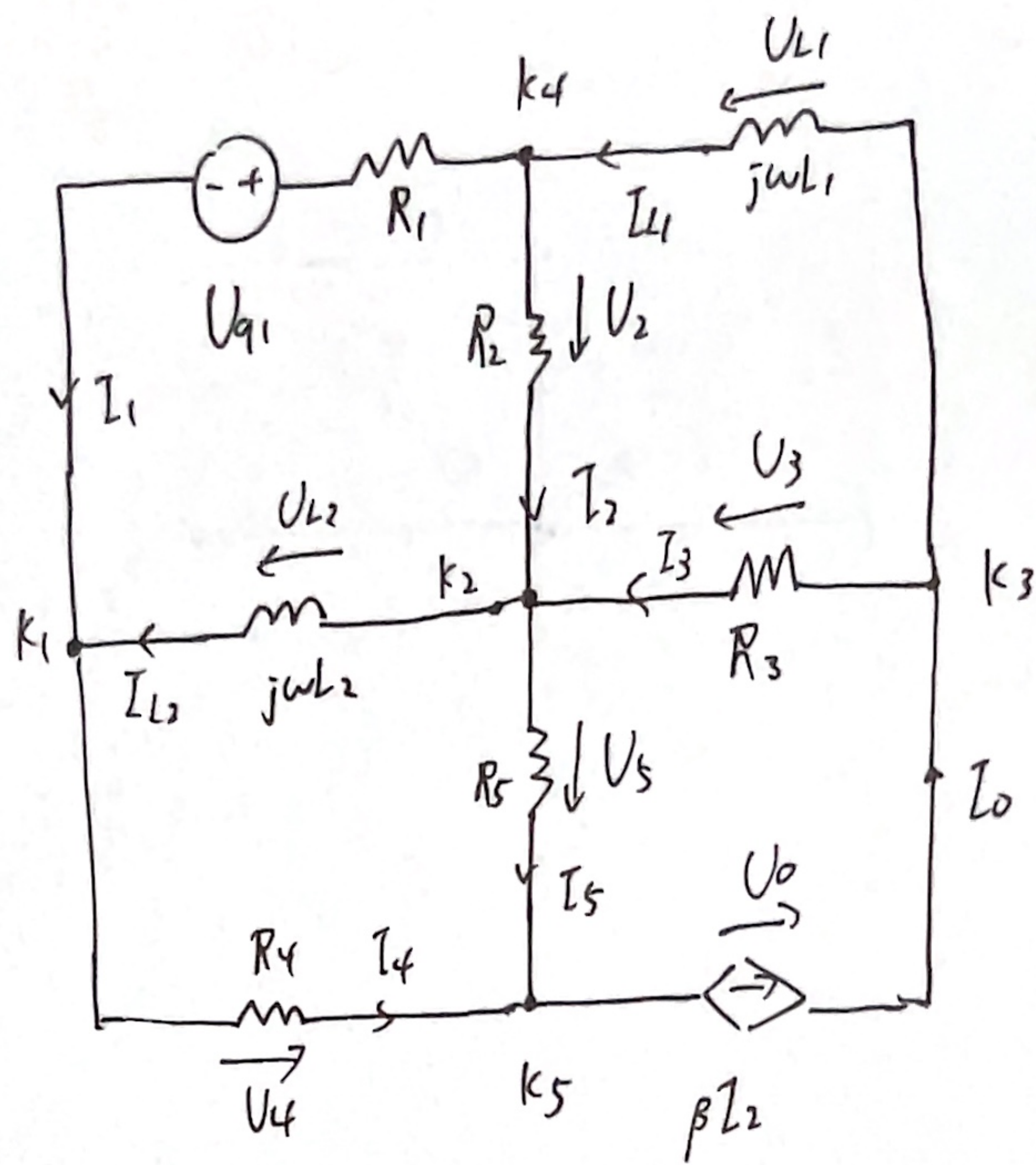


Aufgabe 15

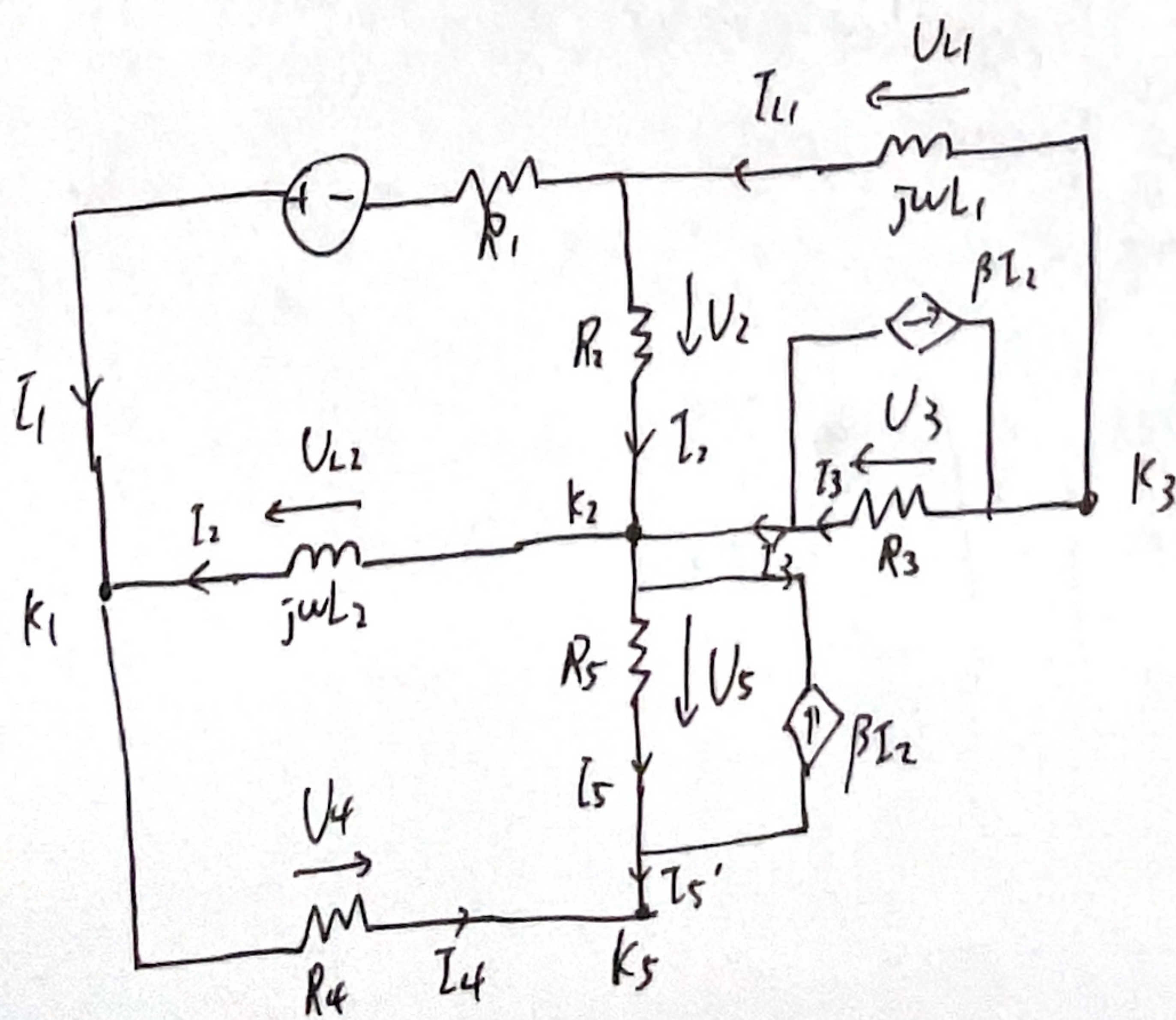

a. Quellverschiebung, I_4 , I_{L1} nicht

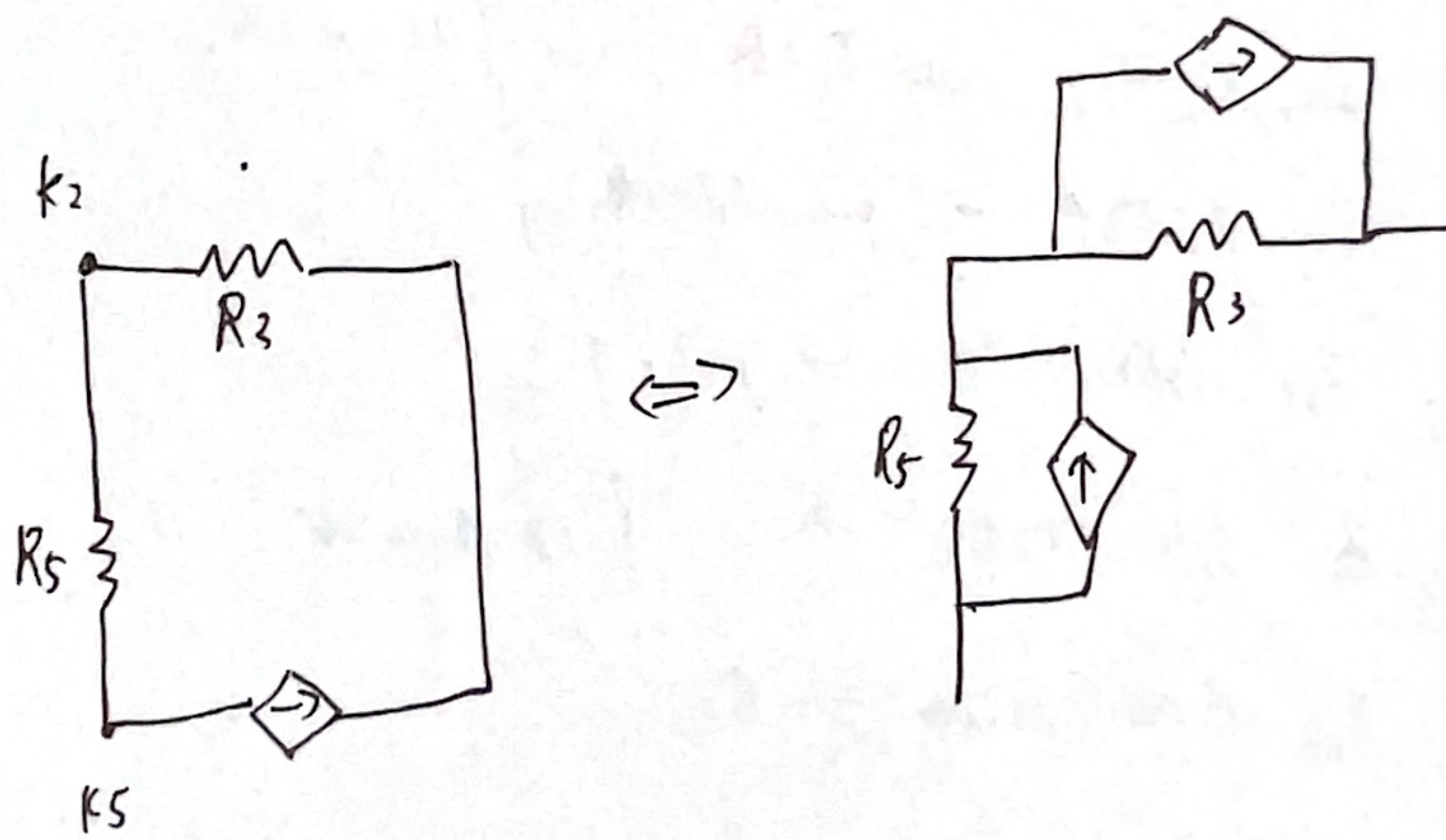




$$U_0 = -U_5 - U_3$$

$$I_3' = I_3 + \beta I_2 \quad I_3 = I_3' + \beta I_2$$

$$I_5' = I_5 + \beta I_2 \quad I_5 = I_5' + \beta I_2$$

b. 构造方程系统 des Maschenimpedanzverfahrens in Matrixform

电流源 \rightarrow 电压源

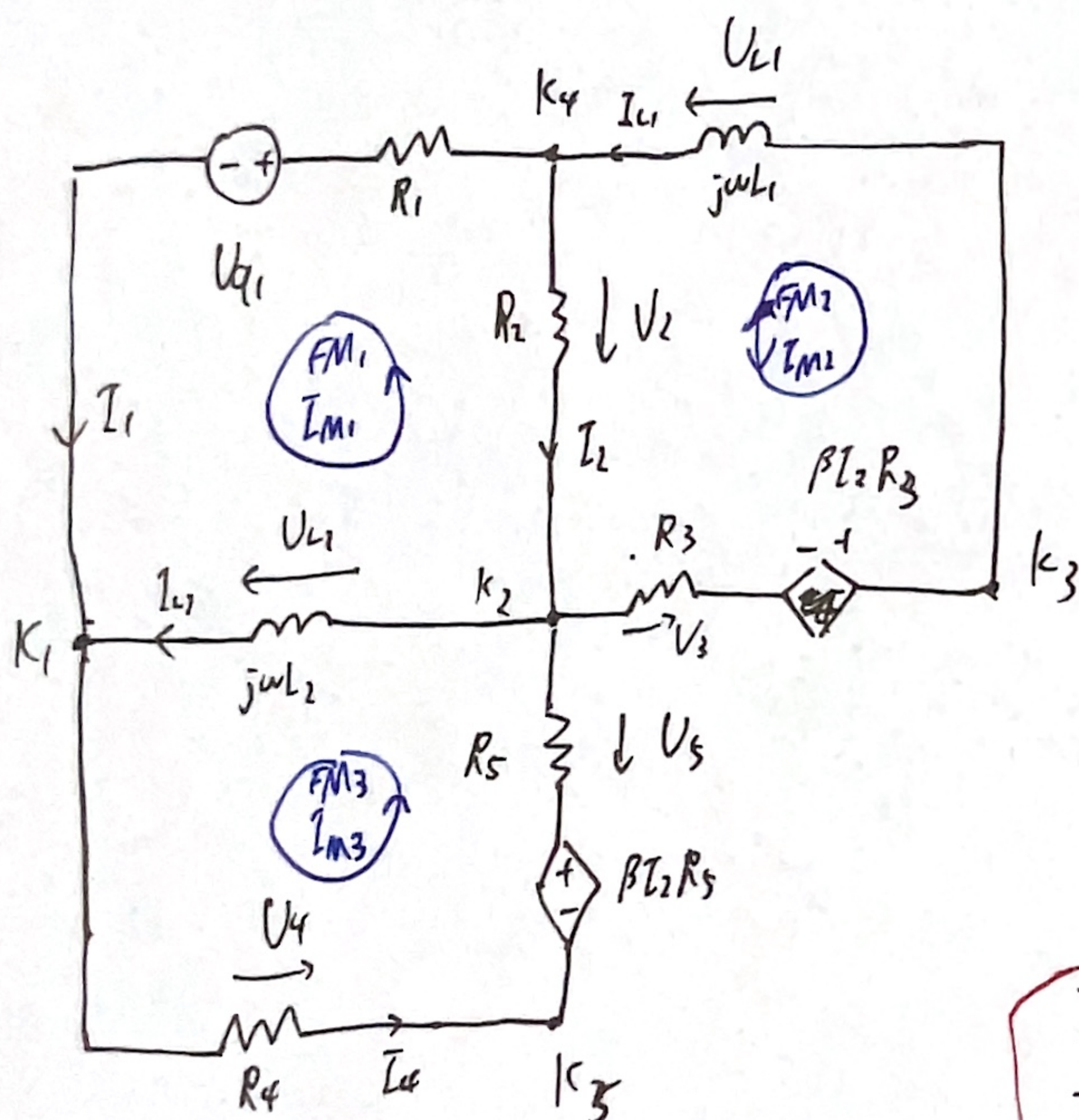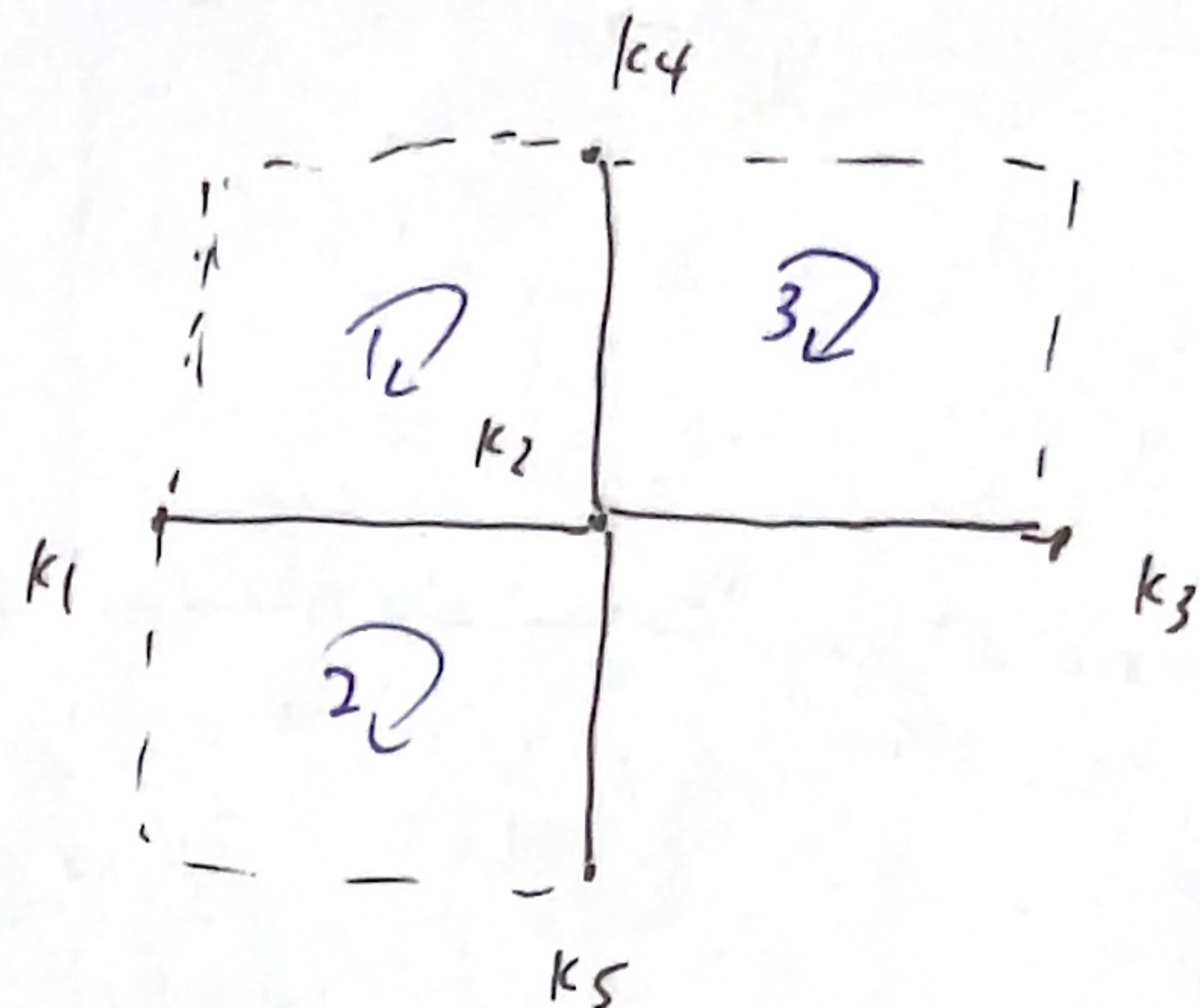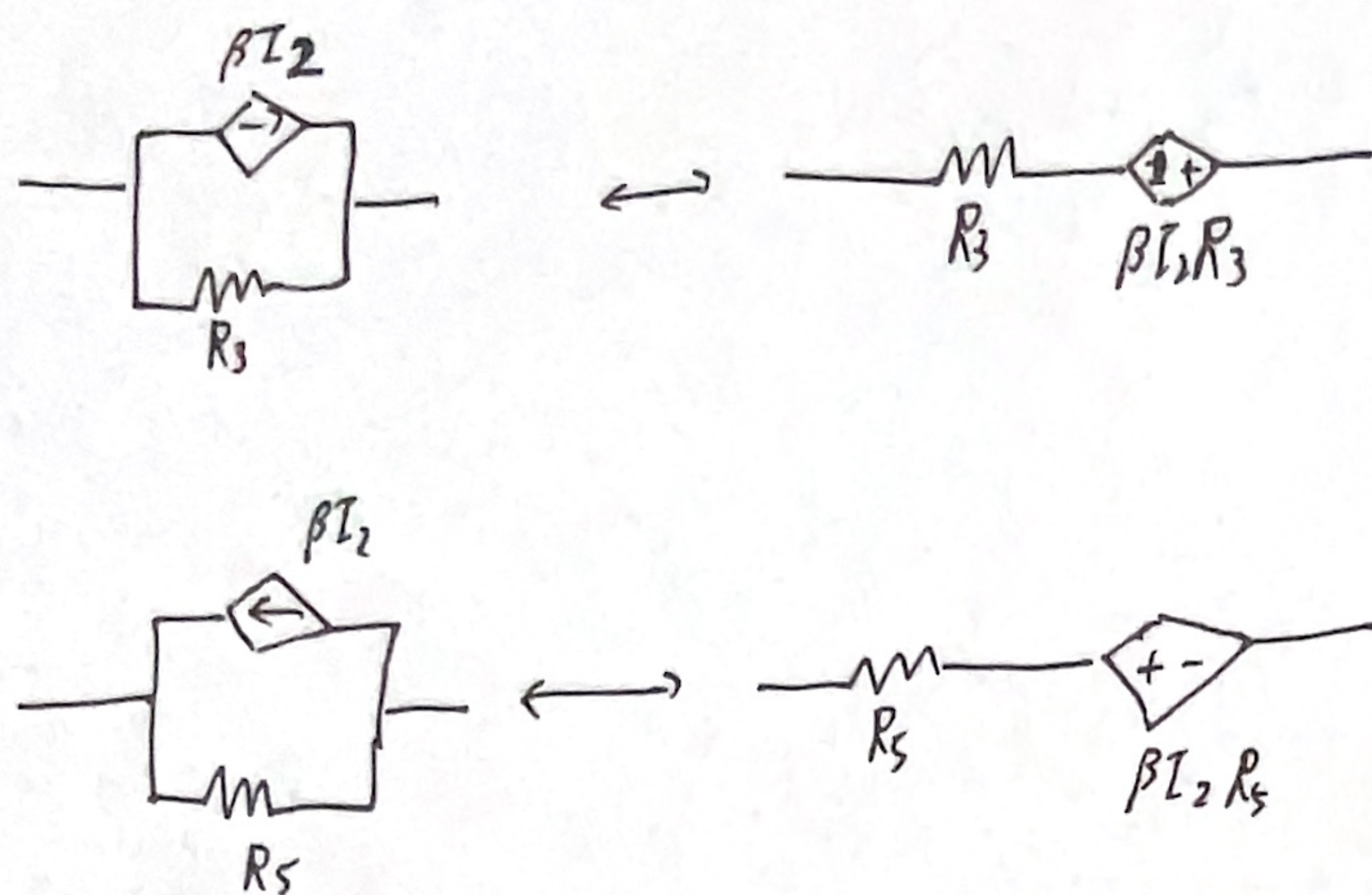

$$\begin{aligned} Z_{11}, \text{ in } FM_1 &\rightarrow R_1 + R_2 + j\omega L_2 \\ Z_{22}, \text{ in } FM_2 &\rightarrow R_2 + R_3 + j\omega L_1 \\ Z_{33}, \text{ in } FM_3 &\rightarrow j\omega L_2 + R_5 + R_4 \\ Z_{12}, \text{ between } FM_1, FM_2 &\rightarrow j\omega L_2 \\ Z_{23}, \text{ between } FM_2, FM_3 &\rightarrow 0 \\ Z_{13}, \text{ between } FM_1, FM_3 &\rightarrow 0 \end{aligned}$$

Diagonal elements (11, 22, 33) are positive. Off-diagonal elements (12, 13, 23) are negative.

$$\begin{aligned} I_{M1} &= I_1 \\ I_{M2} &= I_{L1} \\ I_{M3} &= I_4 \end{aligned}$$

网孔方向最好与外支路电流方向一致
不过数无所谓

$$m = Z - k + 1 = 7 - 5 + 1 = 3$$

$$\begin{pmatrix} R_1 + R_2 + j\omega L_2 & -R_2 & -j\omega L_2 \\ -R_2 & R_2 + R_3 + j\omega L_1 & 0 \\ -j\omega L_2 & 0 & j\omega L_2 + R_5 + R_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_{M1} \\ I_{M2} \\ I_{M3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -U_{q1} \\ \beta I_2 R_3 \\ \beta I_2 R_5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} U_1 &\rightarrow U_{q1} \\ U_2 &\rightarrow \beta I_2 R_2 \\ U_3 &\rightarrow \beta I_2 R_5 \end{aligned} \left\{ \begin{array}{l} \text{同向 positiv} \\ \text{反向 negativ} \end{array} \right.$$

U 中不能包含受控源 $I_2 = -I_{M1} + I_{M2}$

$$\begin{pmatrix} R_1 + R_2 + j\omega L_2 & -R_2 & -j\omega L_2 \\ -R_2 + \beta R_3 & (R_2 + R_3 + j\omega L_1) - \beta R_3 & 0 \\ -j\omega L_2 + \beta R_5 & -\beta R_5 & j\omega L_2 + R_4 + R_5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_{M1} \\ I_{M2} \\ I_{M3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -U_{q1} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$-R_2 I_{M1} + (R_2 + R_3 + j\omega L_1) I_{M2} = \beta I_2 R_3 = -\beta R_3 I_{M1} + \beta R_3 I_{M2}$$

$$-j\omega L_2 I_{M1} + 0 + \dots = \beta I_2 R_5 = -\beta R_5 I_{M1} + \beta R_5 I_{M2}$$

C. 求 $H(j\omega) = \frac{\bar{I}_4}{U_{q1}}$

$$\bar{I}_4 = I_{M3} = \frac{\begin{vmatrix} R_1 + R_2 + j\omega L_2 & -R_2 & -U_{q1} \\ -R_2 + \beta R_3 & (R_2 + R_3 + j\omega L_1) - \beta R_3 & 0 \\ -j\omega L_2 + \beta R_5 & -\beta R_5 & 0 \end{vmatrix}}{\det \underline{Z}}$$

$$H(j\omega) = \dots$$