
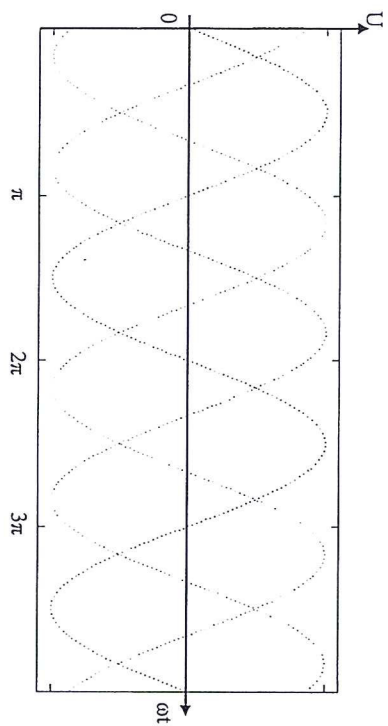



(2a)

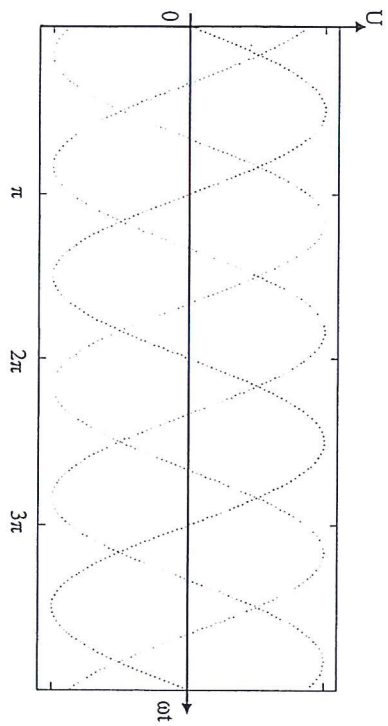

(2b)



(2c)

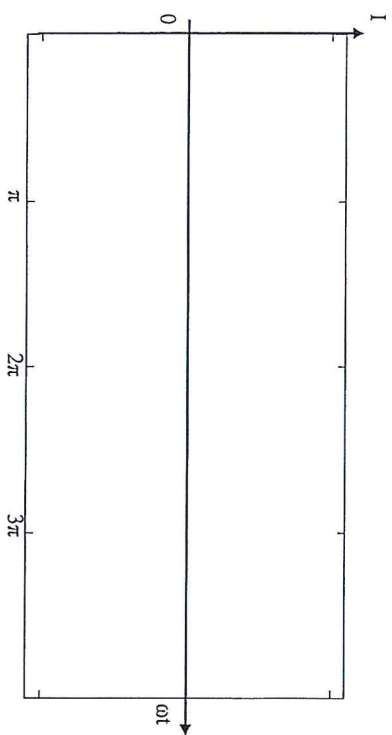

Kurzfragen

K.1. Skizzieren Sie die Schaltsymbole folgender Bauteile:

Zenerdiode

Diode

Thyristor

IGBT

Bipolar Transistor

K.2. Nennen (ggf. beschreiben) Sie das Steuerverfahren für einen Tiefsetzsteller mit Einschaltdauer T_e = konstant und Periodendauer T = variabel.