
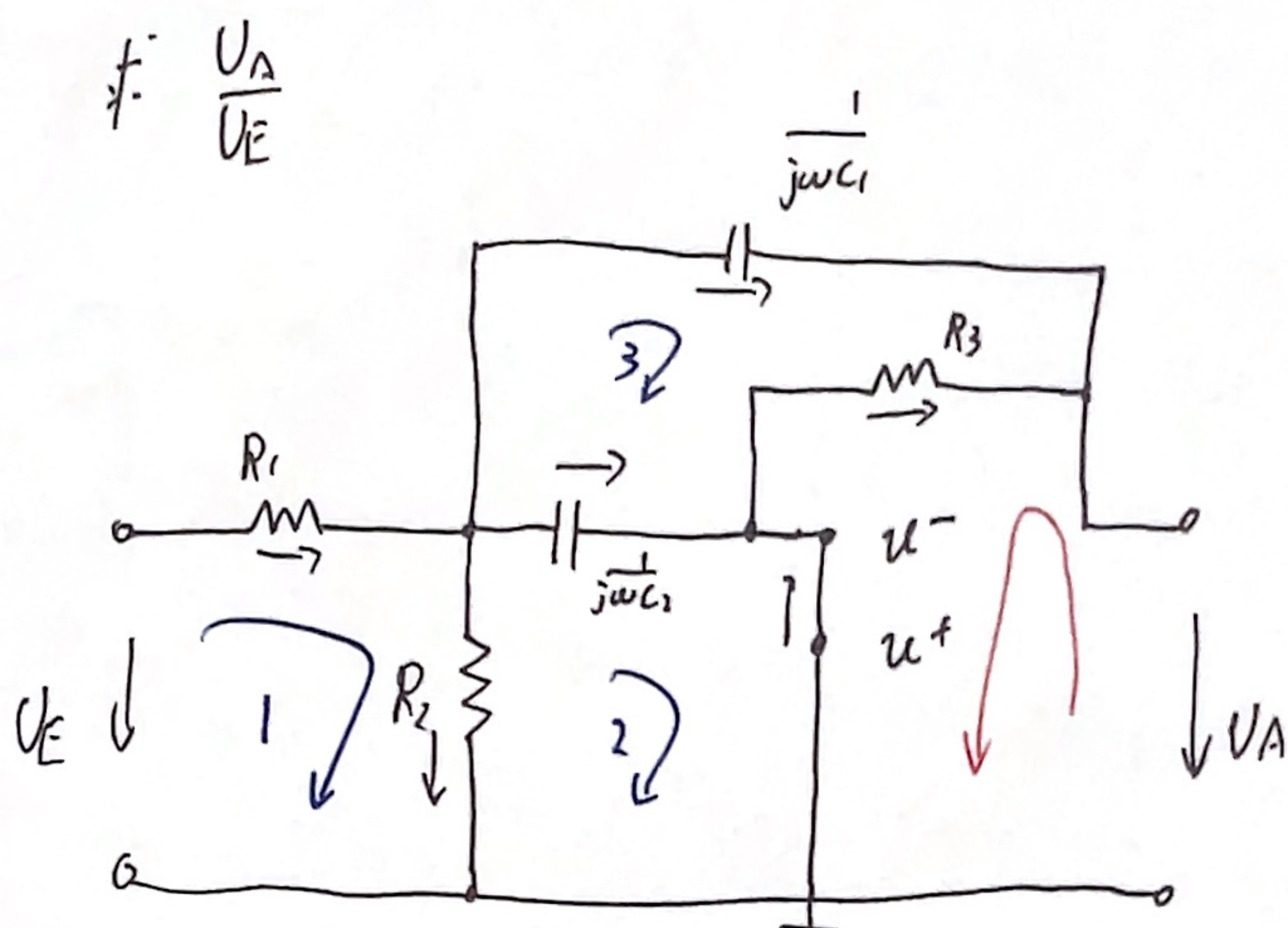


# Aufgabe 11

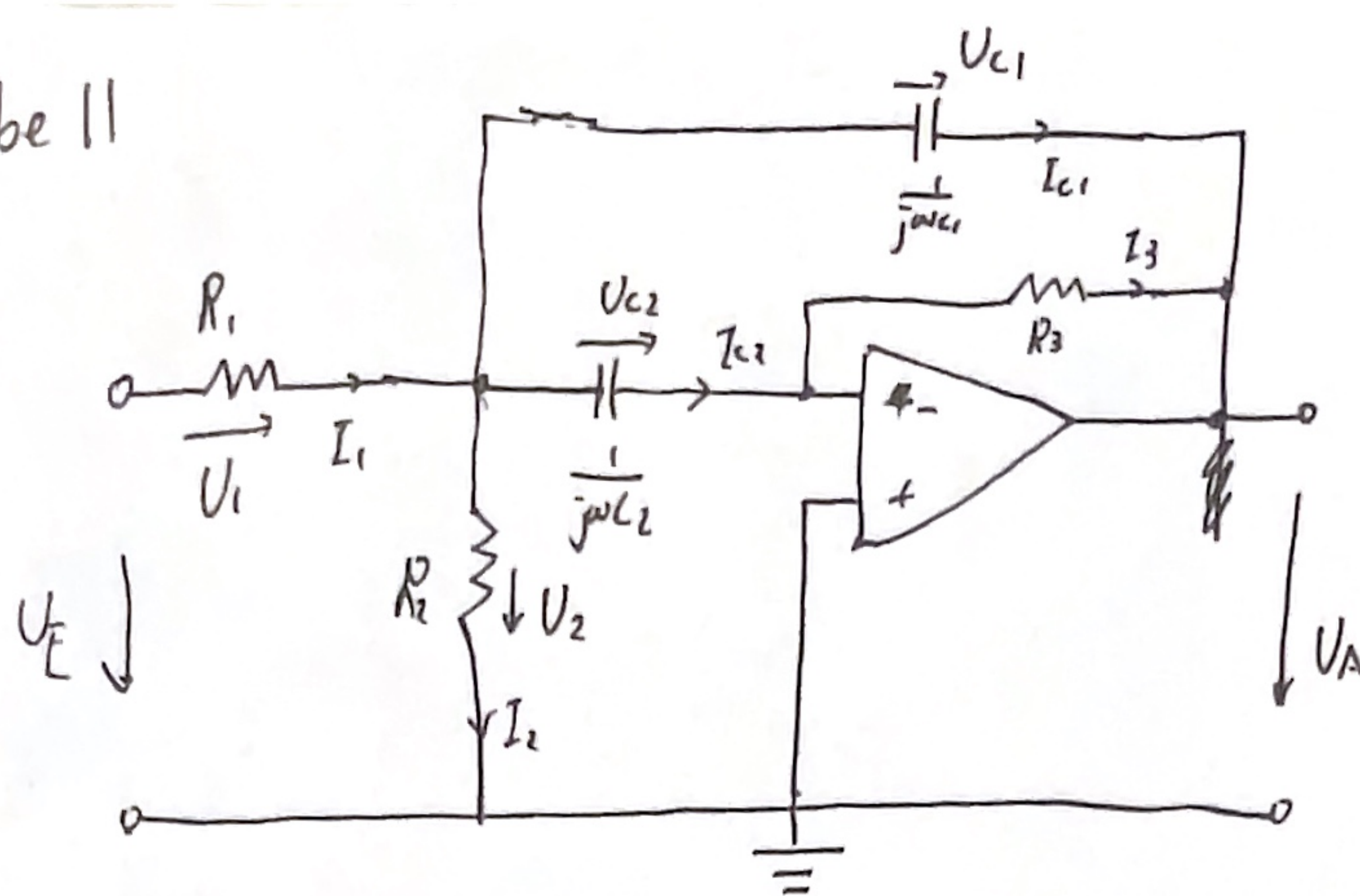

$$\begin{aligned} 1) \quad U_E &= U_{R1} + U_{R2} \\ 2) \quad U_{R2} &= U_{C2} - U_D = U_{C2} \\ 3) \quad U_{C1} &= U_{C2} + U_{R3} \end{aligned} \quad \left\{ \begin{aligned} &\rightarrow U_E = U_{R1} + U_{R2} = U_{R1} + U_{C2} \\ &\Rightarrow U_{C2} = U_{C1} - U_{R3} = \frac{\frac{1}{j\omega C_2}}{\frac{1}{j\omega C_2} + R_3} U_{C1} = \frac{1}{1 + j\omega C_2 R_3} U_{C1} \\ &\Rightarrow U_{R3} = \frac{R_3}{\frac{1}{j\omega C_2} + R_3} U_{C1} = \frac{j\omega C_2 R_3}{1 + j\omega C_2 R_3} U_{C1} \end{aligned} \right.$$

$$\hookrightarrow U_A = -U_{R3} - U_D = -U_{R3}$$

$$\Rightarrow \frac{U_E}{U_A} = - \frac{U_{R1} + U_{C2}}{U_{R3}} = - \frac{I_1 R_1 + \frac{1}{1 + j\omega C_2 R_3} U_{C1}}{\frac{j\omega C_2 R_3}{1 + j\omega C_2 R_3} U_{C1}}$$

$$\text{KCL: } I_1 = I_2 + I_{C1} + I_{C2}$$

$$I_2 = \frac{U_2}{R_2} = \frac{U_{C2}}{R_2}$$

$$I_{C1} = j\omega C_1 U_{C1}$$

$$I_{C2} = j\omega C_2 U_{C2}$$

$$= - \frac{\left( \frac{1}{R_2} U_{C2} + j\omega C_1 U_{C1} + j\omega C_2 U_{C2} \right) R_1 + \frac{1}{1 + j\omega C_2 R_3} U_{C1}}{\frac{j\omega C_2 R_3}{1 + j\omega C_2 R_3} U_{C1}}$$

$$= - \frac{\left( \frac{1}{R_2} \frac{1}{1 + j\omega C_2 R_3} U_{C1} + j\omega C_1 U_{C1} + j\omega C_2 \frac{j\omega C_2}{1 + j\omega C_2 R_3} U_{C1} \right) R_1 + \frac{1}{1 + j\omega C_2 R_3} U_{C1}}{\frac{j\omega C_2 R_3}{1 + j\omega C_2 R_3} U_{C1}}$$

$$= - \frac{j\omega C_2 R_2 R_3}{(j\omega)^2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + j\omega (C_1 + C_2) R_1 R_2 + R_1 + R_2}$$