



Technische  
Universität  
Braunschweig



# Informatik für Ingenieure – VL 6

## Letztes Mal:

Einführung zu MOSFETS

Einführung zu CMOS Logik

Schaltnetzrealisierung

## Heute:


Programmierbare Logik

Einführung zu Schaltwerke

Teile des heutigen Vortrags basiert auf der Vorlesungen von  
Prof. H Michalik (TU Braunschweig)  
Prof. M. Luisier (ETH Zurich)

und die folgende Bücher  
*Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design*, von Brown, Vranesic  
*Digital Design and Computer Architecture*, von Harris, Harris

# Programmierbare Logik

 


# Programmable Logic Devices (PLDs)

Ein PLD ist ein Allzweck-Chip für die Implementierung logischer Schaltungen.


Er enthält eine Sammlung von logischen Schaltungselementen, die auf verschiedene Weise angepasst werden können.

 Ein PLD kann als eine "Blackbox" betrachtet werden, die logische Gatter und programmierbare Schalter enthält


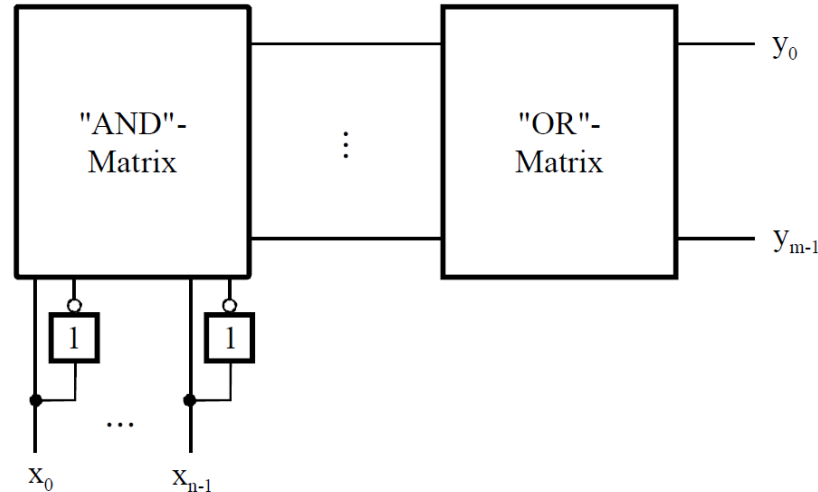
# Programmierbare Grundstrukturen

Die Basisrealisierung der DNF in 2-stufiger AND/OR/NOT Logik mit einem Netz aus AND/NOT Verknüpfungen in der ersten Stufe und OR-Verknüpfungen in der zweiten Stufe lassen sich wie im Bild unten dargestellt als "generischer" Aufbau von Schaltnetzen darstellen.





Je nachdem welche der Elemente programmierbar ausgeführt sind ergeben sich drei Typen von Standardrealisierungen

# Speicher (ROM) -Realisierung

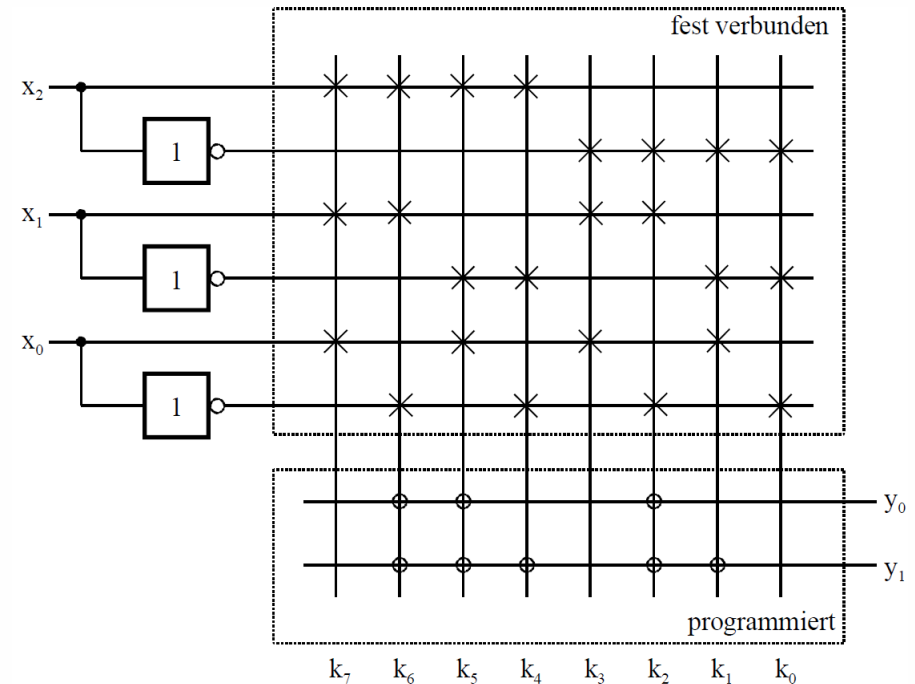 6.6

Das Bild zeigt eine Realisierung mit fester UND-Matrix (vollständig ausgeführt  $\hat{=}$  Decodierer) in Form von verdrahteter Logik. Hier wird durch den Decodierer jeweils eine Spalte der ODER-Matrix durch Anlegen einer Eingangskombination  $x_{n-1} \dots x_0$  ausgewählt.

Die Zeilen der programmierbaren OR-Matrix entsprechen den jeweiligen Schaltfunktionen  $y_{m-1} \dots y_0$ . Das ROM realisiert also die vollständige Wahrheitstabelle.





# PLA -Realisierung

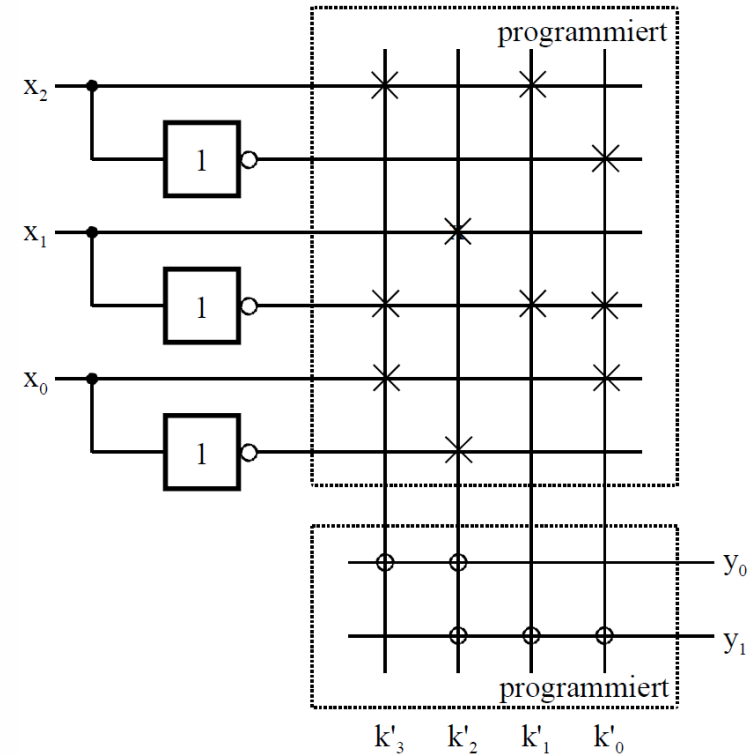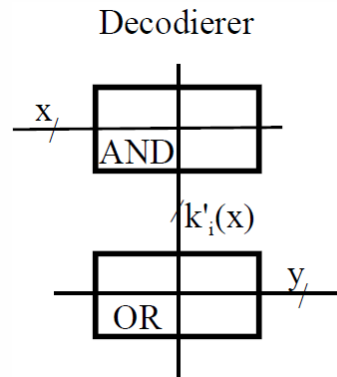6.7


Wenn beide Matrizen programmierbar sind, spricht man von einem PLA  
(Programmable Logic Array)

Dies entspricht den vorher betrachteten DNF-Realisierungen,  
bei denen nur diejenigen Konjunktionen der Eingänge  
realisiert und disjunktiv verknüpft werden, die eine "1" in der  
Schaltfunktion liefern



# PLA Schaltung

6.8

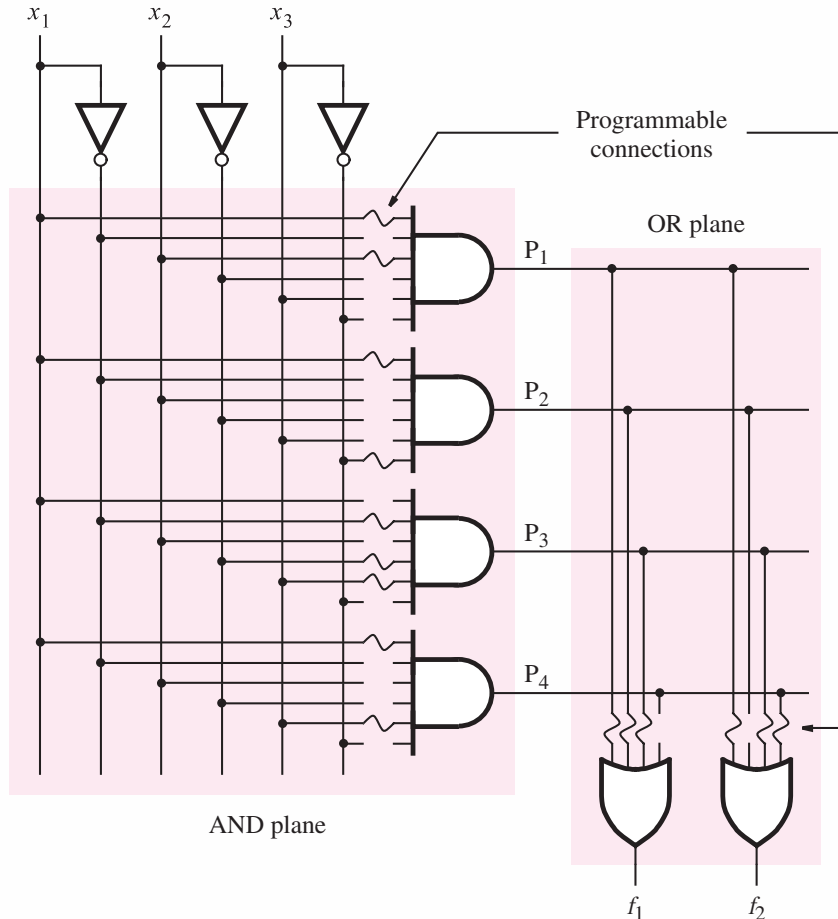

programmierbare Schalter hatten zwei Probleme:

Schwierig korrekt herzustellen

Verringerte Geschwindigkeit/Leistung

Lösung:

die OR-Ebene festlegen

Weniger programmierbare Schalter

→ Schneller, billiger Schalter





# PAL-Realisierung

6.9

Wenn nur die AND-Matrix programmierbar ist, spricht man von einem PAL (Programmable Array Logic).

Bei vielen Schaltungen ist die Zahl der wirklich benötigten Disjunktionen pro Ausgangsfunktion begrenzt.

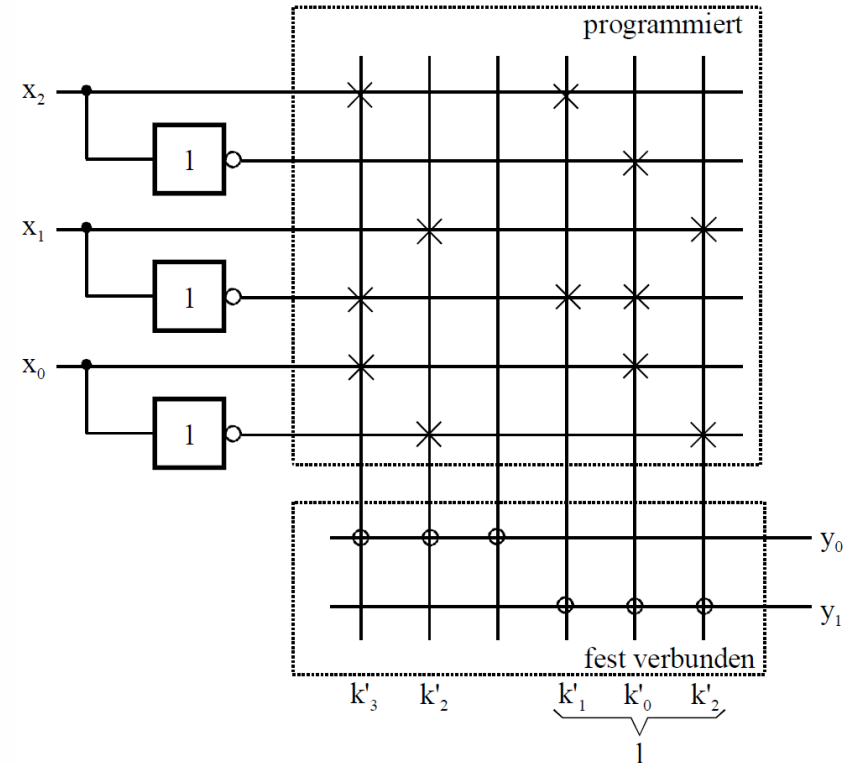 Deshalb stellt das PAL eine "vorkonfektionierte,, OR-Matrix zur Verfügung.




# Field Programmable Gate Array (FPGA)

6.10

Konfigurierbare Hardware-Plattform

Flexibel und umprogrammierbar

 Ideal für Parallelverarbeitung und schnelles Prototyping



# Look-Up Tables


6.11

Look-Up-Tables (LUTs) sind grundlegende Bausteine in FPGAs.

Sie werden verwendet, um kombinatorische Logikfunktionen umzusetzen.

LUTs sind speicherbasierte Komponenten, die Wahrheitstabellen oder funktional äquivalente Daten speichern.


2 Bit LUT:

 

Beispiel Funktion:

$x_1$	$x_2$	$f_1$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$f_1 = \bar{x}_1 \bar{x}_2 + x_1 x_2$$

 


# Einfaches FPGA Beispiel

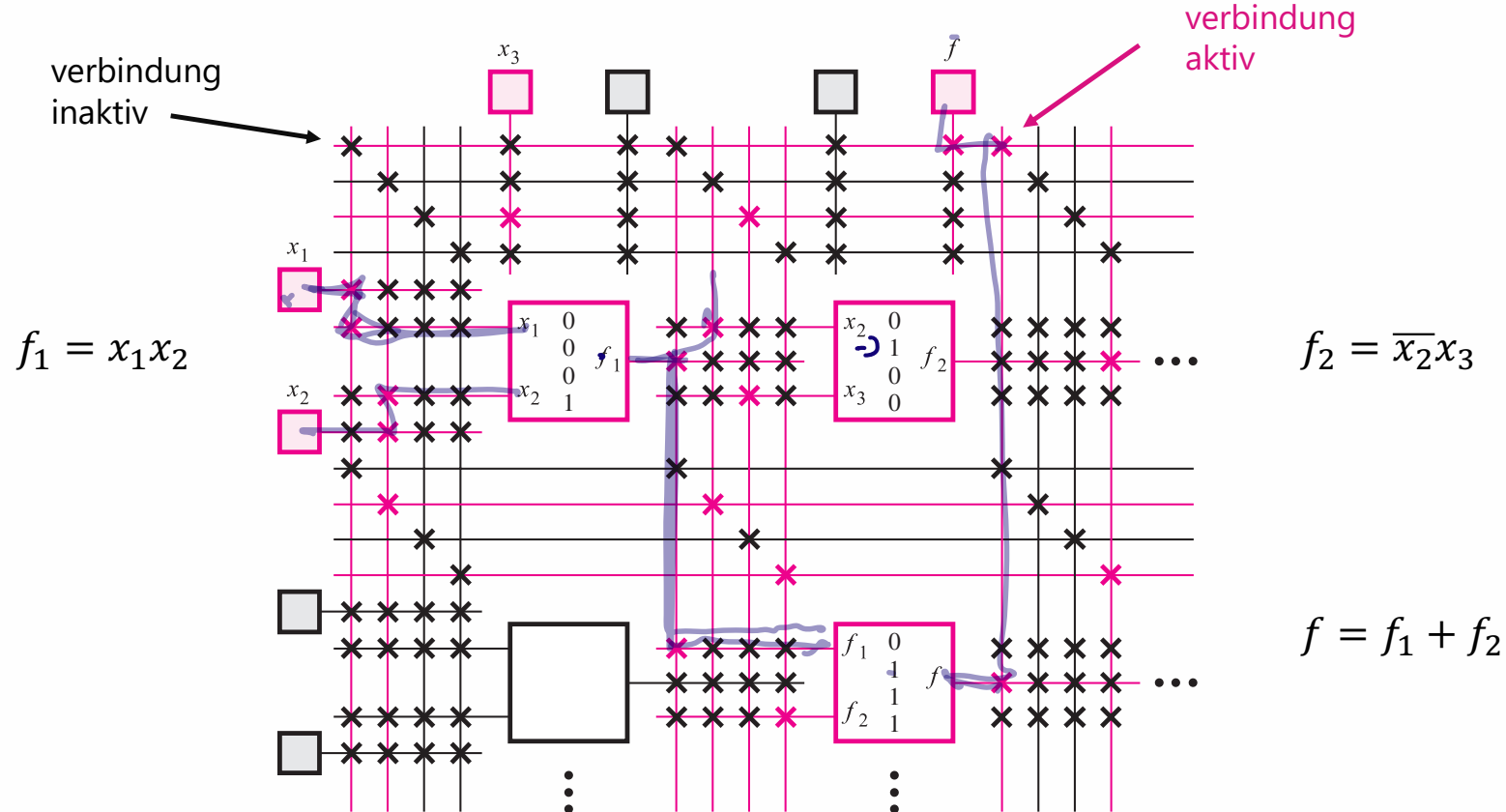
6.12

$$y = x_1 x_2 + \overline{x_2} x_3$$

Wenn das FPGA programmiert wird, müssen sowohl die LUT-Tabellen als auch die Verdrahtungsschalter konfiguriert werden


 
# 3. ENTWURF UND ANALYSE SEQUENTIELLER SCHALTUNGEN



# Kombinatorische vs. Sequentielle Schaltungen

**Kombinatorische Schaltungen:** die Ausgangsvariablen hängen nur von dem Verknüpfungsnetzwerk und von den Eingangsgrößen ab. Eine gegebene Eingangsbelegung  $X_i$  zur Zeit  $t_n$  erzeugt stets dieselben Ausgangswerte  $Y_j$ , unabhängig von der Vorgeschichte, d.h. von der Zeit  $t_{n+1}$ :

$$Y_j(t_n) = f(X_i(t_n))$$



Bis jetzt haben wir nur **kombinatorische Schaltungen** betrachtet (Grundgatter, Addierer, usw.)

# Kombinatorische vs. Sequentielle Schaltungen

6.15

**Sequentielle Schaltungen:** im Gegensatz zu ihren kombinatorischen Pendanten, besitzen die sequentiellen Schaltungen eine oder mehrere Rückkopplungen, so dass ihre Ausgangswerte  $Y_j$  zur Zeit  $t_n$  auch von vorangegangenen Werten bei  $t_{n+1}$  abhängen:

$$Y_j(t_n) = f( X_i(t_n) , Y_j(t_{n+1}) )$$



Ausgänge **sequentieller** Logik hängen ab von

**aktuellen** Eingabewerten

**vorherigen** Eingabewerten

Schaltung **speichert** einen internen **Zustand**

Definitionen

**Zustand:** interne Informationen, aus denen weiteres Schaltungsverhalten hergeleitet werden kann

 **Latches und Flip-Flops:** Speicherelemente für jeweils 1 Bit Zustand

**Synchrone sequentielle Schaltung:** Kombinatorische Logik gefolgt von Flip-Flops



# Zustandselemente

6.17

Der Zustand einer Schaltung beeinflusst das zukünftige Verhalten

Speicherelemente speichern Zustand:

Bistabile Schaltungen

SR und D Latches

SR, D, T, und JK Flip-Flop





# Bistabile Grundschtaltung

6.18

Fundamentaler Baustein der anderen Speicherelemente

Zwei Ausgänge:  $Q$ ,  $\bar{Q}$

Keine Eingänge

  


# Analyse der bistabilen Grundschaltung

 
6.19

Betrachte zwei Möglichkeiten:

$Q = 0$ : dann  $\bar{Q} = 1$  und  $Q = 0$   
Konsistent und stabil



 $Q = 1$ : dann  $\bar{Q} = 0$  und  $Q = 1$   
Konsistent und stabil




Bistabile Schaltung speichert 1 Zustandsbit in Zustandsvariable  $Q$  (oder  $\bar{Q}$ )

Es gibt aber bisher keine Eingänge, um diesen Zustand zu beeinflussen


# Das SR-Latch: Grundlagen

 6.20

Das **Basis-SR-Latch** besitzt zwei Eingänge **S** (set) und **R** (reset), sowie in der Regel zwei Ausgänge  $Q$  und  $\bar{Q}$ . Es besteht aus zwei NOR-Gattern, die durch zwei Rückkopplungen ein Speicherelement aufbauen




Schaltzeichen

 


# Das SR-Latch: Grundlagen

 6.21

Das **Basis-SR-Latch** besitzt zwei Eingänge **S** (set) und **R** (reset), sowie in der Regel zwei Ausgänge  $Q$  und  $\bar{Q}$ . Es besteht aus zwei NOR-Gattern, die durch zwei Rückkopplungen ein Speicherelement aufbauen



Schaltzeichen

 

## Wie analysiert man eine Schaltung mit Rückkopplung?


Die Rückkopplungen werden aufgetrennt und das Verhalten der offenen Schleife („open loop“) wird bestimmt

Die Rückkopplungen werden miteinbezogen

# Schaltungsanalyse ohne Rückkopplungen

6.22

SR-Latch ohne Rückkopplungen

 

Es gelten die folgenden Gleichungen


$$Q_1 = \overline{R \vee q_2} = \overline{R} \wedge \overline{q_2} \quad \text{und}$$

$$Q_2 = \overline{S \vee q_1} = \overline{S} \wedge \overline{q_1}$$

# Schaltungsanalyse ohne Rückkopplungen

6.23

SR-Latch ohne Rückkopplungen

 

Es gelten die folgenden Gleichungen

$$Q_1 = \overline{R \vee q_2} = \overline{R} \wedge \overline{q_2} \quad \text{und}$$

$$Q_2 = \overline{S \vee q_1} = \overline{S} \wedge \overline{q_1}$$

Die Wertetabellen für  $Q_1$  und  $Q_2$  werden in ein doppeltes KV-Diagramm für Minterme eingesetzt

*eingänge*

*interne Zustände*


SR $q_1 q_2$	00	01	11	10
00	11	01	00	10
01	01	01	00	00
11	00	00	00	00
10	10	00	00	10

$Q_1 Q_2$

# Schaltungsanalyse ohne Rückkopplungen

6.24

SR-Latch ohne Rückkopplungen

 

Es gelten die folgenden Gleichungen

$$Q_1 = \overline{R \vee q_2} = \overline{R} \wedge \overline{q_2} \quad \text{und}$$

$$Q_2 = \overline{S \vee q_1} = \overline{S} \wedge \overline{q_1}$$

Die Wertetabellen für  $Q_1$  und  $Q_2$  werden in ein doppeltes KV-Diagramm für Minterme eingesetzt



Wertekombinationen, wo  
 $Q_1 = q_1$  und  $Q_2 = q_2$

SR q <sub>1</sub> q <sub>2</sub>	00	01	11	10
00	11	01	00	10
01	01	01	00	00
11	00	00	00	00
10	10	00	00	10

$Q_1 Q_2$



# Schaltungsanalyse mit Rückkopplungen

6.25

Die beiden Rückkopplungen verlangen  $Q_1 = q_1$  und  $Q_2 = q_2$

**Fünf** Stellen im KV-Diagramm erfüllen diese Bedingungen

Fall	S	R	$Q_1$	$Q_2$
1	1	0	1	0
2	0	0	1	0
3	0	1	0	1
4	0	0	0	1
5	1	1	0	0

# Schaltungsanalyse mit Rückkopplungen

6.26

Die beiden Rückkopplungen verlangen  $Q_1 = q_1$  und  $Q_2 = q_2$

**Fünf** Stellen im KV-Diagramm erfüllen diese Bedingungen

	Fall	S	R	$Q_1$	$Q_2$
Setzzustand (SZ) →	1	1	0	1	0
	2	0	0	1	0
Rücksetz-zustand (RSZ) →	3	0	1	0	1
	4	0	0	0	1
	5	1	1	0	0

Falls S=1 und R=0, so wird  $Q_1 = 1$  gesetzt und  $Q_2 = 0$  (SZ)



Falls S=0 und R=1, so wird  $Q_1 = 0$  gelöscht und  $Q_2 = 1$  (RSZ)

# Schaltungsanalyse mit Rückkopplungen

6.27

Die beiden Rückkopplungen verlangen  $Q_1 = q_1$  und  $Q_2 = q_2$

**Fünf** Stellen im KV-Diagramm erfüllen diese Bedingungen

	Fall	S	R	$Q_1$	$Q_2$	
Setzzustand (SZ) →	1	1	0	1	0	 $Q_1Q_2 = 10$ , unverändert
	2	0	0	1	0	
Rücksetz-zustand (RSZ) →	3	0	1	0	1	 $Q_1Q_2 = 01$ , unverändert
	4	0	0	0	1	
	5	1	1	0	0	

Falls **S=1** und **R=0**, so wird  $Q_1 = 1$  gesetzt und  $Q_2 = 0$  (SZ)

Falls **S=0** und **R=1**, so wird  $Q_1 = 0$  gelöscht und  $Q_2 = 1$  (RSZ)

Im Fall **S=R=0** ändern sich die Ausgangssignale  $Q_1$  und  $Q_2$  nicht. Sie behalten ihren vorherigen Wert

# Schaltungsanalyse mit Rückkopplungen

6.28

Die beiden Rückkopplungen verlangen  $Q_1 = q_1$  und  $Q_2 = q_2$

**Fünf** Stellen im KV-Diagramm erfüllen diese Bedingungen

	Fall	S	R	$Q_1$	$Q_2$	
Setzzustand ( <b>SZ</b> ) →	1	1	0	1	0	↙ $Q_1Q_2 = 10$ , unverändert
	2	0	0	1	0	
Rücksetz-zustand ( <b>RSZ</b> ) →	3	0	1	0	1	↙ $Q_1Q_2 = 01$ , unverändert
	4	0	0	0	1	
	5	1	1	0	0	

Falls **S=1** und **R=0**, so wird  $Q_1 = 1$  gesetzt und  $Q_2 = 0$  (**SZ**)

Falls **S=0** und **R=1**, so wird  $Q_1 = 0$  gelöscht und  $Q_2 = 1$  (**RSZ**)

$$Q_2 = \overline{Q_1}$$

Im Fall **S=R=0** ändern sich die Ausgangssignale  $Q_1$  und  $Q_2$  nicht. Sie behalten ihren vorherigen Wert

Die Kombination **S=R=1** ist nicht zulässig, da immer  $Q_1 = Q_2$  gelten muss.  
Sonst ist das Latch in einem irregulären Zustand

# Dynamisches Verhalten des SR-Latches

6.29

**Anfangspunkt:**  $S = 1$ ,  $R = 0$ ,  $Q_1 = 1$  und  $Q_2 = 0$

Die aktuellen Werte von  $Q_1$  und  $Q_2$  sind die nächsten Werte von  $q_1$  und  $q_2$ . Diese beiden Variablen beeinflussen den nächsten Wert von  $Q_1$  und  $Q_2$  unter Berücksichtigung von  $S$  und  $R$ . Die Prozedur läuft weiter, bis  $(Q_1, Q_2) = (q_1, q_2)$ .


# Dynamisches Verhalten des SR-Latches

6.30

**Anfangspunkt:**  $S = 1$ ,  $R = 0$ ,  $Q_1 = 1$  und  $Q_2 = 0$

Änderung am Eingang:  
 $S (1 \rightarrow 0)$ ,  $R (0 \rightarrow 0)$

 Anfangszustand

 Endzustand

SR q <sub>1</sub> q <sub>2</sub>	00	01	11	10
00	11	01	00	10
01	01	01	00	00
11	00	00	00	00
10	10	00	00	10

Die aktuellen Werte von  $Q_1$  und  $Q_2$  sind die nächsten Werte von  $q_1$  und  $q_2$ . Diese beiden Variablen beeinflussen den nächsten Wert von  $Q_1$  und  $Q_2$  unter Berücksichtigung von  $S$  und  $R$ . Die Prozedur läuft weiter, bis  $(Q_1, Q_2) = (q_1, q_2)$ .


# Dynamisches Verhalten des SR-Latches

6.31

**Anfangspunkt:**  $S = 1$ ,  $R = 0$ ,  $Q_1 = 1$  und  $Q_2 = 0$

Änderung am Eingang:  
 $S (1 \rightarrow 0)$ ,  $R (0 \rightarrow 0)$

 Anfangszustand

 Endzustand

SR q <sub>1</sub> q <sub>2</sub>	00	01	11	10
00	11	01	00	10
01	01	01	00	00
11	00	00	00	00
10	10	00	00	10

Die aktuellen Werte von  $Q_1$  und  $Q_2$  sind die nächsten Werte von  $q_1$  und  $q_2$ . Diese beiden Variablen beeinflussen den nächsten Wert von  $Q_1$  und  $Q_2$  unter Berücksichtigung von  $S$  und  $R$ . Die Prozedur läuft weiter, bis  $(Q_1, Q_2) = (q_1, q_2)$ .

# Dynamisches Verhalten des SR-Latches


6.32

**Anfangspunkt:**  $S = 1$ ,  $R = 0$ ,  $Q_1 = 1$  und  $Q_2 = 0$

Änderung am Eingang:

$S (1 \rightarrow 0)$ ,  $R (0 \rightarrow 0)$

 Anfangszustand

 Endzustand

SR q <sub>1</sub> q <sub>2</sub>	00	01	11	10
00	11	01	00	10
01	01	01	00	00
11	00	00	00	00
10	10	00	00	10

Die aktuellen Werte von  $Q_1$  und  $Q_2$  sind die nächsten Werte von  $q_1$  und  $q_2$ . Diese beiden Variablen beeinflussen den nächsten Wert von  $Q_1$  und  $Q_2$  unter Berücksichtigung von  $S$  und  $R$ . Die Prozedur läuft weiter, bis  $(Q_1, Q_2) = (q_1, q_2)$ .




# Dynamisches Verhalten des SR-Latches

6.33

**Anfangspunkt:**  $S = 1$ ,  $R = 0$ ,  $Q_1 = 1$  und  $Q_2 = 0$

Änderung am Eingang:  
 $S (1 \rightarrow 0)$ ,  $R (0 \rightarrow 0)$

 Anfangszustand

 Endzustand

SR q <sub>1</sub> q <sub>2</sub>	00	01	11	10
00	11	01	00	10
01	01	01	00	00
11	00	00	00	00
10	10	00	00	10

Änderung am Eingang:  
 $S (1 \rightarrow 0)$ ,  $R (0 \rightarrow 1)$

SR q <sub>1</sub> q <sub>2</sub>	00	01	11	10
00	11	01	00	10
01	01	01	00	00
11	00	00	00	00
10	10	00	00	10

Die aktuellen Werte von  $Q_1$  und  $Q_2$  sind die nächsten Werte von  $q_1$  und  $q_2$ . Diese beiden Variablen beeinflussen den nächsten Wert von  $Q_1$  und  $Q_2$  unter Berücksichtigung von  $S$  und  $R$ . Die Prozedur läuft weiter, bis  $(Q_1, Q_2) = (q_1, q_2)$ .


# Dynamisches Verhalten des SR-Latches

6.34

**Anfangspunkt:**  $S = 1$ ,  $R = 0$ ,  $Q_1 = 1$  und  $Q_2 = 0$

Änderung am Eingang:  
 $S (1 \rightarrow 0)$ ,  $R (0 \rightarrow 0)$

 Anfangszustand

 Endzustand

SR q <sub>1</sub> q <sub>2</sub>	00	01	11	10
00	11	01	00	10
01	01	01	00	00
11	00	00	00	00
10	10	00	00	10

Änderung am Eingang:  
 $S (1 \rightarrow 0)$ ,  $R (0 \rightarrow 1)$

SR q <sub>1</sub> q <sub>2</sub>	00	01	11	10
00	11	01	00	10
01	01	01	00	00
11	00	00	00	00
10	10	00	00	10

Die aktuellen Werte von  $Q_1$  und  $Q_2$  sind die nächsten Werte von  $q_1$  und  $q_2$ . Diese beiden Variablen beeinflussen den nächsten Wert von  $Q_1$  und  $Q_2$  unter Berücksichtigung von  $S$  und  $R$ . Die Prozedur läuft weiter, bis  $(Q_1, Q_2) = (q_1, q_2)$ .


# Dynamisches Verhalten des SR-Latches

6.35

**Anfangspunkt:**  $S = 1$ ,  $R = 0$ ,  $Q_1 = 1$  und  $Q_2 = 0$

Änderung am Eingang:  
 $S (1 \rightarrow 0)$ ,  $R (0 \rightarrow 0)$

 Anfangszustand

 Endzustand

SR q <sub>1</sub> q <sub>2</sub>	00	01	11	10
00	11	01	00	10
01	01	01	00	00
11	00	00	00	00
10	10	00	00	10

Änderung am Eingang:  
 $S (1 \rightarrow 0)$ ,  $R (0 \rightarrow 1)$

SR q <sub>1</sub> q <sub>2</sub>	00	01	11	10
00	11	01	00	10
01	01	01	00	00
11	00	00	00	00
10	10	00	00	10

Die aktuellen Werte von  $Q_1$  und  $Q_2$  sind die nächsten Werte von  $q_1$  und  $q_2$ . Diese beiden Variablen beeinflussen den nächsten Wert von  $Q_1$  und  $Q_2$  unter Berücksichtigung von  $S$  und  $R$ . Die Prozedur läuft weiter, bis  $(Q_1, Q_2) = (q_1, q_2)$ .


# Dynamisches Verhalten des SR-Latches

6.36

**Anfangspunkt:**  $S = 1$ ,  $R = 0$ ,  $Q_1 = 1$  und  $Q_2 = 0$

Änderung am Eingang:  
 $S (1 \rightarrow 0)$ ,  $R (0 \rightarrow 0)$

 Anfangszustand

 Endzustand

SR q <sub>1</sub> q <sub>2</sub>	00	01	11	10
00	11	01	00	10
01	01	01	00	00
11	00	00	00	00
10	10	00	00	10

Änderung am Eingang:  
 $S (1 \rightarrow 0)$ ,  $R (0 \rightarrow 1)$

SR q <sub>1</sub> q <sub>2</sub>	00	01	11	10
00	11	01	00	10
01	01	01	00	00
11	00	00	00	00
10	10	00	00	10

Die aktuellen Werte von  $Q_1$  und  $Q_2$  sind die nächsten Werte von  $q_1$  und  $q_2$ . Diese beiden Variablen beeinflussen den nächsten Wert von  $Q_1$  und  $Q_2$  unter Berücksichtigung von  $S$  und  $R$ . Die Prozedur läuft weiter, bis  $(Q_1, Q_2) = (q_1, q_2)$ .


# Dynamisches Verhalten des SR-Latches

6.37

**Anfangspunkt:**  $S = 1$ ,  $R = 0$ ,  $Q_1 = 1$  und  $Q_2 = 0$

Änderung am Eingang:  
 $S (1 \rightarrow 0)$ ,  $R (0 \rightarrow 0)$

 Anfangszustand

 Endzustand

SR q <sub>1</sub> q <sub>2</sub>	00	01	11	10
00	11	01	00	10
01	01	01	00	00
11	00	00	00	00
10	10	00	00	10

Änderung am Eingang:  
 $S (1 \rightarrow 0)$ ,  $R (0 \rightarrow 1)$

SR q <sub>1</sub> q <sub>2</sub>	00	01	11	10
00	11	01	00	10
01	01	01	00	00
11	00	00	00	00
10	10	00	00	10

Die aktuellen Werte von  $Q_1$  und  $Q_2$  sind die nächsten Werte von  $q_1$  und  $q_2$ . Diese beiden Variablen beeinflussen den nächsten Wert von  $Q_1$  und  $Q_2$  unter Berücksichtigung von  $S$  und  $R$ . Die Prozedur läuft weiter, bis  $(Q_1, Q_2) = (q_1, q_2)$ .


# Dynamisches Verhalten des SR-Latches

6.38

**Anfangspunkt:**  $S = 1$ ,  $R = 0$ ,  $Q_1 = 1$  und  $Q_2 = 0$

Änderung am Eingang:  
 $S (1 \rightarrow 0)$ ,  $R (0 \rightarrow 0)$

 Anfangszustand

 Endzustand

SR q <sub>1</sub> q <sub>2</sub>	00	01	11	10
00	11	01	00	10
01	01	01	00	00
11	00	00	00	00
10	10	00	00	10

Änderung am Eingang:  
 $S (1 \rightarrow 0)$ ,  $R (0 \rightarrow 1)$

SR q <sub>1</sub> q <sub>2</sub>	00	01	11	10
00	11	01	00	10
01	01	01	00	00
11	00	00	00	00
10	10	00	00	10

Die aktuellen Werte von  $Q_1$  und  $Q_2$  sind die nächsten Werte von  $q_1$  und  $q_2$ . Diese beiden Variablen beeinflussen den nächsten Wert von  $Q_1$  und  $Q_2$  unter Berücksichtigung von  $S$  und  $R$ . Die Prozedur läuft weiter, bis  $(Q_1, Q_2) = (q_1, q_2)$ .


# Dynamisches Verhalten des SR-Latches

6.39

**Anfangspunkt:**  $S = 1$ ,  $R = 0$ ,  $Q_1 = 1$  und  $Q_2 = 0$

Änderung am Eingang:  
 $S (1 \rightarrow 0)$ ,  $R (0 \rightarrow 0)$

 Anfangszustand

 Endzustand

SR q <sub>1</sub> q <sub>2</sub>	00	01	11	10
00	11	01	00	10
01	01	01	00	00
11	00	00	00	00
10	10	00	00	10

$Q_1 Q_2$   
=  
 $Q_1 Q_2$

Änderung am Eingang:  
 $S (1 \rightarrow 0)$ ,  $R (0 \rightarrow 1)$

SR q <sub>1</sub> q <sub>2</sub>	00	01	11	10
00	11	01	00	10
01	01	01	00	00
11	00	00	00	00
10	10	00	00	10

Die aktuellen Werte von  $Q_1$  und  $Q_2$  sind die nächsten Werte von  $q_1$  und  $q_2$ . Diese beiden Variablen beeinflussen den nächsten Wert von  $Q_1$  und  $Q_2$  unter Berücksichtigung von  $S$  und  $R$ . Die Prozedur läuft weiter, bis  $(Q_1, Q_2) = (q_1, q_2)$ .

# Beschreibung der Zustandsfolge

6.40

Das Verhalten eines Latches (SR und anderen) hängt nicht nur von den aktuellen Eingangsvariablen ab sondern auch von den **intern gespeicherten Zuständen** → **zustandsgesteuert**

## Definitionen:

Der Zeitpunkt **vor** (**nach**) einem Zustands- oder Taktwechsel wird als  $t_n$  ( $t_{n+1}$ ) gekennzeichnet

Analog dazu bezeichnet  $Q_{1,n}$  ( $Q_{1,n+1}$ ) den Wert des Ausgangs  $Q_1$  **vor** (**nach**) einem Wechsel



# Beschreibung der Zustandsfolge

6.41

Das Verhalten eines Latches (SR und anderen) hängt nicht nur von den aktuellen Eingangsvariablen ab sondern auch von den **intern gespeicherten Zuständen** → **zustandsgesteuert**

## Definitionen:

Der Zeitpunkt **vor** (**nach**) einem Zustands- oder Taktwechsel wird als  $t_n$  ( $t_{n+1}$ ) gekennzeichnet

Analog dazu bezeichnet  $Q_{1,n}$  ( $Q_{1,n+1}$ ) den Wert des Ausgangs  $Q_1$  **vor** (**nach**) einem Wechsel

Zustandsfolge- (Folgezustands-) Tabelle des SR-Latches

Fall	S	R	$Q_{1,n+1}$	$Q_{2,n+1}$	
1	0	0	$Q_{1,n}$	$Q_{2,n}$	speichern
2	0	1	0	1	rücksetzen
3	1	0	1	0	setzen
4	1	1	-	-	unzulässig

# Gleichung für $Q_{1,n+1}$

Um die **Gleichung** für  $Q_{1,n+1}$  zu bestimmen, muss zuerst die komplette **Wertetabelle** für  $Q_{1,n+1}$  erzeugt werden


eingang

Fall	S	R	$Q_{1,n}$	$Q_{1,n+1}$	
1	0	0	0	0	speichern
2	0	0	1	1	
3	0	1	0	0	rücksetzen
4	0	1	1	0	
5	1	0	0	1	setzen
6	1	0	1	1	
7	1	1	0	X	unzulässig
8	1	1	1	X	

Als nächster Schritt müssen diese Ergebnisse in ein KV- Diagramm eingetragen werden, um die DNF der Gleichung für  $Q_{1,n+1}$  aufwandslos abzulesen
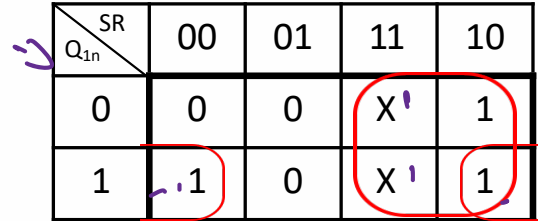
# Vereinfachter Ausdruck für $Q_{1,n+1}$

KV-Diagramm für  $Q_{1,n+1}$  als Funktion von S, R und  $Q_{1,n}$



The Karnaugh map is a 2x4 grid. The columns are labeled SR (00, 01, 11, 10) and the rows are labeled Q<sub>1n</sub> (0, 1). The cells contain the following values: (0,00)=0, (0,01)=0, (0,11)=X, (0,10)=1, (1,00)=1, (1,01)=0, (1,11)=X, (1,10)=1. Red circles group the cells (0,11), (0,10), (1,11), and (1,10). Purple annotations include a bracket on the Q<sub>1n</sub> column header, a dot on the '1' in cell (1,00), and a dot on the 'X' in cell (1,11).

SR \ Q <sub>1n</sub>	00	01	11	10
0	0	0	X	1
1	1	0	X	1

Damit finden wir  $Q_{1,n+1} = S \vee (Q_{1,n} \wedge \bar{R})$  mit  $R \wedge S = 0$


# Vereinfachter Ausdruck für $Q_{1,n+1}$

KV-Diagramm für  $Q_{1,n+1}$  als Funktion von S, R und  $Q_{1,n}$

SR Q <sub>1n</sub>	00	01	11	10
0	0	0	X	1
1	1	0	X	1

Damit finden wir  $Q_{1,n+1} = S \vee (Q_{1,n} \wedge \bar{R})$  mit  $R \wedge S = 0$

Beispiel: Zeitverhalten eines SR-Latches

 


# Vereinfachter Ausdruck für $Q_{1,n+1}$

KV-Diagramm für  $Q_{1,n+1}$  als Funktion von S, R und  $Q_{1,n}$

$\begin{matrix} SR \\ Q_{1n} \end{matrix}$	00	01	11	10
0	0	0	X	1
1	1	0	X	1

Damit finden wir  $Q_{1,n+1} = S \vee (Q_{1,n} \wedge \bar{R})$  mit  $R \wedge S = 0$


Beispiel: Zeitverhalten eines SR-Latches

 


# SR-Latch aus NAND Gattern

6.46

Verknüpfungsnetzwerk

 


Schaltzeichen

 

Wahrheitstabelle

S	R	Q	$\bar{Q}$	
1	1	$Q_{\text{old}}$	$\bar{Q}_{\text{old}}$	speichern
1	0	0	1	rücksetzen
0	1	1	0	setzen
0	0	1	1	nicht erlaubt

# Getakte Latches

 

# Taktzustandsgesteuertes SR-Latch

6.48

Bei dem **Basis-SR-Latch** wird ein Eingangssignal sofort und immer am Ausgang wirksam (zustandsgesteuert)

Oftmals wird gewünscht, dass Änderungen am Eingang nur in einem **definierten Zeitfenster** zugelassen werden, in Abhängigkeit von einem Taktsignal T, C oder CLK. Eine solche Variante heisst taktzustandsgesteuert



# Taktzustandgesteuertes SR-Latch


6.49

Bei dem **Basis-SR-Latch** wird ein Eingangssignal sofort und immer am Ausgang wirksam (zustandsgesteuert)

Oftmals wird gewünscht, dass Änderungen am Eingang nur in einem **definierten Zeitfenster** zugelassen werden, in Abhängigkeit von einem Taktsignal T, C oder CLK. Eine solche Variante heisst taktzustandsgesteuert

Lösung:

 UND-Verknüpfung der SR-Eingänge mit einem **Taktsignal C**




Wenn  $C=0 \rightarrow S_{int}=0$  und  $R_{int}=0$   
Dataspeicherung

Wenn  $C=1 \rightarrow S_{int}=S$  und  $R_{int}=R$   
Normales Latch


# SR-Latch: Schaltzeichen und Folgezustandstabelle

 6.50

Schaltzeichen des taktzustandsgesteuerten SR-Latches:



Oder

 

# SR-Latch: Schaltzeichen und Folgezustandstabelle

6.51

Schaltzeichen des taktzustandsgesteuerten SR-Latches:



Folgezustandstabelle des SR-Latches:


Fall	C	S	R	$Q_{1n+1}$	$Q_{1n+1}$	
1	0	X	X	$Q_{1n}$	$Q_{1n}$	keine Änd.
2	1	0	0	$Q_{1n}$	$Q_{1n}$	speichern
3	1	0	1	0	1	rücksetzen
4	1	1	0	1	0	setzen
5	1	1	1	-	-	unzulässig

S2 Latch

# Zeitdiagramm des SR-Latches

 6.52

Zeitverhalten eines taktzustandsgesteuerten SR-Latches:




Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um das **Zeitdiagramm** für Q<sub>1</sub> zu vervollständigen!

# Zeitdiagramm des SR-Latches

 6.53

Zeitverhalten eines taktzustandsgesteuerten SR-Latches:




Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um das **Zeitdiagramm** für Q<sub>1</sub> zu vervollständigen!

# Grundlagen des D-Latches

 
6.54

Gesucht wird ein Bauelement, das Daten speichern kann, idealerweise für die gesamte Periodendauer eines Taktes C

Durch eine einfache Änderung des taktzustandsgesteuerten SR-Latches kann diese Funktionalität *teilweise* erreicht werden



Basisschaltung D-Latch

 

Schaltzeichen D-Latch

D-Latch: der Rücksetzeingang R ist nicht mehr nach aussen geführt, sondern wird aus dem Setzeingang S durch Invertierung gewonnen

# Eigenschaften des D-Latches

6.55

Wertetabelle

C	D	$Q_{1,n}$	$Q_{1,n+1}$	
0	X	0	0	} $Q_{1,n}$
0	X	1	1	
1	0	X	0	} $D$
1	1	X	1	

$$Q_{1,n+1} = (Q_{1,n} \wedge \bar{C}) \vee (D \wedge C)$$

# Eigenschaften des D-Latches

6.56

Wertetabelle

<b>C</b>	<b>D</b>	$Q_{1,n}$	$Q_{1,n+1}$
0	X	0	0
0	X	1	1
1	0	X	0
1	1	X	1

$\left. \begin{array}{l} \text{ } \\ \text{ } \end{array} \right\} Q_{1,n}$

$\left. \begin{array}{l} \text{ } \\ \text{ } \end{array} \right\} D$

$$Q_{1,n+1} = (Q_{1,n} \wedge \bar{C}) \vee (D \wedge C)$$

Im D-Latch wird durch die Invertierung von S die unzulässige Eingangskombination  $S=R=1$  vermieden

Im aktiven Taktzustand ( $C=1$ ) ist das D-Latch transparent, also  $Q_{1,n+1} = D$  wenn  $C=1$


Beim Übergang von  $C=1$  nach  $C=0$  „schnappt“ der Eingang „zu“ (latched), der letzte Eingangswert wird gespeichert



# Zeitverhalten des D-Latches

 6.57

Wie verhält sich das Ausgangssignal  $Q$  eines D-Latches als Funktion von  $D$  (Eingang),  $C$  (Taktsignal) und  $t$  (Zeit)?




D-Latches speichern den Zustand, der beim ' $C = 1 \rightarrow 0$ ' Übergang am Eingang liegt. Wie alle taktzustandsgesteuerten Schaltungen sind sie gegenüber Störimpulsen empfindlich, da bei  $C=1$  jede Änderung am Eingang übernommen wird.

# Zeitverhalten des D-Latches

 6.58

Wie verhält sich das Ausgangssignal  $Q$  eines D-Latches als Funktion von D (Eingang), C (Taktsignal) und t (Zeit)?



D-Latches speichern den Zustand, der beim 'C = 1 → 0' Übergang am Eingang liegt. Wie alle taktzustandsgesteuerten Schaltungen sind sie gegenüber Störimpulsen empfindlich, da bei C=1 jede Änderung am Eingang übernommen wird.