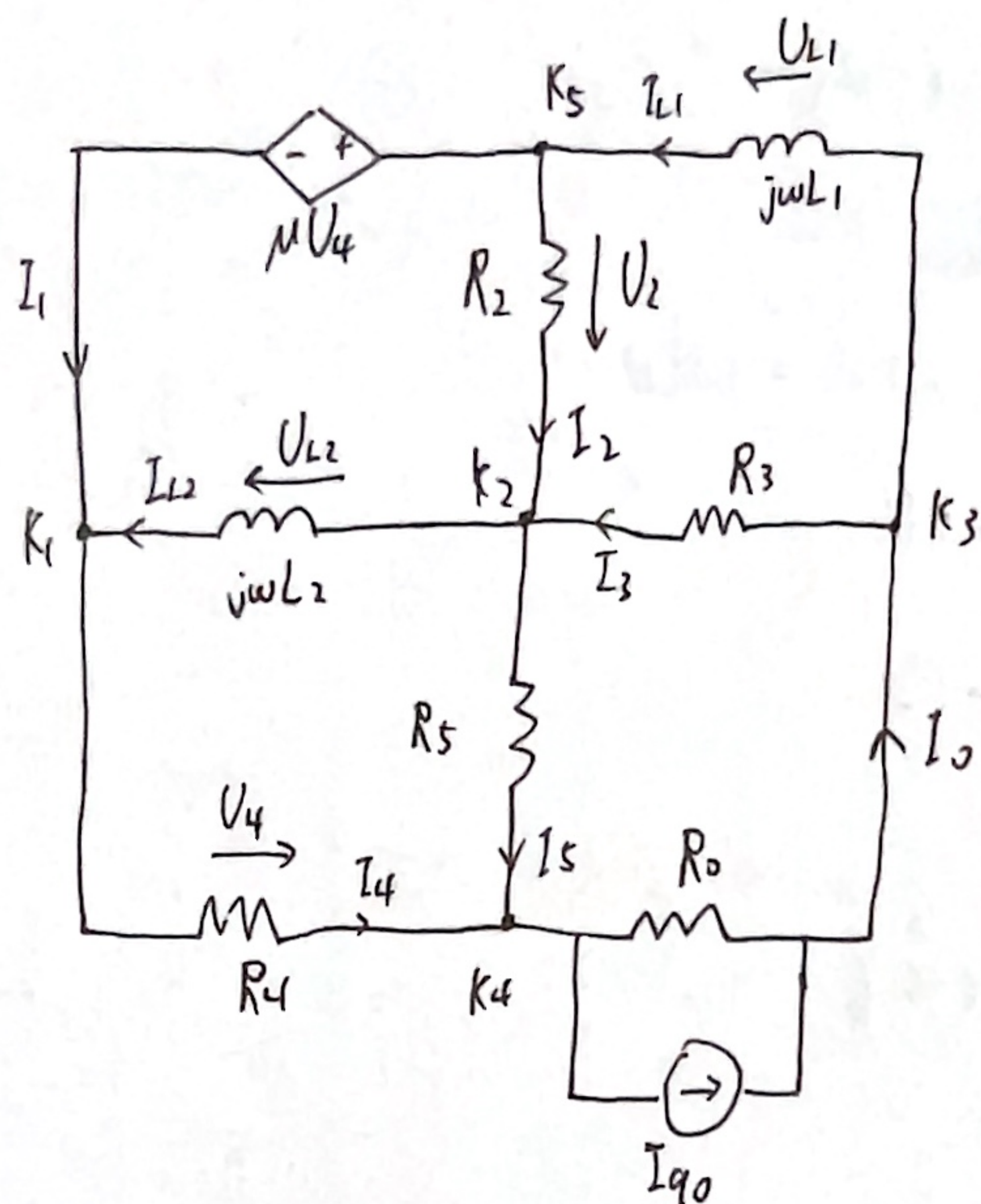


Aufgabe 12



电压源移动, 通过 Knoten


Zweigspannung 改变

电流源移动, 通过 Masche




Zweigstrom 改变

a. 将 μU_4 verschieben, 使 U_{L2} 不变 (über K_5)

电压源移动思想

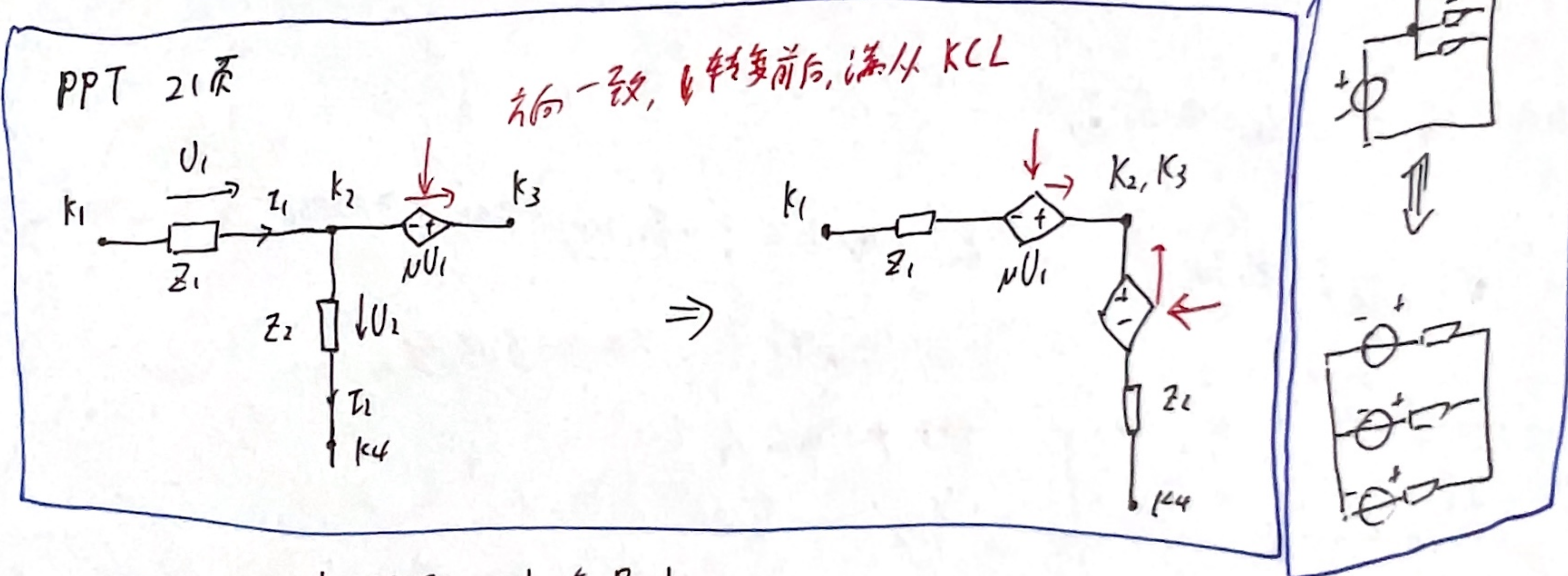

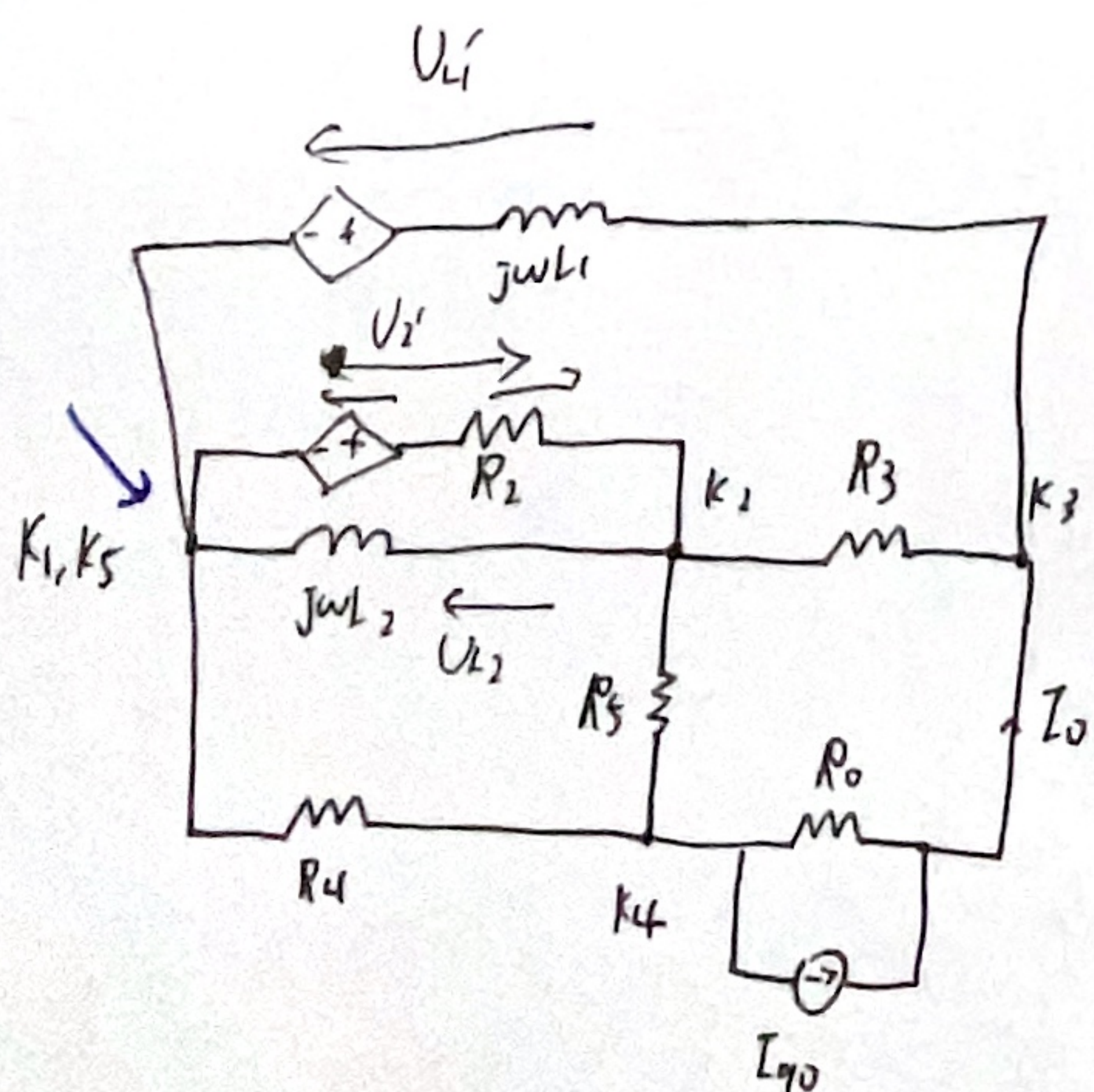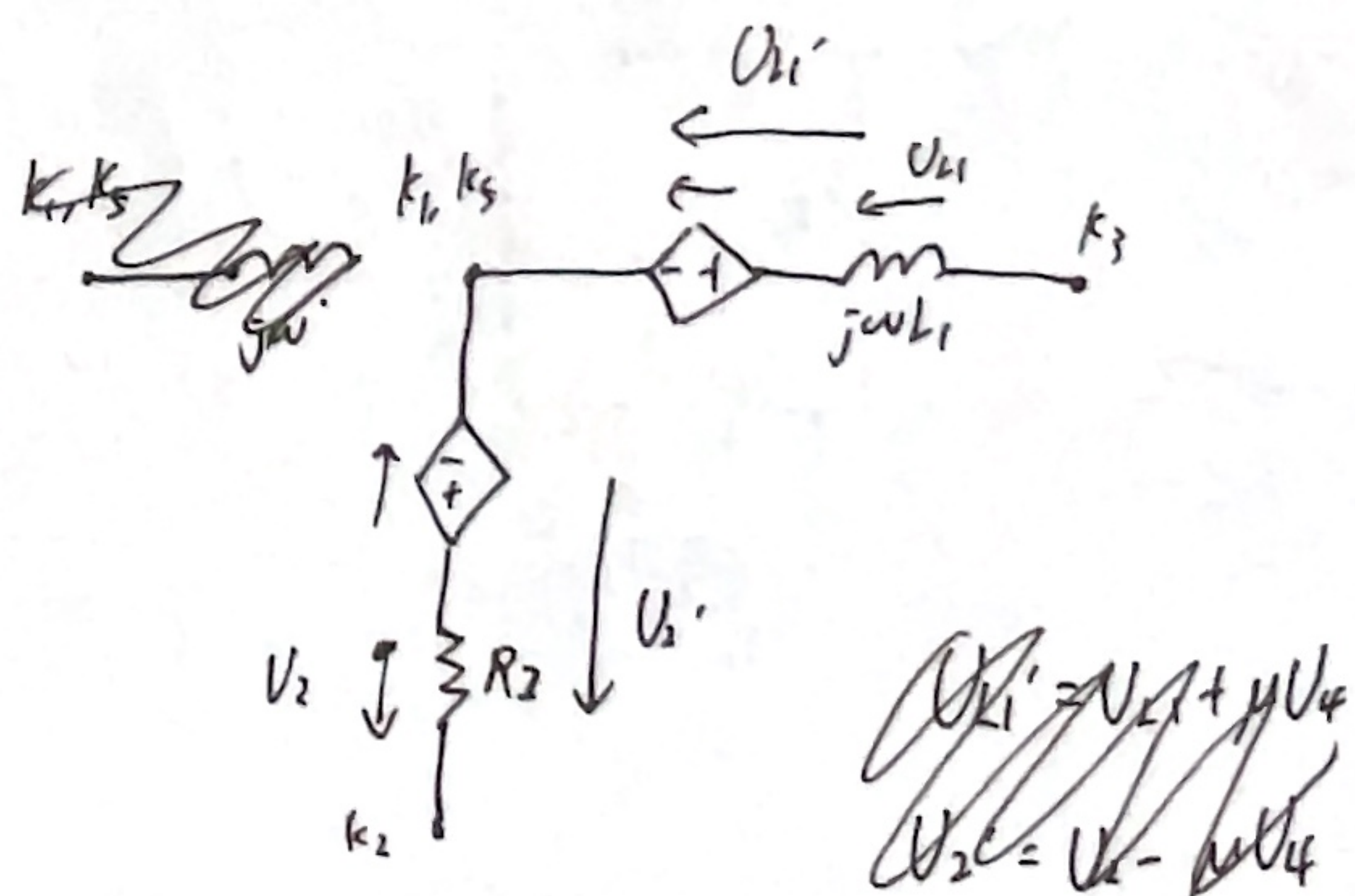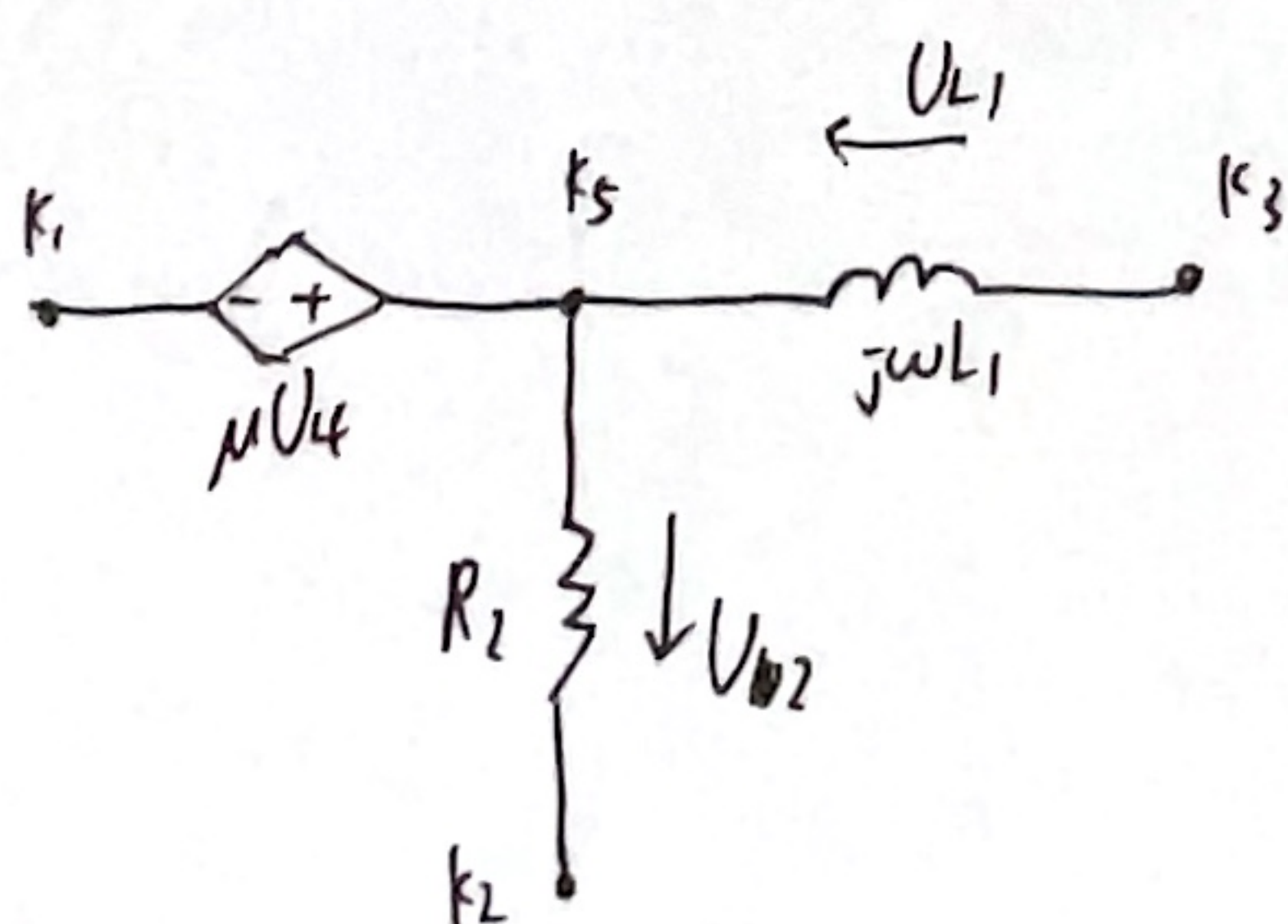
U_{L2} 不变 $\Rightarrow \mu U_4$ 移到 jwL_1 与 R_1 上



KCL: $I_1 = I_{L1} - I_2$ (Zurückgewinnung von I_1)

$$\begin{aligned} U_{L1} &= U_{L1} + \mu U_4 \\ U_{L1} &= U_{L1}' - \mu U_4 \\ U_{L2}' &= U_{L2} - \mu U_4 \\ U_{L2} &= U_{L2}' + \mu U_4 \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Zweigspannung} \\ \text{改变} \end{array}$$

b. 将 μU_4 移动, U_4 不变 (über K1)

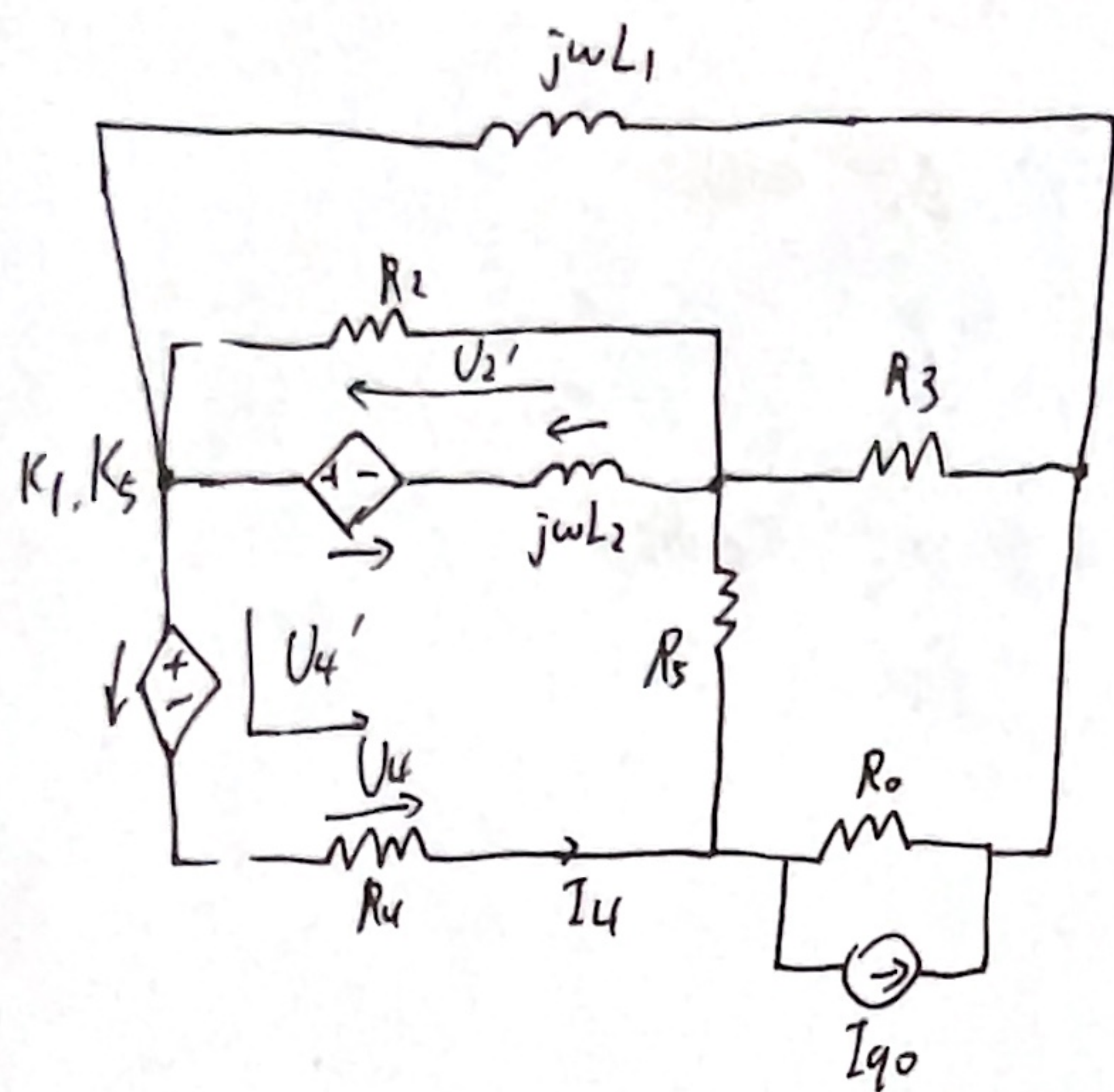

KCL: $I_1 = I_{L2} - I_4$

$$\begin{cases} U_2' = U_2 - \mu U_4 \\ U_4' = U_4 + \mu U_4 = U_4(1+\mu) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} U_2 = U_2' + \mu U_4 \\ U_4 = \frac{1}{1+\mu} U_4' \end{cases}$$

Quellenverschiebung nur für $\mu \neq -1$ möglich
一定需要

由于受控源在自己的支路中 \Rightarrow 要平移

$\mu U_4 \rightarrow \mu \frac{1}{1+\mu} U_4' = \frac{\mu}{1+\mu} U_4'$ 受控源进化了

重新列写: $U_4' = \frac{\mu}{1+\mu} U_4' + R_4 I_4$

$U_4' \left(\frac{1}{1+\mu} \right) = R_4 I_4 \Leftrightarrow U_4' = R_4 I_4 (1+\mu) = I_4 \cdot \underline{R_4(1+\mu)}$ 得到一个新电阻

根据 UI 关系, 得到一个新的支路
使其重新做人

