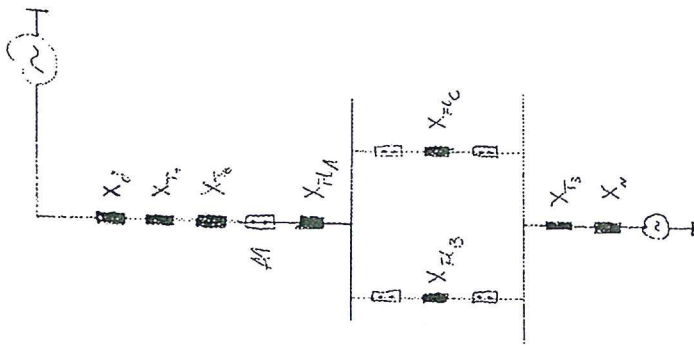


1. Aufgabe



$$wL' = 0,29 \frac{\Omega}{\text{km}}$$

$$a) \quad X_{HA} = 60 \text{ km} \cdot 0,29 \frac{\Omega}{\text{km}} = 17,4 \Omega$$

$$X_{HB} = 400 \text{ km} \cdot 0,29 \frac{\Omega}{\text{km}} = 116 \Omega$$

$$X_{HC} = 400 \text{ km} \cdot 0,29 \frac{\Omega}{\text{km}} = 116 \Omega$$

$$X_L = \frac{1,71 (220 \text{ kV})^2}{1000 \text{ MVA}} = 53,7 \Omega$$

$$X_T = \frac{0,025 (220 \text{ kV})^2}{270 \text{ MVA}} = 19,6 \Omega$$

$$X_G = \frac{4,7 (220 \text{ kV})^2}{270 \text{ MVA}} = 18,7 \Omega$$

$$X_{TB} = \frac{0,025 (220 \text{ kV})^2}{140 \text{ MVA}} = 24,4 \Omega$$

$$X_{TC} = 24,4 \Omega$$

$$b) \quad X_{ges} = X_L + X_T + X_G = 53,7 \Omega + 18,7 \Omega + 19,6 \Omega = 92 \Omega$$

$$S_A = \frac{U_G^2}{X_{ges}} = \frac{(220 \text{ kV})^2}{92 \Omega} = 526 \text{ MVA}$$

$$c) \quad X_{ges} = X_L + X_T + X_G = X_{HB} \parallel X_{HC} = \frac{1}{\frac{1}{116} + \frac{1}{116}} = 58 \Omega$$

$$= 109,4 \Omega + \frac{1}{2} \cdot 116 \Omega$$

$$= 167,4 \Omega$$

$$I_{2A} = \frac{220 \text{ kV}}{\sqrt{3} \cdot 167,4 \Omega} = 758,8 \text{ A}$$

$$I_{CA} = \frac{1}{3} I_{2A} = 379,4 \text{ A}$$

$$S_{CA} = \sqrt{3} \cdot 220 \text{ kV} \cdot 379,4 \text{ A} = 144,58 \text{ MVA}$$