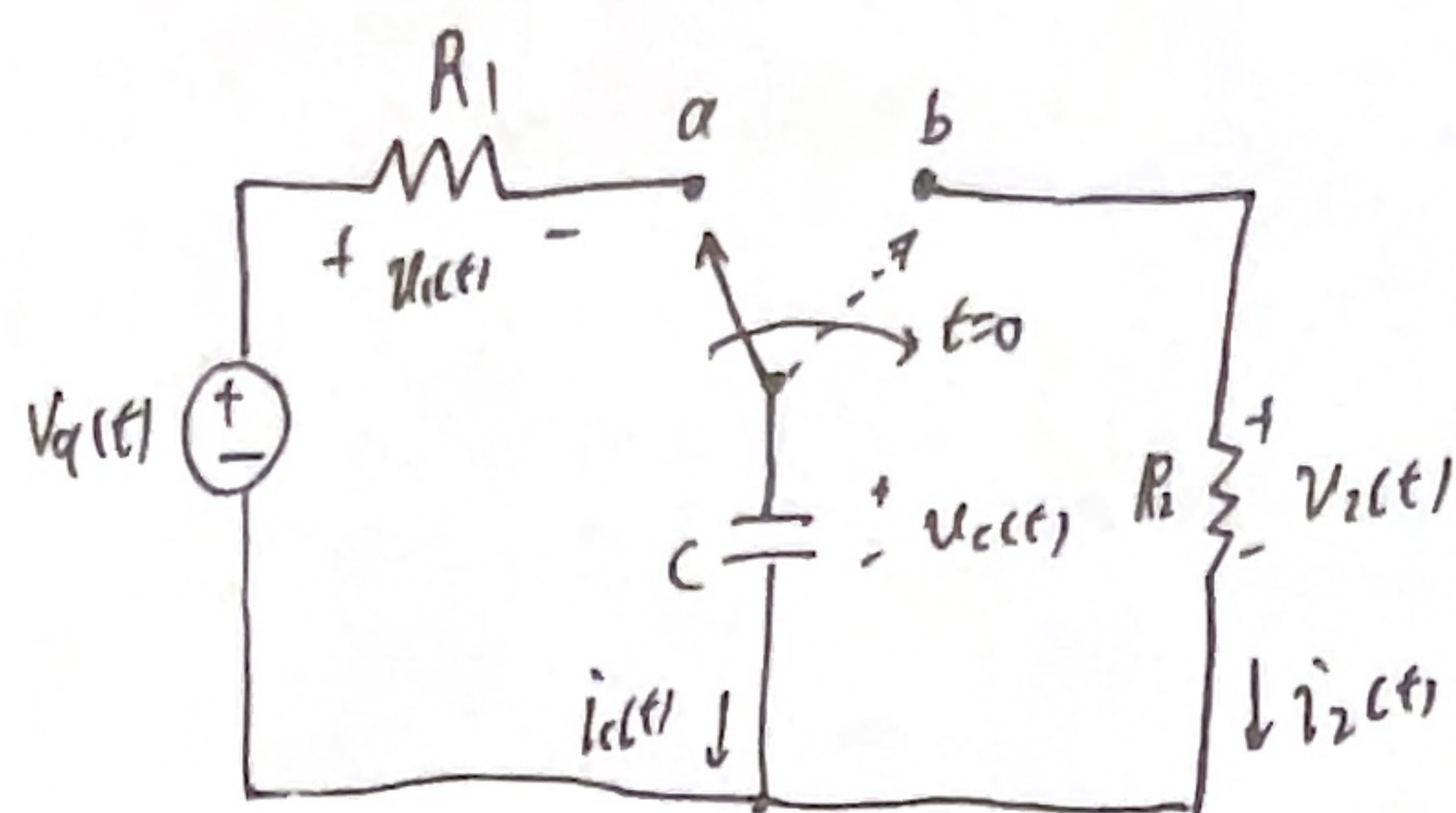



Aufgabe 3



$t < 0$ eingeschwenkt


$$U_C(0^-) = U_C(0) = U_C(0^+)$$

a. $U_C(t)$ $t < 0$

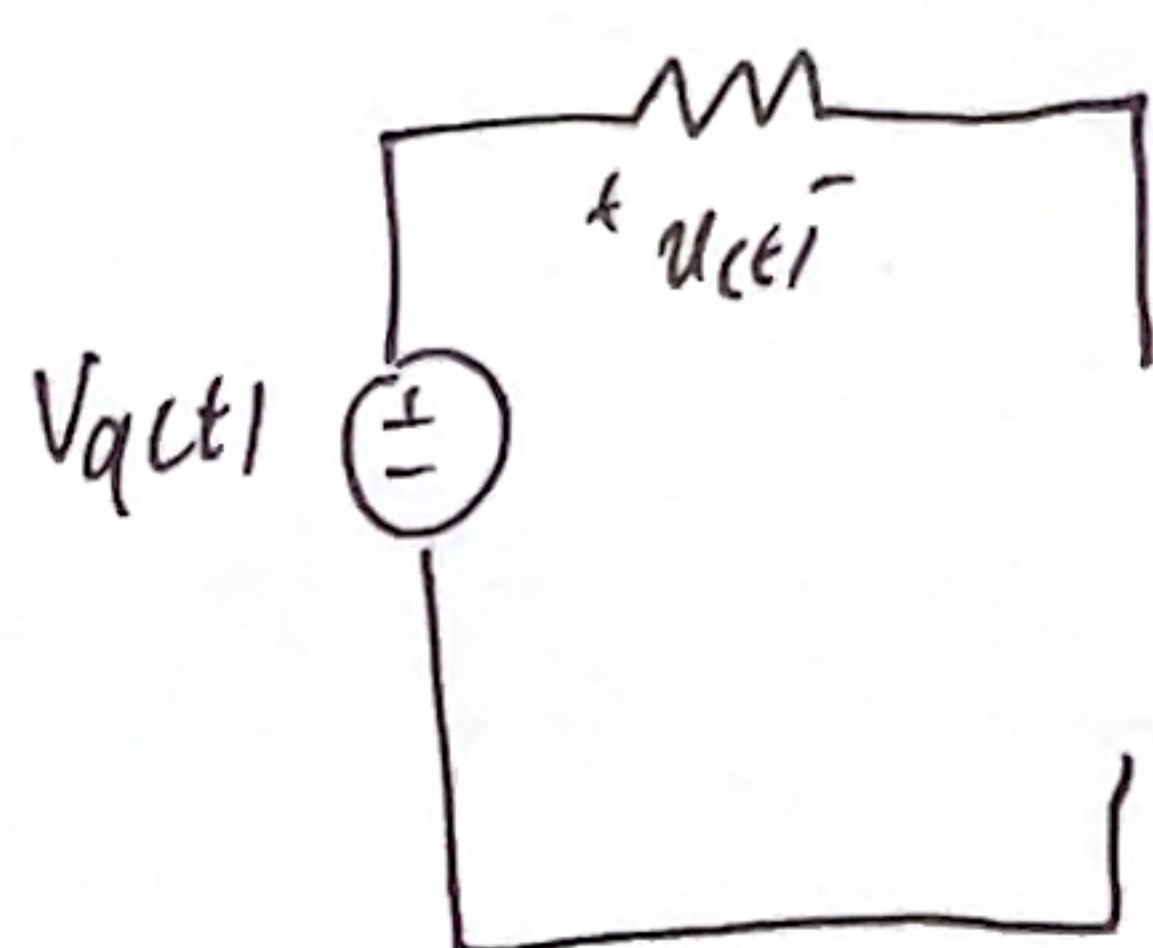

eingeschwenkt $\Rightarrow U_C(0^-) = V_q(t)$

b. $U_C(t)$, $t > 0$

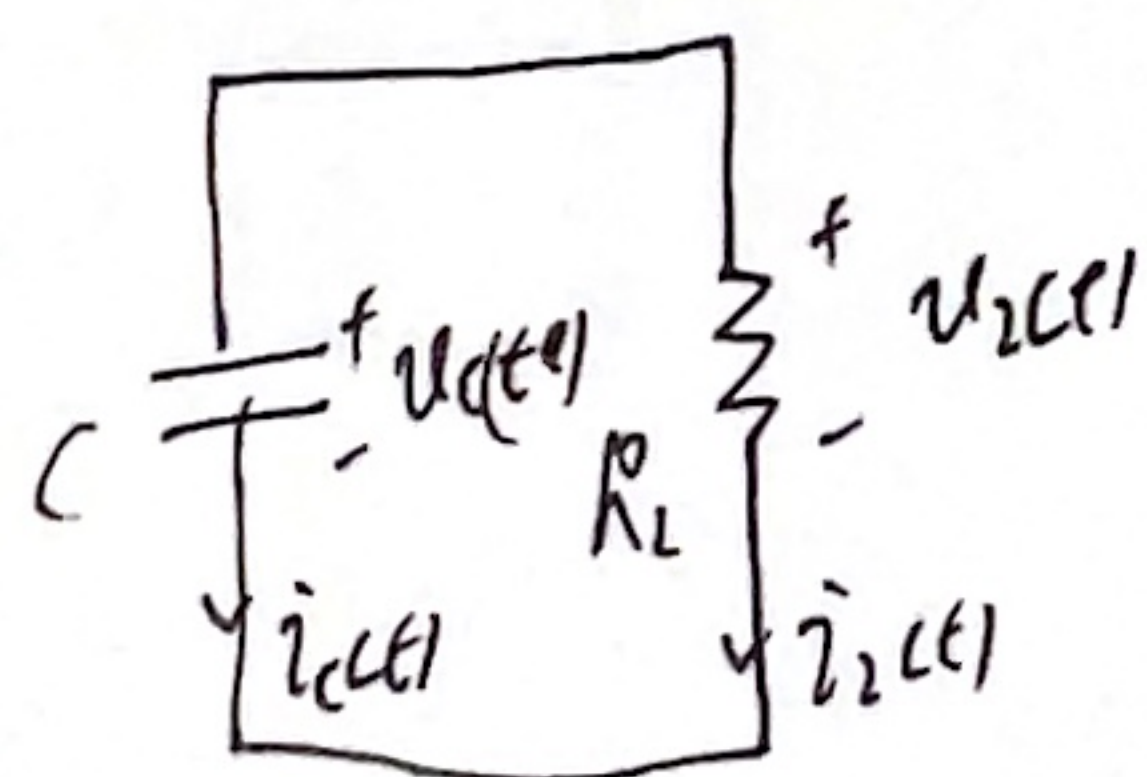

$$KCL: i_C(t) + i_R(t) = 0 \Leftrightarrow i_C(t) = -i_R(t)$$

$$C \frac{dU_C(t)}{dt} + i_R(t) = 0$$

$$KVL: U_C(t) = U_R(t) \Leftrightarrow U_C(t) = U_R(t)$$

$$U_R(t) = R_2 \cdot i_R(t)$$

$$\Rightarrow C \frac{dU_C(t)}{dt} + \frac{U_C(t)}{R_2} = C \frac{dU_C(t)}{dt} + \frac{U_C(t)}{R_2} = 0$$

$$\Leftrightarrow C \frac{dU_C(t)}{dt} = -\frac{U_C(t)}{R_2}$$

$$dU_C(t) = -\frac{1}{R_2 C} U_C(t) dt$$

$$\Leftrightarrow U_C(t) = V_q(t) e^{-\frac{t}{R_2 C}}$$

$$\int_{U_C(0)}^{U_C(t)} \frac{1}{U_C(t)} dU_C(t) = -\frac{1}{R_2 C} \int_0^t dt$$

$$\ln \frac{U_C(t)}{U_C(0)} = -\frac{1}{R_2 C} t$$

$$\frac{U_C(t)}{U_C(0)} = e^{-\frac{t}{R_2 C}}$$